
INTRODUCCIÓN A HDL VERILOG

13/11/2018 19:18:32

Índice

- ▶ Introducción a HDL Verilog
- ▶ Bloque I: Diseño de circuitos combinacionales
- ▶ Bloque II: Diseño de circuitos secuenciales

Introducción

- ▶ Verilog es un lenguaje formal para describir, simular, verificar e implementar circuitos electrónicos.
- ▶ Aunque no es un lenguaje de programación, su sintaxis es parecida a la de C, C++ y Java.

Bibliografía y referencias

- ▶ Online: Verilog-1995 Quick Reference Guide by Stuart Sutherland of Sutherland HDL, Inc., Portland, Oregon, USA at
http://www.sutherland-hdl.com/online_verilog_ref_guide/vlog_ref_top.html
- ▶ Verilog Tutorial:
<http://www.asic-world.com/verilog/veritut.html>
- ▶ Verilog HDL Quick Reference Guide (Verilog-2001 standard)
http://sutherland-hdl.com/online_verilog_ref_guide/verilog_2001_ref_guide.pdf

BLOQUE I

Diseño de Circuitos Combinacionales

Bloque I: Índice

- ▶ Estructura general de una descripción Verilog
- ▶ Tipos de descripciones
- ▶ Señales, puertos E/S y arrays
- ▶ Sintaxis básica

Estructura de una descripción Verilog

```
module mi_circuito (
    input x, y,
    input z,
    output f1, f2
);

    wire cable_interno;
    reg variable_a

    ...


endmodule
```

Declaración del módulo con sus entradas y salidas

Declaración de señales y variables que se utilizarán internamente en la descripción

Descripción del módulo. Hay varias alternativas para realizarla

Ejemplo: circuito votador

 

► Expresión lógica:

$$z = ab + ac + bc$$

```
module votador (input a,b,c, output z);  
  
assign z= (a & b) | (a & c) | (b & c);  
  
endmodule
```

Tipos de descripciones

► Descripción funcional

- Modela circuitos combinaciones
- Consiste en asignaciones de las salidas de manera continua utilizando **assign**.
- Todas las sentencias assign se ejecutan de manera concurrente

```
module votador(input a,b,c, output z);  
  
    assign z = a&b | a&c | b&c;  
  
endmodule
```

Tipos de descripciones


- ▶ Descripción procedural
 - ▶ Permite el uso de estructuras de control
 - ▶ La descripción es algorítmica, igual que el software
 - ▶ Facilita la creación de funciones compleja
 - ▶ Se basa en la sentencia **always**

```
module votador(  
    input a,b,c,  
    output reg z)  
  
    always @ (a,b,c)  
        if(a==1)  
            if(b==1 || c==1)  
                z=1;  
            else  
                z=0;  
        else  
            if(b==1 && c==1)  
                z=1;  
            else  
                z=0;  
    endmodule
```

Tipos de descripciones

► Descripción estructural

 - Se conectan módulos que ya están definidos previamente
- Las puertas lógicas básicas ya están predefinidas en Verilog
- Será muy útil en prácticas para la interconexión de los módulos que se creen




```
module votador(  
    input a,b,c,  
    output z)  
  
    wire out1,out2,out3;  
  
    and and1(out1,a,b);  
    and and2(out2,b,c);  
    and and3(out3,a,c);  
    or  or1(z,out1,out2,out3);  
  
endmodule
```

Tipos de descripciones

- ▶ Todas las sentencias **assign** y **always** se ejecutan de manera concurrente.
- ▶ La descripción estructural se utiliza para la interconexión de los diferentes módulos que se creen.
- ▶ Las descripciones estructurales conforman la jerarquía del sistema que se está diseñando.

Tipos de descripciones

 - ▶ Ejemplo de descripción de FULL-ADDER 4 bits a partir de FULL-ADDER de un bit




Tipos de descripciones

- ▶ Pasos:
 1. Descripción de un módulo para el FULL-ADDER de un bit
 2. Descripción de un módulo donde se utilizan 4 FULL-ADDER de un bit y se interconectan los cables.

Tipos de descripciones

► Descripción del FA de un bit

```
module fulladder(
    input a,
    input b,
    input cin,
    output s,
    output cout);
    assign s = a ^ b ^ cin;
    assign cout = a & b | a & cin | b & cin;
endmodule
```

 

| cin | a | b | cout | s |
|-----|---|---|------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$s = a \oplus b \oplus c$$
$$\text{cout} = a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c$$

Tipos de descripciones


► Unión de 4 FULL-ADDER

```
module fulladder4 (
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    input cin,
    output [3:0] s,
    output cout4);
```

```
wire cout1,cout2,cout3;
```

```
fulladder fa0 (a[0], b[0], cin, s[0], cout1);
fulladder fa1 (a[1], b[1], cout1, s[1], cout2);
fulladder fa2 (a[2], b[2], cout2, s[2], cout3);
fulladder fa3 (a[3], b[3], cout3, s[3], cout4);
```

```
endmodule
```

 

Tipos de señales

- ▶ Existen dos tipos básicos de señales
 - ▶ **wire**: corresponden a cables físicos que interconectan componentes, por tanto, no tienen memoria.
 - ▶ **reg**: (también llamada variable). Son utilizados para almacenar valores, tienen memoria.
- ▶ Los tipos (reg) se utilizan para modelar el almacenamiento de datos
- ▶ Todos los asignamientos que se realicen dentro de un procedimiento (always) deben ser sobre una señal tipo reg


Puertos de entrada/salida

- ▶ Cuando se declaran módulos se puede especificar si un puerto es tipo **wire** o **reg**
 - ▶ Si no se indica nada es por defecto **wire**
 - ▶ Los cables (**wire**) son utilizados con la sentencia **assign**
 - ▶ Los registro (**reg**) son asignados en los procedimientos

```
module mi_circuito (
    input wire x,
    input z,
    output reg mem
);
    ...
endmodule
```

Arrays

 - ▶ Los arrays son agrupaciones de bits, motivo:
 - ▶ Los puertos de entrada/salida se agrupan (buses) para trabajar con mayor comodidad
 - ▶ Los registros pueden ser de varios bits
- ▶ Sintaxis: [M:N]



```
module comparador_gel (
    input wire [3:0] a,
    input [3:0] b,
    output g,e,l
);
    ...
endmodule
```

Sintaxis básica

- ▶ Literales
- ▶ Sentencia assign
- ▶ Sentencia always
- ▶ Expresiones y operadores
- ▶ Sentencias condicionales

Sintaxis básica


- ▶ Verilog distingue entre mayúsculas y minúsculas
- ▶ Se pueden escribir comentarios:
 - ▶ Comentario en linea: precedido de doble barra “//”

```
wire a; // Este cable se conecta con f2
```
 - ▶ Comentario de varias líneas: comienza con /* y termina con */

```
/* Este cable conecta muchos componentes  
y necesito varias líneas para explicarlo  
correctamente */  
  
wire a;
```

Sintaxis básica

 - ▶ Literales: Se puede expresar en varios formatos
 - ▶ Ejemplo: “00101010” en binario



Sintaxis básica

- ▶ Ejemplo de literales: Circuito que siempre tiene sus salidas a uno

```
module siempre_uno (
    input  x,
    output [7:0] salida1,
    output [3:0] salida2
);

    assign salida2 = 4'b1111;
    assign salida1 = 8'hFF;

endmodule
```

Sentencia assign

- ▶ Todas las sentencias **assign** se ejecutan de manera concurrente
- ▶ En el ejemplo la salida f2 es equivalente a:

```
assign f2 = x & y & z;
```

```
module otro_ejemplo (
    input  x, y, z,
    output f1, f2
);

    assign f1 = x & y;
    assign f2 = f1 & z;

endmodule
```

Sentencia always

- ▶ Un bloque always se ejecuta concurrentemente con los demás bloques always y assign que hay en la descripción HDL
- ▶ Los bloques always tienen una **lista de sensibilidad**:
 - ▶ La lista de sensibilidad consiste en una lista de señales.
 - ▶ El código del bloque always se ejecuta sólo si cambia alguna de las señales de la lista de sensibilidad.
 - ▶ La sintaxis es:

```
always @ (a,b)  
  c = a | b;
```

Sentencia always

- ▶ Una sentencia **always** suele contener varias sentencias, en cuyo caso, debe utilizar un bloque “begin” ... “end”
- ▶ Los bloques **begin/end** se utilizan para agrupar un conjunto de sentencias.
- ▶ Son ampliamente utilizados

```
module (input a, b, c, d
        output reg f1,
        output reg f2);
    always @(a,b,c,d)
        begin
            f1 = a | b;
            f2 = c & d;
        end
    endmodule
```

Sentencia always

- ▶ Importante regla general sobre la lista de sensibilidad:
 - ▶ Siempre que se esté describiendo un componente combinacional, se debe incluir en la lista de sensibilidad todas las entradas del componente
 - ▶ Se puede simplificar la sintaxis mediante: **always @ (*)**

```
module (input a, b, c, d,  
        input e, f, g, h,  
        output f1, f2);  
    always @ (a,b,c,d,e,f,g,h)  
        begin  
            ...  
        end  
    endmodule
```



```
module (input a, b, c, d,  
        input e, f, g, h,  
        output f1, f2);  
    always @ (*)  
        begin  
            ...  
        end  
    endmodule
```

Operadores

► Operadores a nivel de bits:

| Operador | Ejemplo de código Verilog |
|----------|---|
| & | c = a&b; // Operación AND de todos los bits |
| | c = a b; // Operación OR de todos los bits |
| ^ | c = a^b; // Operación XOR de todos los bits |
| ~ | b = ~a; // Inversión de todo los bits |

- Estos operadores trabajan con todos los bits.
- Si la variable es de un único bit operan como los operadores del álgebra de conmutación.

Operadores

- ▶ Ejemplo de uso de operadores a nivel de bits:
Módulo que realiza el complemento a uno de una palabra de 16 bits

```
module complemento_a1(
    input [15:0] palabra,
    output [15:0] complemento_1);

    assign complemento_1 = ~palabra;

endmodule
```

Operadores

► Operadores a nivel de bits (bis)

Operador Ejemplo de código Verilog

`~&, d = a ~& b; // Operador NAND a nivel de bits`

`~| d = a ~| b; // Operador NOR a nivel de bits`

`~^ d = a ~^ b; // Operador EXNOR a nivel de bits`

Operadores

- ▶ Operadores relacionales: devuelven 1 si es verdadera la condición

| Operador | Ejemplo de código en Verilog |
|----------|--|
| < | a < b; //¿Es a menor que b? |
| > | a > b; //¿Es a mayor que b? |
| \geq | a \geq b; //¿Es a mayor o igual que b? |
| \leq | a \leq b; //¿Es a menor o igual que b? |
| \equiv | a \equiv b; //Devuelve 1 si a es igual que b |
| \neq | a \neq b; //Devuelve 1 si a es distinto de b |

Operadores

- ▶ Operadores lógicos: No confundirlos con los operadores a nivel de bits.

| Operador | Ejemplo de código Verilog |
|----------|--|
| && | a && b; // Devuelve 1 si a y b son verdaderos |
| | a b; // Devuelve 1 si a ó b es verdadero |
| ! | !a; // Devuelve 1 si a es falso ó 0 si a // es verdadero |

- ▶ Al igual que en lenguaje C, se hace una conversión automática de tipo bit a lógico y viceversa.

Operadores

► Operadores aritméticos

| Operador | Ejemplo de código Verilog |
|----------|------------------------------|
| * | c = a * b; // Multiplicación |
| / | c = a / b; // División |
| + | sum = a + b; // Suma de a+b |
| - | resta = a - b; // Resta |

Operadores

► Otros operadores

| Operador | Ejemplos en código Verilog |
|----------|---|
| << | b = a << 1; //Desplazamiento a la //izq. de un bit |
| >> | b = a >> 1; //Desplazamiento a la //der. de un bit |
| ?: | c = sel ? a : b; // si sel es cierto //entonces c = a, //sino entonces c = b |
| { } | {a, b, c} = 3'b101; // Conatenación: // Asigna una palabra a bits // individuales: a=1, b=0 y c=1 |

► Existen más que pueden consultarse en la bibliografía

Sentencias condicionales

- ▶ La sentencia condicional más común es la sentencia: **if ... else ...**

```
if ( a > 0 )
    Sentencia
else
    Sentencia
```

```
if ( a == 0 )
    Sentencia
else if( b != 1 )
    Sentencia
```

- ▶ Sólo se pueden usar en procedimientos “always”
- ▶ En las condiciones de esta sentencia se pueden utilizar todos los operadores lógicos y relacionales

Sentencias condicionales

- ▶ Si hay más de una sentencia tras una condición, hay que utilizar bloques “begin” ... “end”

```
always @ (a)
begin
  if ( a > 0 )
    f1 = 1;
    f2 = 1;
  else
    f1 = 0;
end
```


ERROR

```
always @ (a)
begin
  if ( a > 0 )
    begin
      f1 = 1;
      f2 = 1;
    end
  else
    f1 = 0;
end
```

Correcto

Sentencias condicionales

► Ejemplo de comparador GEL

 

```
module comparador_gel(
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    output g, // si a < b => (g,e,l) = (0,0,1)
    output e, // si a = b => (g,e,l) = (0,1,0)
    output l);
    reg g, e, l;
    always @ (a, b)
        begin
            g = 0;
            e = 0;
            l = 0;
            if (a > b)
                g = 1;
            else if (a < b)
                l = 1;
            else
                e = 1;
        end
endmodule
```

Sentencias condicionales


► Sentencia **case**

- Se utiliza dentro de un proceso “always”
- Si alguno de los casos tiene más de una sentencia hay que utilizar un bloque “begin” ... “end”
- Se puede utilizar **default** para los casos no enumerados

```
reg [1:0] x;
always @ (x)
begin
    case (x)
        0:
            salida_1 = 1;
        1:
            begin
                salida_1 = 1;
                salida_2 = 0;
            end
        2:
            salida_2 = 1;
        3:
            salida_1 = 0;
    endcase
end
```

Sentencias condicionales

 - ▶ Multiplexor 8:1
- ▶ Ejemplo de acceso a elementos individuales de un array



```
module mux8_1(
    input [2:0] s,
    input [7:0] in,
    output out);

    reg out;
    always @ (s, in)
        case (s)
            3'h0: out = in[0];
            3'h1: out = in[1];
            3'h2: out = in[2];
            3'h3: out = in[3];
            3'h4: out = in[4];
            3'h5: out = in[5];
            3'h6: out = in[6];
            default: out = in[7];
        endcase
endmodule
```

BLOQUE II

Diseño de Circuitos Secuenciales

Bloque II: Índice

- ▶ Sintaxis II
- ▶ Biestables
- ▶ Máquinas de estados
- ▶ Registros
- ▶ Contadores

Sintaxis II

- ▶ Definición de constantes
- ▶ Operador de concatenación
- ▶ Lista de sensibilidad con detección de flancos
- ▶ Asignaciones bloqueantes / no bloqueantes

Sintaxis II

- ▶ Dentro de un módulo se pueden definir constantes utilizando **parameter**
- ▶ Es útil en la definición de máquinas de estados
- ▶ Ejemplo:

```
parameter uno_con_tres_bits = 3'b001,  
          ultimo = 3'b111;  
  
reg [2:0] a;  
  
a = ultimo;
```

Sintaxis II

- ▶ El operador concatenar se utiliza para agrupar señales para que formen un array
- ▶ Sintaxis: {señal, señal,}
- ▶ Ejemplo:
Detector del número 3

```
module concatena(  
    input a,b,c,  
    output reg igual_a_3  
);  
  
    always @(*)  
        case({a,b,c})  
            3'b011:  
                igual_a_3 = 1;  
            default:  
                igual_a_3 = 0;  
        endcase  
    endmodule
```

Sintaxis II

► Detección de flanco

- Sirve para que un proceso sólo se ejecute en determinados flancos de reloj de una o varias señales de entrada.
- Se indica en la lista de sensibilidad de un proceso mediante un prefijo a la señal:
- El prefijo **posedge** detecta el flanco de subida
- El prefijo **negedge** detecta el flanco de bajada

Sintaxis II

- ▶ Ejemplo de detección de flanco negativo de un reloj

```
module detector_flanco(  
    input clk,  
    output reg z);  
  
    always @ (negedge clk)  
        ....  
endmodule
```

Sintaxis II

► Asignamiento **bloqueante** signo =

- Si en un proceso se desea que la salida cambie inmediatamente, se debe utilizar una asignación bloqueante.
- Esto modela una salida combinacional.
- Importa el orden en que se efectúan las asignaciones bloqueantes puesto que las acciones en un proceso se ejecutan secuencialmente


Sintaxis II

- ▶ Asignamiento **no bloqueante** signo $<=$
 - ▶ La asignación no bloqueante modela las escrituras en flip-flops.
 - ▶ Se calculan primero los valores de la derecha de la asignación de todas las asignaciones $<=$, tras esto, se asignan todas simultáneamente.
 - ▶ Cuando se tiene una serie de asignaciones no bloqueantes, no importa el orden en que son escritas.

Sintaxis II


```
module no_bloqueante(input a,clk,  
output reg z1);  
reg q;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    q  <= a;  
    z1 <= q;  
end  
endmodule
```
 
```
module bloqueante(input a,clk,  
output reg z2);  
reg q;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    q  = a;  
    z2 = q;  
end  
endmodule
```




Biestables

- Ejemplo de biestables:

 

 
```
module biestable_d(  
    input ck,d,  
    output reg q);  
  
    always @ (posedge clk)  
        q <= d;  
  
endmodule
```



Biestables

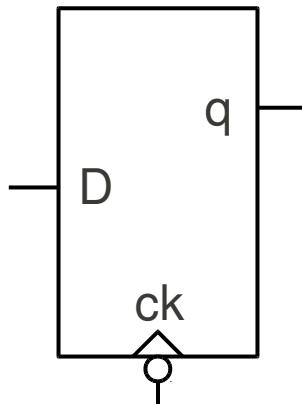
- ▶ Ejemplo de biestable D disparado en flanco negativo



```
module biestable_d(
    input ck,d,
    output reg q);


    always @ (negedge clk)
        q <= d;

endmodule
```

 


Biestables

- ▶ Biestable D con reset asíncrono

 

Biestables

► Biestable D con reset síncrono

 


```
module biestable_d(
    input ck,d,reset,
    output reg q);

    always @ (posedge clk)
        if (reset)
            q <= 1'b0;
        else
            q <= d;
endmodule
```

Biestables

► Biestable JK

 

| JK | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Q


```
module jk_flip_flop (
    input          clk,
    input          j,
    input          k,
    output reg    q);

always @ (posedge clk)
case ({j,k})
  2'b11 : q <= ~q;      // Cambio
  2'b01 : q <= 1'b0;    // reset.
  2'b10 : q <= 1'b1;    // set.
  2'b00 : q <= q;      //
endcase

endmodule
```

Biestables

► Biestable T

 


```
module biestable_t(
    input ck,
    input t,
    output reg q);

    always @ (negedge ck)
        if (t == 1)
            q <= ~q;


endmodule
```

Biestables

 ► Ejercicios: Realice los siguientes biestables, sabiendo las señales CL y PR son síncronas



Máquinas de estado

 

- ▶ Se utilizará una estructura general del código en la que hay 2 procesos
 - ▶ Uno de asignación de siguientes estados
 - ▶ Otro de calculo de siguiente estado y salidas

Máquinas de estado

```
module mi_diagrama_de_estados(
    input LISTA_DE_ENTRADAS,
    output reg LISTA_DE_SALIDAS);

    // DEFINICION Y ASIGNACIÓN DE ESTADOS
    parameter LISTA_DE_ESTADOS

    // VARIABLES PARA ALMACENAR EL ESTADO PRESENTE Y SIGUIENTE
    reg [N:0] current_state, next_state;

    // PROCESO DE CAMBIO DE ESTADO
    always @(posedge clk or posedge reset)
        .....
    // PROCESO SIGUIENTE ESTADO Y SALIDA
    always @ (current_state, LISTA_DE_ENTRADAS)
        .....
endmodule
```

Máquinas de estado


- ▶ En la estructura general hay que completar 4 partes de código:
 1. Definición y asignación de estados, según el número de estados utilizaremos mas o menos bits.
 2. Definición de registros para almacenar el estado actual y el siguiente. Deben ser del mismo tamaño en bits que el utilizado en el punto anterior
 3. Proceso de cambio de estado: Siempre es el mismo código
 4. Proceso de cálculo de siguiente estado y salida: Hay que llenar el código correspondiente las transiciones del diagrama de estados

Máquinas de estado

```
module maquina_estados(  
    input x, clk, reset,  
    output reg z);  
  
parameter A = 2'b00,  
        B = 2'b01,  
        C = 2'b10,  
        D = 2'b11;  
  
reg [1:0] current_state,next_state;  
  
always @ (posedge clk, posedge reset)  
begin  
    if(reset)  
        current_state <= A;  
    else  
        current_state <= next_state;  
end
```

SIGUE ->

Asignación
de estados

 

Proceso
de asignación
de siguiente estado

Máquinas de estado

- ▶ El proceso de calculo del siguiente estado y salida se realiza con una única sentencia **case**
 - ▶ La sentencia case debe contemplar todos los estados del diagrama de estados
 - ▶ Antes de la sentencia **case** se recomienda establecer por defecto a cero todas las salidas.


Máquinas de estado

```
always @ (current_state, x)
begin
    z = 0; // Salida a cero
    case (current_state)
        A:
            if (x == 1)
                next_state = B;
            else
                next_state = A;
        B:
            if (x == 1)
                next_state = B;
            else
                next_state = C;
```



Salida a cero

Estado A

Estado B

 


Máquinas de estado

  

Registros

 - ▶ Registro con carga en paralelo y clear



| CL, LD | Operation | Type |
|--------|------------------|--------|
| 0x | $q \leftarrow 0$ | async. |
| 11 | $q \leftarrow x$ | sync. |
| 10 | $q \leftarrow q$ | sync. |

```
module registro(
    input ck,
    input cl,
    input ld,
    input [3:0] x,
    output [3:0] z
);

reg [3:0] q;


always @ (posedge ck, negedge cl)
    if (cl == 0)
        q <= 0;
    else if (ld == 1)
        q <= x;

assign z = q;

endmodule
```

Registros

► Registro de desplazamiento

 

| CL, EN | Operation | Type |
|--------|------------------------------|--------|
| 0x | $q \leftarrow 0$ | async. |
| 11 | $q \leftarrow \text{SHL}(q)$ | sync. |
| 10 | $q \leftarrow q$ | sync. |

```
module reg_shl(
    input ck,
    input cl,
    input en,
    input xl,
    output zl
);

reg [3:0] q;


always @ (posedge ck, negedge cl)
    if (cl == 0)
        q <= 0;
    else if (en == 1)
        q <= {q[2:0], xl};

assign zl = q[3];

endmodule
```

Contadores

► Contador ascendente con clear

 

| CL | Operation | Type |
|----|----------------------------------|--------|
| 1 | $q \leftarrow 0$ | async. |
| 0 | $q \leftarrow q + 1 _{mod\ 16}$ | sync. |

```
module count_mod16(
    input ck,
    input cl,
    output [3:0] z);

    reg [3:0] q;


    always @ (posedge ck, posedge cl)
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else
            q <= q + 1;

    assign z = q;

endmodule
```

Contadores

 - Contador ascendente/descendente con clear



| CL, EN, UD | Operation | Type |
|------------|-----------------------------|--------|
| 1xx | $q \leftarrow 0$ | async. |
| 00x | $q \leftarrow q$ | sync. |
| 010 | $q \leftarrow q+1 \bmod 16$ | sync. |
| 011 | $q \leftarrow q-1 \bmod 16$ | sync. |

```
module rev_counter1(
    input ck,
    input cl,en, ud,
    output [3:0] z, output c);

    reg [3:0] q;

    always @ (posedge ck, posedge cl)
    begin
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else if (en == 1)
            if (ud == 0)
                q <= q + 1;
            else
                q <= q - 1;
    end

    assign z = q;
    assign c = ud ? ~(|q) : &q;
endmodule
```