

Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

1	2	3	4


Nombre:.....

TEORÍA (Cada pregunta vale 1 punto)

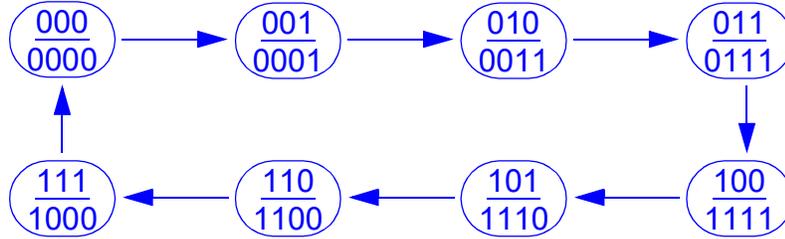
- 1.- Diseñe un contador Johnson módulo 8 (que sigue la secuencia 0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000) a partir de un contador ascendente módulo 8 y puertas NAND.

SOLUCIÓN


Aunque el contador Johnson tiene 4 salidas, su módulo es 8, por lo que se puede realizar con un contador ascendente natural módulo 8. A las salidas de dicho contador se acoplará un circuito combinacional que se encargue de hacer el cambio de código natural/Johnson.



La estructura del circuito sería:

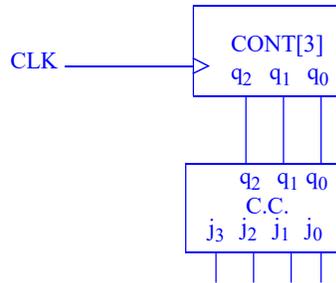

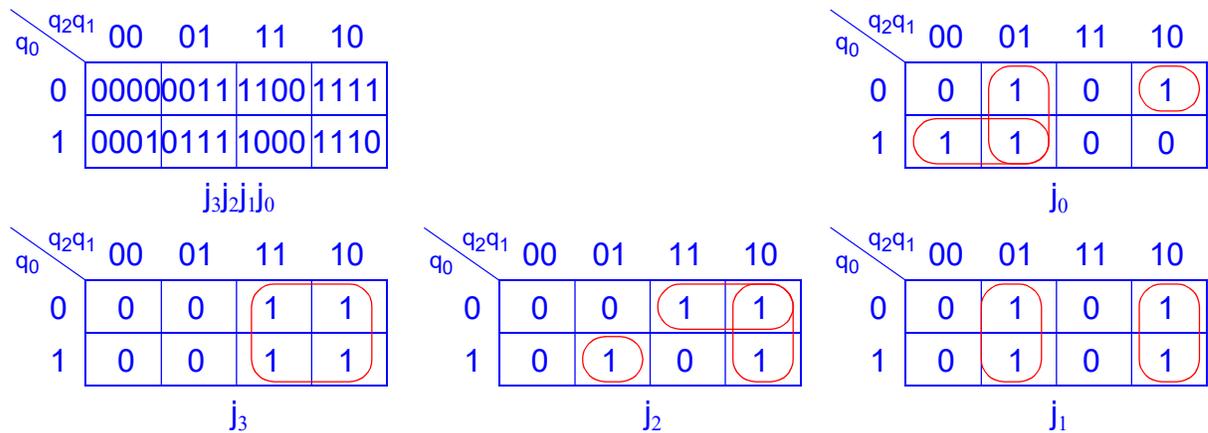Los mapas-K del circuito combinacional son:



Minimizando por los unos, complementando dos veces y aplicando DeMorgan:

$$j_3 = q_2$$

$$j_2 = \overline{q_2q_1} + \overline{q_2q_0} + \overline{q_2q_1q_0} = \overline{q_2q_1} + \overline{q_2q_0} + \overline{q_2q_1q_0} = \overline{q_2q_1q_2q_0q_2q_1q_0}$$

$$j_1 = \overline{q_2q_1} + \overline{q_2q_1} = \overline{q_2q_1} + \overline{q_2q_1} = \overline{q_2q_1q_2q_1}$$

$$j_0 = \overline{q_2q_1} + \overline{q_2q_0} + \overline{q_2q_1q_0} = \overline{q_2q_1} + \overline{q_2q_0} + \overline{q_2q_1q_0} = \overline{q_2q_1q_2q_0q_2q_1q_0}$$

Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

1	2	3	4

Nombre:.....

Sólo queda dibujar el circuito.

CRITERIO DE CORRECCIÓN


- 2.- Explique de forma concisa las similitudes y diferencias de las memorias ROM, PROM, EPROM y EEPROM.

SOLUCIÓN

CRITERIO DE CORRECCIÓN


- 3.- Realice un MUX4:1 si dispone de un DEC2:4, puertas AND de 2 entradas y OR de 4.

SOLUCIÓN

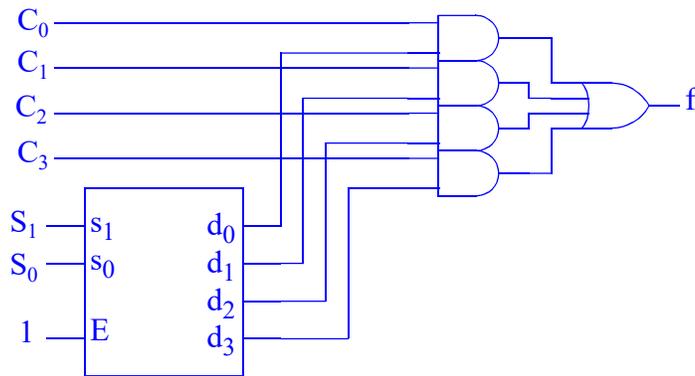

CRITERIO DE CORRECCIÓN

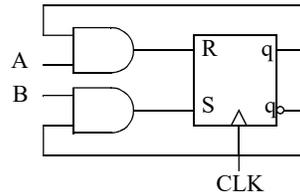- 4.- Analice el circuito siguiente y obtenga el diagrama de estados. ¿Qué hace el circuito?



SOLUCIÓN

Ecuaciones de excitación/salida:

$$R = Aq$$

$$S = B\bar{q}$$

Tablas de excitación/salida:

	AB	00	01	11	10
q	0	00	10	10	00
1	1	00	00	01	01
		SR			


Tabla de transición/salida:

		AB			
		00	01	11	10
q	0	0	1	1	0
	1	1	1	0	0
		Q			

Tabla de estados:

		AB			
		00	01	11	10
s	M	M	N	N	M
	N	N	N	M	M
		NS			

Diagrama de estados:

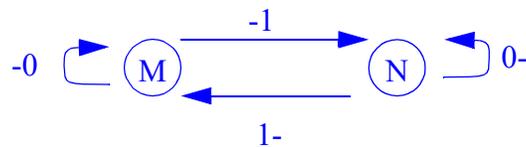


Se trata de un biestable JK en el que $J=B$ y $K=A$.

CRITERIO DE CORRECCIÓN

PROBLEMAS (Cada pregunta vale 3 puntos)

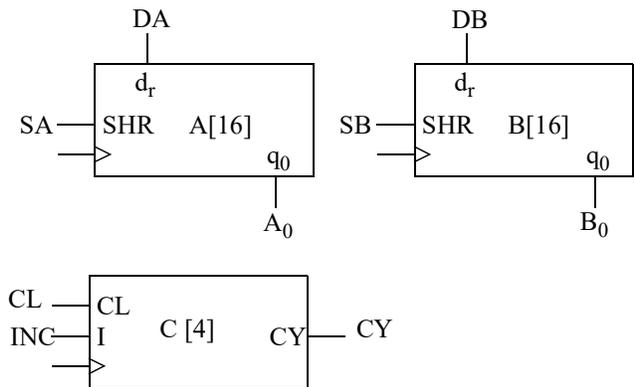1.- Para la unidad de datos de la figura:



Restador completo

Ci A B	Co R
0 0 0	0 0
0 0 1	1 1
0 1 0	0 1
0 1 1	0 0
1 0 0	1 1
1 0 1	1 0
1 1 0	0 0
1 1 1	1 1

- Obtenga las cartas ASM de datos y control de una UC que, dados dos números sin signo en A y B, deja en A el valor absoluto de la diferencia entre A y B. B queda inalterado.
- Realice la implementación de la UC usando la técnica de un biestable por estado.

SOLUCIÓN

- Para calcular el valor absoluto de la resta se puede proceder de dos formas. La primera restar $A-B$ y evaluar el último carry de salida. Si es 0, el resultado es positivo y no hay que hacer más. Si el último carry es 1, el resultado es negativo y hay que cambiar el signo al mismo. La segunda requiere averiguar cuál de los dos números es mayor y después restar el menor al mayor. Dicha comparación no es trivial en la UD


Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

1	2	3	4

Nombre:.....

proporcionada, ya que no se tiene acceso al msb. Por ello, la comparación debe hacerse mediante una resta A-B (o B-A), que sí se puede hacer accediendo al lsb, y que no modifique los registros. Observando el último carry de salida, sabemos qué número es mayor (si $c_0=0$, A; en caso contrario, B). Una vez que sabemos cuál es mayor, sólo queda hacer la resta A-B o B-A según el carry de salida. Parece mejor la primera opción, ya que en un 50% de las veces no hay que hacer nada después de la resta y en el otro 50% sólo hay que cambiar el signo a A con una operación Ca2.

La resta se hace con un par de estados (s_2 y s_3) que implementan cada uno una mitad de la tabla de verdad del restador completo. s_2 recuerda que el carry de entrada es 0 y s_3 que es 1. En cada estado se calcula la resta (que se inserta en A) y el carry de salida (que determina el próximo estado) y se reinserta B_0 para conservar el registro. Después de 16 iteraciones el último carry indica si $A \geq B$ ($c_0=0$) o $A < B$ ($c_0=1$) y el contador vuelve a estar a 0, listo para cambiar el signo si hace falta.

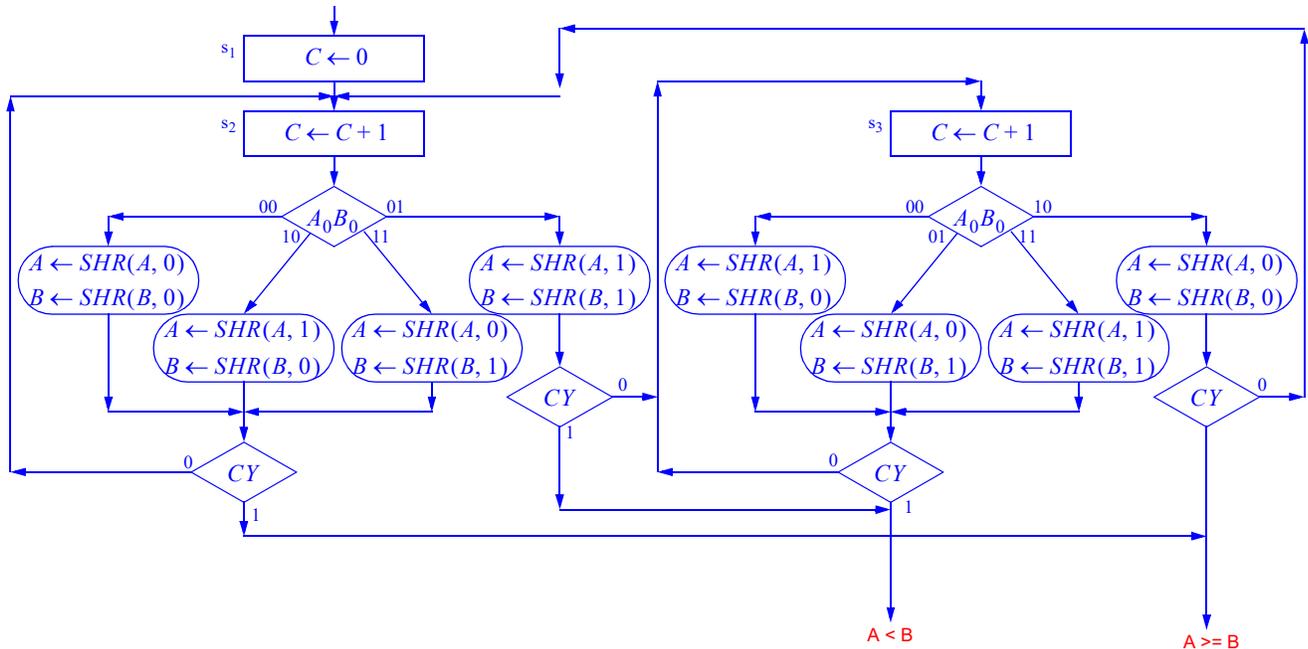


Para cambiar el signo de A, se calcula el Ca2 del mismo. La forma más sencilla de hacerlo en un registro serie-serie en el que sólo se accede al lsb, es copiando los bits que salgan por la

Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

1	2	3	4

Nombre:.....

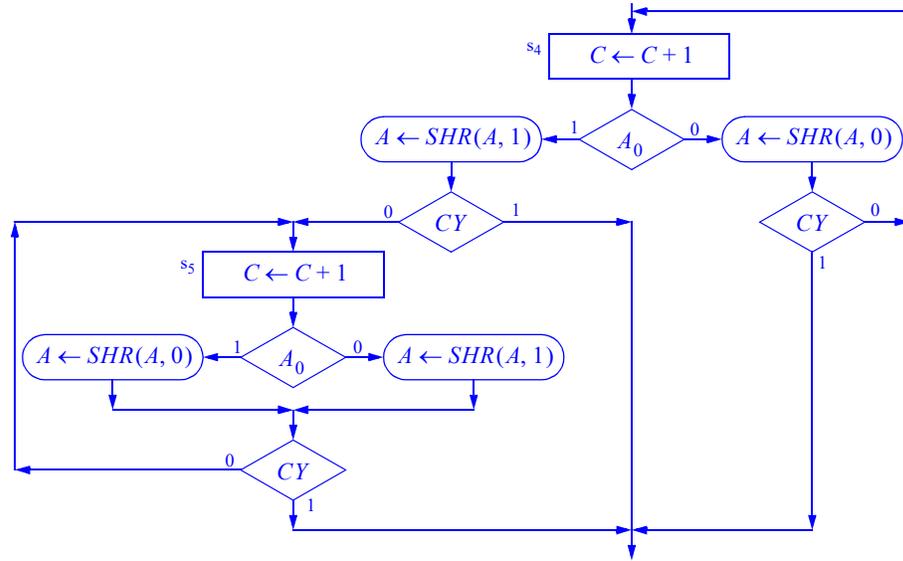derecha hasta que se copie el primer 1 (estado s_4). Después invertir todos los demás (estado s_5).




Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

1	2	3	4

Nombre:.....

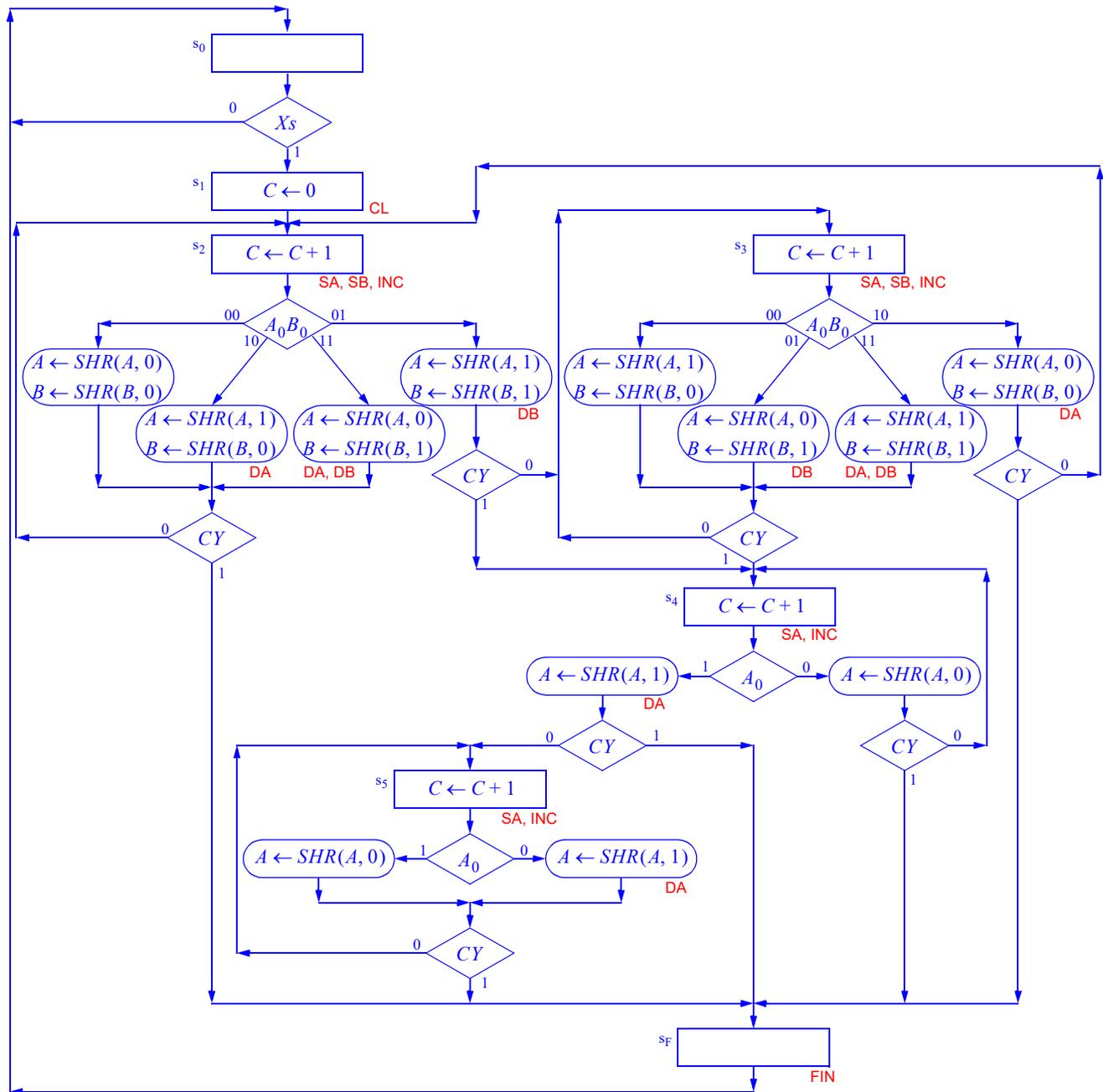Uniéndolo todo nos queda (en rojo los datos de la carta ASM de la UC):




Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

1	2	3	4

Nombre:.....

Implementación de la unidad de control:

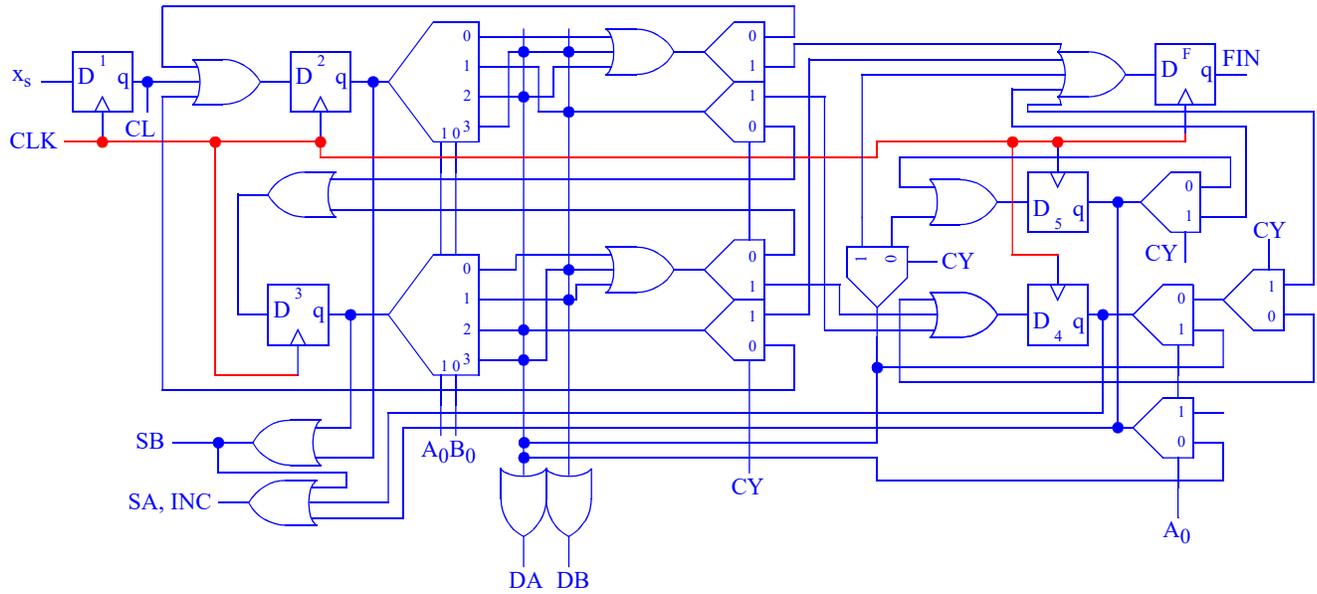

CRITERIO DE CORRECCIÓN

- a) 40% Resta
- b) 20% Complemento a 2
- c) 40% Implementación

Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....


1	2	3	4

Nombre:.....

2.- En CS3 existen dos instrucciones lógicas que realizan desplazamientos a derecha (ROR) e izquierda (ROL) basándose en las operaciones 0100 (SHR) y 0101 (SHL) de la ALU. Se desea completar el repertorio de desplazamientos de la ALU a las siguientes (las ya implementadas cambian de nombre y código: ROR es ahora RORC y ROL, ROLC). Sólo se diferencian en qué bit se utiliza para rellenar la salida después del desplazamiento (0, A_7 , A_0 y C_{IN} para los desplazamientos a la derecha y 0, -, A_7 y C_{IN} para los desplazamientos a la izquierda).

Operación	A la derecha			A la izquierda		
	OP _{3:0}	F=	Nemónico	OP _{3:0}	F=	Nemónico
Desplazamiento lógico	0000	SHR (A, 0)	LSR	0100	SHL (A, 0)	LSL
Desplazamiento aritmético	0001	SHR (A, A_7)	ASR	0101	-	-
Rotación	0010	SHR (A, A_0)	ROR	0110	SHL (A, A_7)	ROL
Rotación con carry	0011	SHR (A, C_{IN})	RORC	0111	SHL (A, C_{IN})	ROLC

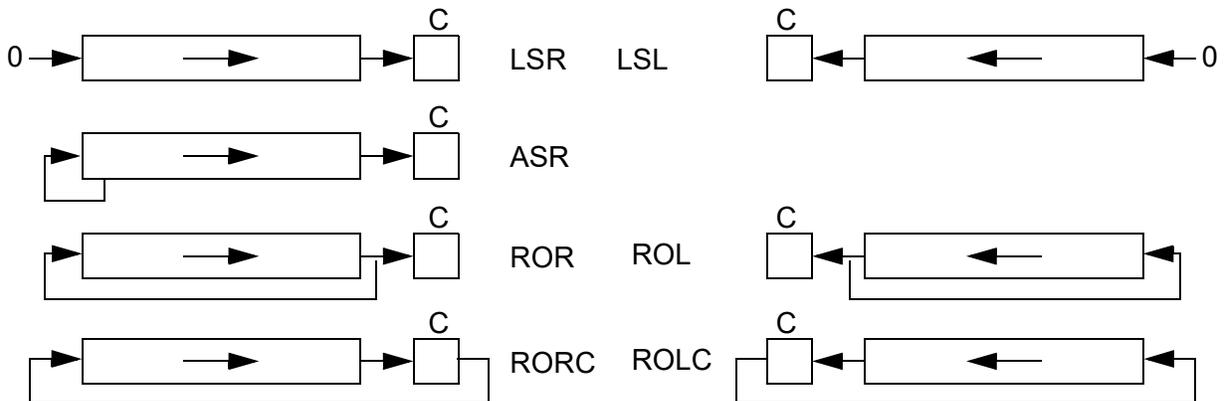Gráficamente podemos describir las operaciones de la siguiente forma:



- Diseñe la nueva unidad de desplazamientos de la ALU usando puertas y subsistemas combinacionales no programables. En todos los casos, el carry de salida se carga con el bit saliente.
- Dado que las operaciones de la ALU no están disponibles actualmente en el CS3 y que no existen las correspondientes instrucciones, escriba las subrutinas LSR y LSL en ensamblador que realizan, respectivamente, las operaciones LSR y LSL sobre el registro R0.
- Idem para ASR.
- Idem para ROR y ROL.

SOLUCIÓN


- Los bits centrales de las salida, del 1 al 6, sólo dependen de la dirección del desplazamiento (OP_2) y se puede implementar con un simple MUX2:1 para cada salida. Los bits de los extremos son más complejos al necesitar un MUX8:1 cada uno. El de F_7 se conecta a las entradas que aparecen en la macro SHR de la tabla del enunciado para los códigos 0 a 3 (que corresponden a desplazamientos a la derecha) y a A_6 para los desplazamientos a la izquierda. De forma análoga, las entradas del MUX de F_0 corresponden con A_1 para los códigos 0 a 3 (derecha) y las entradas de la tabla del enunciado para los códigos 4 a 7 (izquierda). La entrada 5 no está definida

Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

1	2	3	4

Nombre:.....

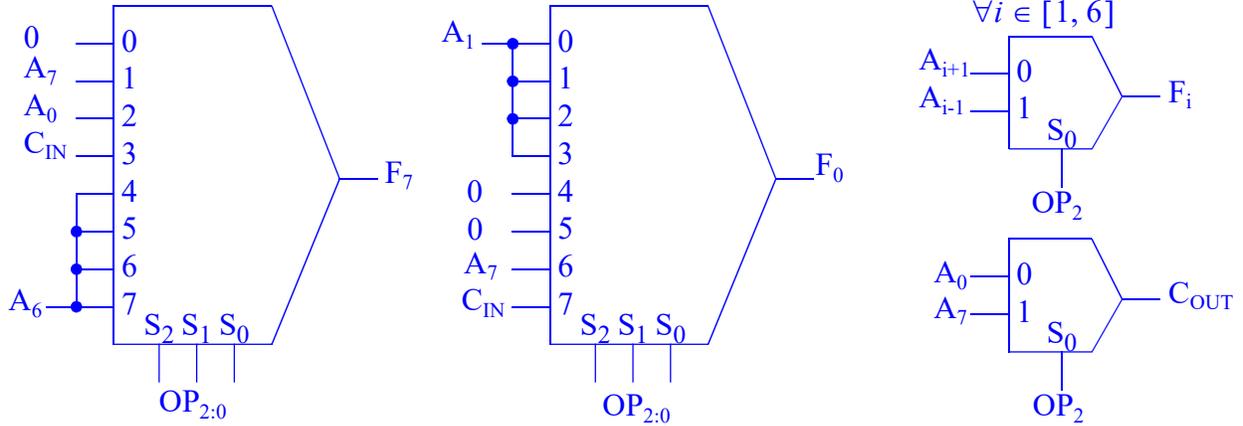(desplazamiento aritmético a la izquierda), por lo que se ha dejado a 0. Por último, el carry de salida C_{OUT} , se carga con el lsb en los desplazamientos a la derecha (A_0) y con el msb en los desplazamientos a la izquierda (A_7)



b)

```

;-----
; LSR                                     v1.0
;-----
LSR:      clc          r0          ;Carry a 0
          ror         r0          ;Desplazar a la derecha insertando C=0 por la izqda
          ret
    
```

c)

```

;-----
; LSL                                     v1.0
;-----
LSL:      clc          r0          ;Carry a 0
          rol         r0          ;Desplazar a la izqda insertando C=0 por la dcha
          ret
    
```

d)

```

;-----
; ASR                                     v1.0
;-----
ASR:      mov         r1, r0      ;R1=R0
          rol         r1          ;msb al carry
          ror         r0          ;Desplazar a la derecha insertando C=msb por la izqda
          ret
    
```

e)

```

;-----
; ROR                                     v1.0
;-----
ROR:      mov         r1, r0      ;R1=R0
          ror         r1          ;lsb al carry
          ror         r0          ;Desplazar a la dcha insertando C=lsb por la izqda
          ret
    
```

f)

```

;-----
; ROL                                     v1.0
;-----
ROL:      mov         r1, r0      ;R1=R0
          rol         r1          ;msb al carry
          rol         r0          ;Desplazar a la izqda insertando C=msb por la dcha
          ret
    
```

CRITERIO DE CORRECCIÓN

- a) 50%
- b) 20%

Apellidos:.....**SOLUCIÓN**.....

Nombre:.....

1	2	3	4

- c) 10%
- d) 20%