

---

# Circuitos electrónicos digitales

## Unidades Aritméticas Lógicas

# Índice

---

- Introducción
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador paralelo de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)

# Introducción

---

- Los sistemas digitales poseen una gran potencia de cálculo ya que permiten ejecutar con gran velocidad operaciones aritméticas y lógicas
- Una operación aritmética en un computador puede ser realizada de dos formas:
  - ⇒ **hardware:** existe un circuito en el procesador que realiza esa operación (gran velocidad y alto coste)
  - ⇒ **software:** existe un algoritmo que descompone esa operación en otras más elementales que son realizadas mediante hardware
- Aritmética binaria
  - ⇒ Coma fija
  - ⇒ Coma flotante

# Introducción

---

- **Hardware** aritmético en los procesadores:
  - ⇒ Todos los procesadores poseen al menos un sumador-restador
  - ⇒ Los procesadores diseñados para el cálculo numérico (coprocesadores matemáticos) poseen multiplicadores, circuitos para la división, etc.
- **Software** aritmético en los procesadores:
  - ⇒ Los procesadores más simples poseen instrucciones para la suma y la resta.
  - ⇒ A medida que aumenta la complejidad se incluyen instrucciones de multiplicación y división
  - ⇒ En los más complejos se tienen operaciones más abstractas como exponenciales, logaritmos, etc.

# Introducción

---

- Las principales diferencias entre la forma de operar manual y la de un computador digital son:
  - ⇒ La base del sistema de numeración es  $B = 2$  (binaria).
  - ⇒ La forma de representar números con signo normalmente no es con signo-magnitud, sino a través de los complementos (a 2 o a 1).
  - ⇒ El número de bits de los datos está acotado entonces:
    - ✓ Errores de desbordamiento, de precisión
    - ✓ Incumplimiento de propiedades algebraicas: las operaciones se vuelven no-cerradas
    - ✓ Pueden incumplirse las propiedades asociativas y distributiva).

# Índice


---

- Introducción
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador paralelo de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)

# Circuitos sumadores básicos

- Semisumador o Half Adder (HA)
  - ⇒ Se trata del circuito que suma dos bits.
  - ⇒ Obtiene como salida el bit de suma y el acarreo.

$a_i$	$b_i$	$C_{i+1}$	$S_i$
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

 


# Circuitos sumadores básicos

- Semisumador o Half Adder (HA)
  - ⇒ Una posible implementación mediante puertas lógicas

$$C_{i+1} = a_i \cdot b_i$$

$$S_i = a_i \oplus b_i$$

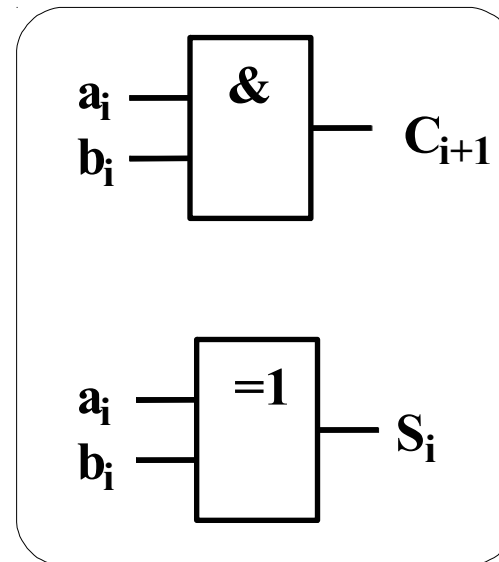




# Circuitos sumadores básicos

- Sumador completo Full Adder (FA)
  - ⇒ Permite realizar la suma de tres bits simultáneamente.
  - ⇒ Obtiene como salida el bit de suma y el acarreo.

$a_i$	$b_i$	$C_i$	$C_{i+1}$	$S_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 


# Circuitos sumadores básicos

- Sumador completo Full Adder (FA)
  - ⇒ Una implementación mediante puertas lógicas

$$C_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot C_i + b_i \cdot C_i$$

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_i$$

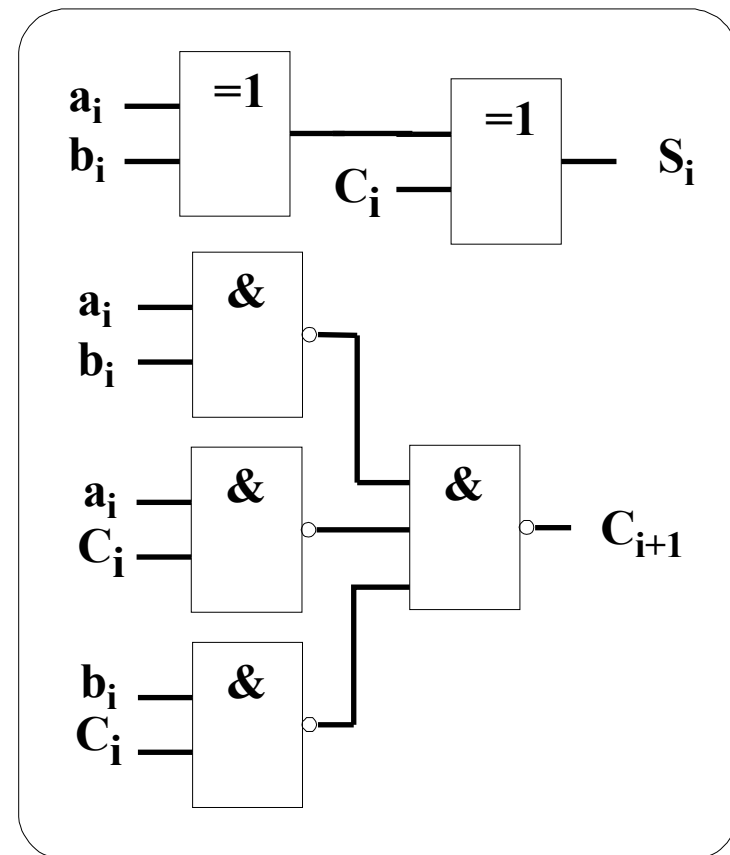


# Índice

---

- Introducción
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador paralelo de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)
 
# Sumador paralelo de n bits


- Un sumador paralelo de n bits, es un dispositivo lógico combinacional de  $2n+1$  entradas y  $n+1$  salidas que realiza la suma de dos números binarios de n bits.



$$\begin{array}{r} C_{out} \quad c_{n-1} \quad \dots \quad c_2 \quad c_1 \quad c_0 = C_{in} \\ + \\ a_{n-1} \quad \dots \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0 \\ b_{n-1} \quad \dots \quad b_2 \quad b_1 \quad b_0 \\ \hline S_{n-1} \quad \dots \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$

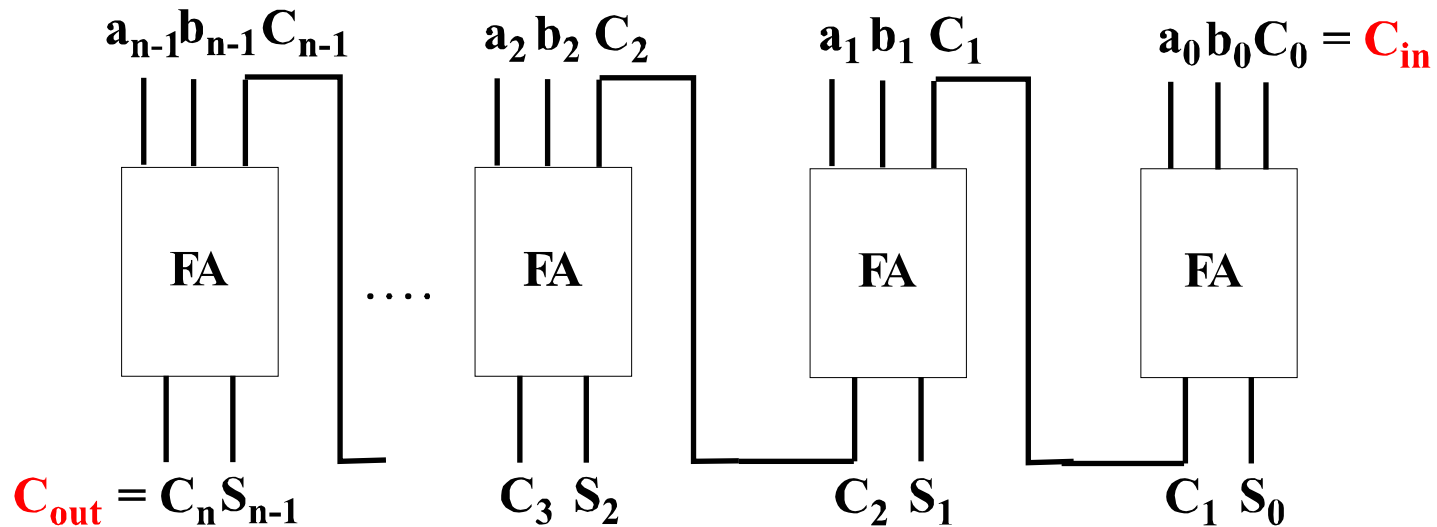
# Sumador paralelo de n bits

- Sumador paralelo con acarreo serie
  - ⇒ Es el más intuitivo y tiene un coste razonablemente bajo.
  - ⇒ También es conocido como sumador de rizado o ripple adder
  - ⇒ Se trata de un circuito modular


 
# Sumador paralelo de n bits

- Es lento debido a la propagación serie del acarreo
- El tiempo que tarda en realizarse una suma crece linealmente con el número de bits



# Sumador paralelo de n bits

- El problema del desbordamiento en la suma de magnitudes
  - ⇒ Con n bits el rango representable es  $[0, 2^n - 1]$
  - ⇒ Si  $A + B > 2^n - 1$ 
    - ✓ el resultado no es representable
    - ✓ hay desbordamiento (overflow)
  - ⇒ Cout señala la existencia de desbordamiento
  - ⇒ En caso de desbordamiento, el resultado correcto está en el número de n+1 bits ( $A + B = \text{Cout}S_{n-1} \dots S_0$ )

OK!

	0	0	1	1	(0)	$C_i$
+	1	0	0	1		A
	0	0	1	1		B
<hr/>						
	1	1	0	0		

	1	0	1	1	(0)	
+	1	0	0	1		A
	1	0	1	1		B
<hr/>						
$A + B \neq$	0	1	0	0		

$A + B = 10100$

# Índice


---

- Introducción
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador paralelo de n bits
- **Sumador/Restador**
- Unidad aritmético-lógica (ALU)




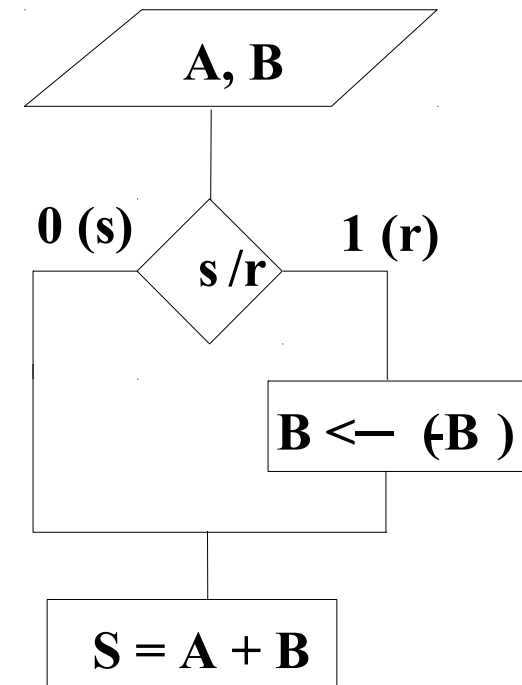
# Sumador/Restador

- La suma-resta de números con signo
  - ⇒ Calcular la diferencia  $A-B$  es equivalente a calcular  $A + (-B)$ 
    - ✓ la resta aritmética se reduce a una suma
    - ✓ implica trabajar con números con signo
  - ⇒  $B$  es  $(-B)$  en complemento a 1
  - ⇒  $[B + 1]$  es  $(-B)$  en complemento a 2



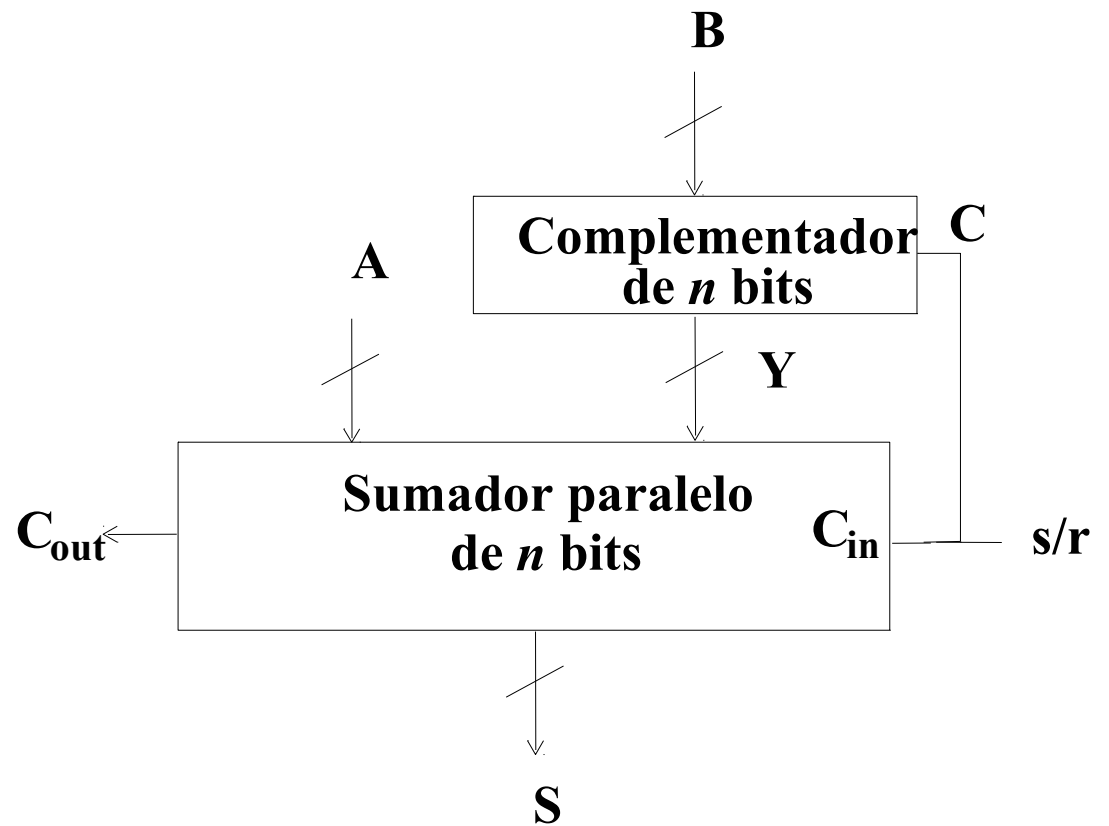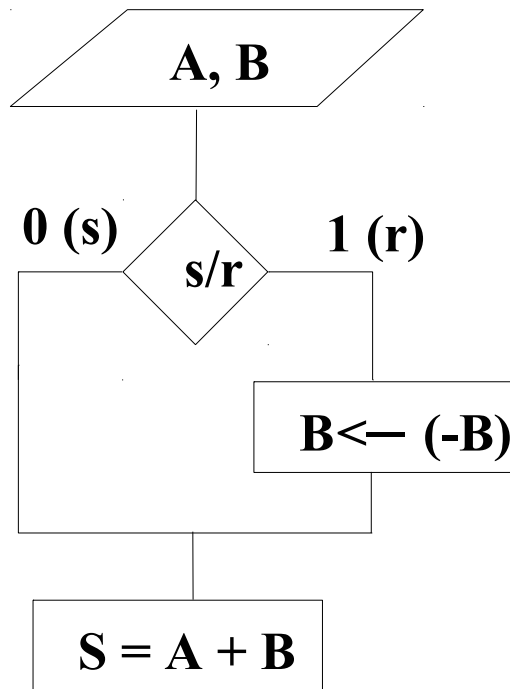
# Sumador/Restador

- La suma-resta de números en complemento a 2
  - ⇒ En general:  $A - B = A + (-B)$


 
# Sumador/Restador

- El complementador es simplemente una colección de puertas XOR



# Sumador/Restador

- La suma-resta de números en complemento a 2
  - ⇒ Utilizaremos la notación complemento a 2 para representar los números positivos y negativos

$$\begin{array}{r} 1001 = -7 \\ 0101 = +5 \\ \hline 1110 = -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1100 = -4 \\ 1111 = -1 \\ \hline 11011 = -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1100 = -4 \\ 0100 = +4 \\ \hline 10000 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101 = +5 \\ 0100 = +4 \\ \hline 1001 = -7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011 = +3 \\ 0100 = +4 \\ \hline 0111 = +7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 = -7 \\ 1010 = -6 \\ \hline 10011 = +3 \end{array}$$

desbordamiento

# Sumador/Restador

---

- El problema del desbordamiento en la suma-resta de números con signo
  - ⇒ Se pone de manifiesto porque la magnitud ocupa un bit más y el bit de signo no es correcto
  - ⇒ En caso de desbordamiento, el resultado correcto está en el número de  $n+1$  bits  $A + B = CoutS_{n-1} \dots S_0$
  - ⇒ La detección del desbordamiento se lleva a cabo mediante una señal adicional: el bit de overflow (V)

# Sumador/Restador

- Problema de desbordamiento en la suma-resta de números con signo. En la suma, el desbordamiento se produce cuando:
  - ⇒ al sumar dos números positivos se obtiene uno negativo
  - ⇒ al sumar dos números negativos se obtiene uno positivo



$$\begin{array}{r} C_n \quad C_{n-1} \\ 0 \quad 1 \\ + \quad 0 \quad a_{n-2} \quad \dots \quad a_0 \\ \quad 0 \quad b_{n-2} \quad \dots \quad b_0 \\ \hline 1 \quad S_{n-2} \quad \dots \quad S_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} C_n \quad C_{n-1} \\ 1 \quad 0 \\ + \quad 1 \quad a_{n-2} \quad \dots \quad a_0 \\ \quad 1 \quad b_{n-2} \quad \dots \quad b_0 \\ \hline 0 \quad S_{n-2} \quad \dots \quad S_0 \end{array}$$

$$V = C_{out} \oplus C_{n-1}$$

# Sumador/Restador

El sumador restador quedaría:

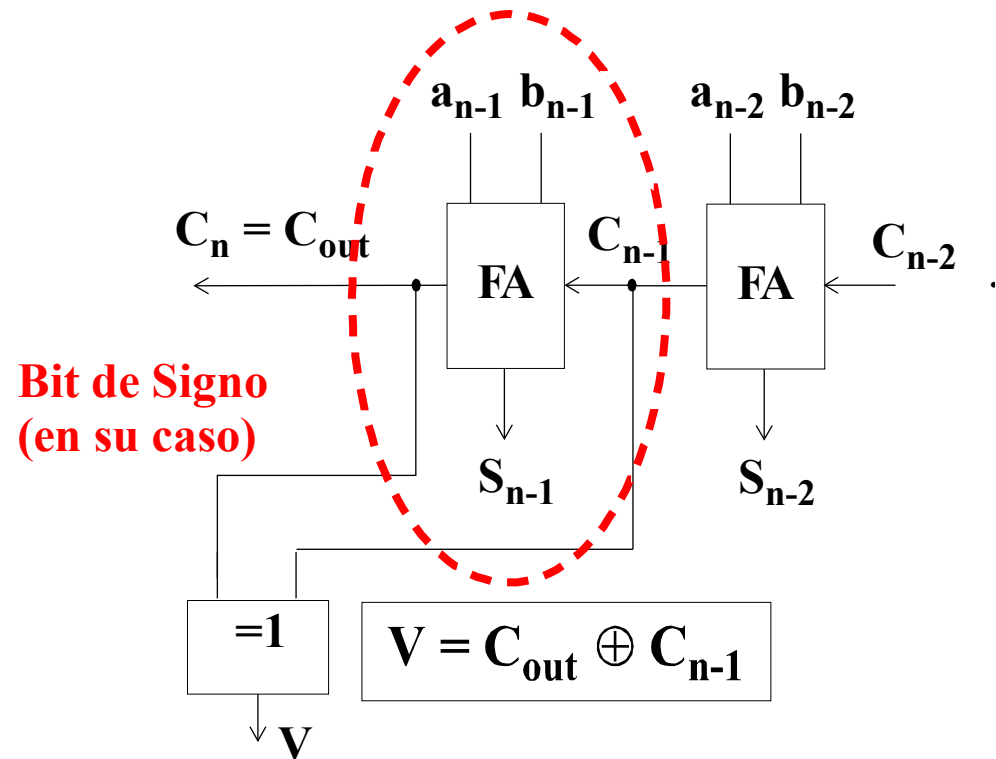 

# Índice

---

- Introducción
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador paralelo de n bits
- Sumador/Restador
- **Unidad aritmético-lógica (ALU)**




# Unidad aritmético-lógica (ALU)

---

- Es el circuito donde se realiza el procesamiento de datos
- Procesado: operaciones **aritméticas** y **lógicas**. Normalmente se opera sobre dos datos
- Usualmente pueden realizar diversas operaciones. Para elegir las se incluyen unas **señales de selección**
- Además de las salidas que muestran el resultado de la operación, se incluyen otras salidas (**flags**) de estado o de condición.
- Típicamente son  $C_{out}$ , V, Z (Z=1 si el resultado es 0) y S (signo)

# Unidad aritmético-lógica (ALU)

## Representación gráfica de una ALU

 


# Unidad aritmético-lógica (ALU)

## Ejemplo de una ALU

$S_2$ $S_1$ $S_0$	Función ALU	
	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
0 0 0	$F = A$	$F = A + 1$
0 0 1	$F = A + B$	$F = A + B + 1$
0 1 0	$F = A + \bar{B}$	$F = A + \bar{B} + 1$
0 1 1	$F = A - 1$	$F = A$
1 0 0	$F = A \text{ AND } B$	
1 0 1	$F = A \text{ OR } B$	
1 1 0	$F = \text{NOT } A$	
1 1 1	$F = A \text{ XOR } B$	

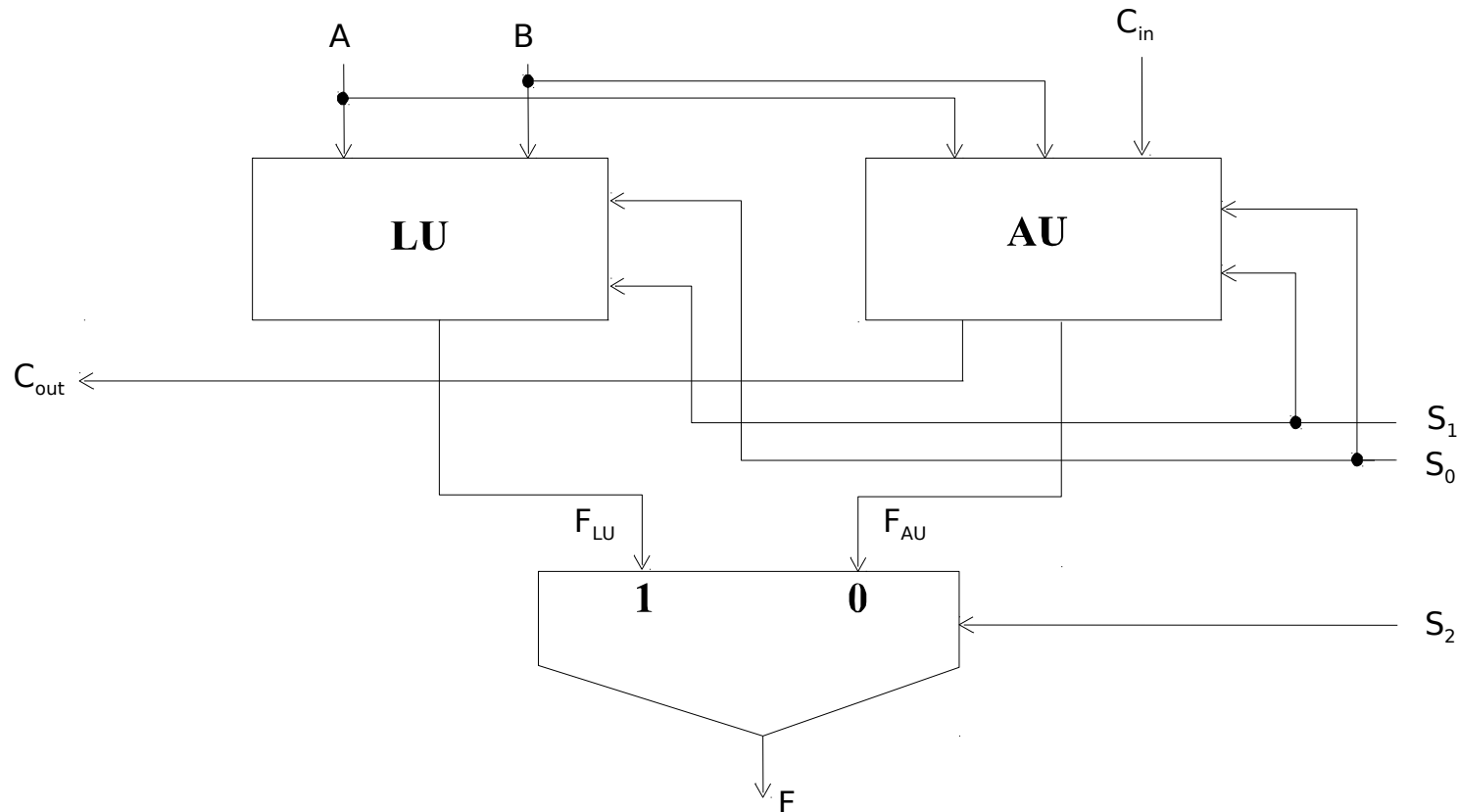
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Realización de una ALU
  - ⇒ Se separan las partes aritmética (AU) y lógica (LU).


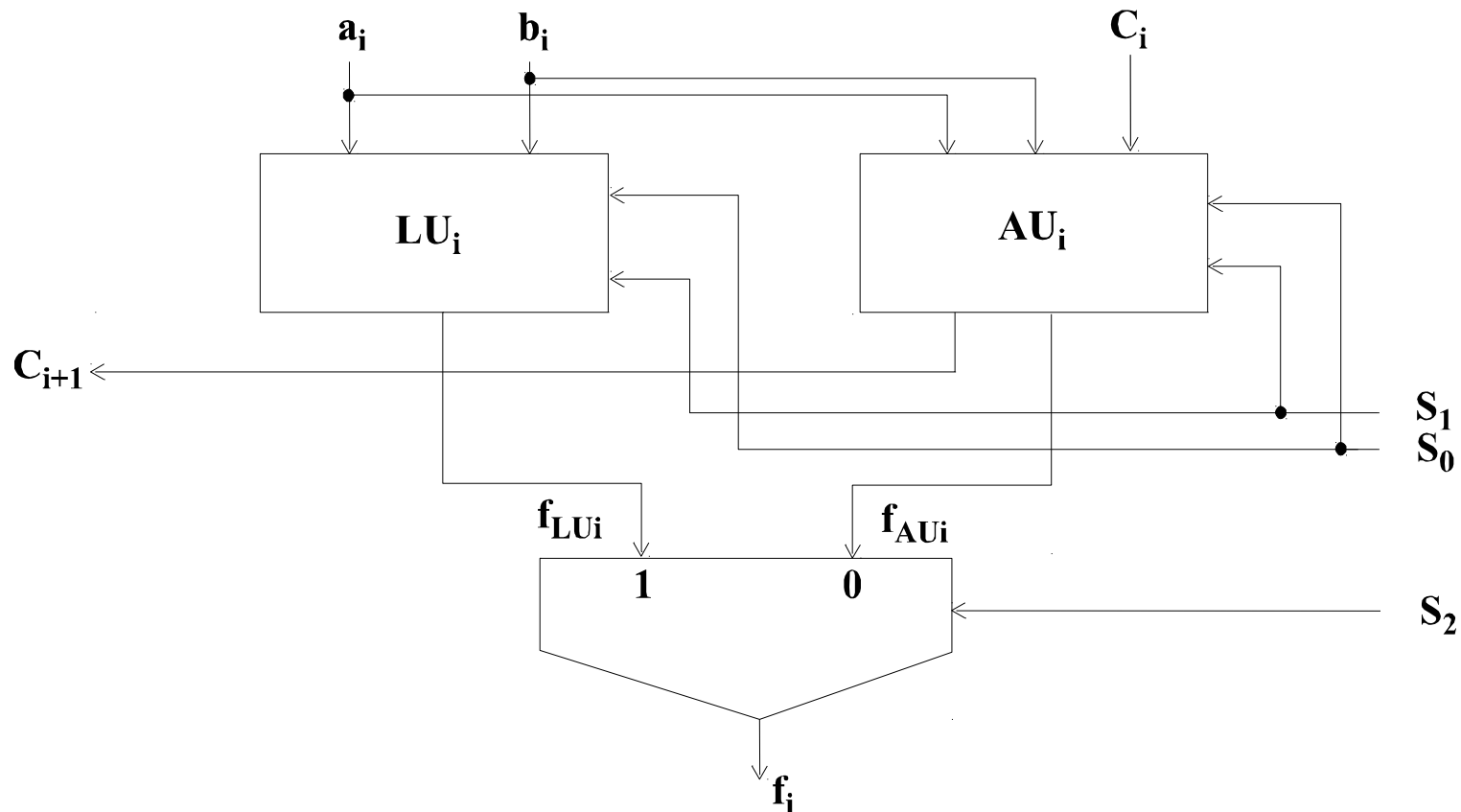
# Unidad aritmético-lógica (ALU)


- Realización de una ALU
  - ⇒ Implica la realización de la ALU para cada pareja de bits entrantes (etapa típica)


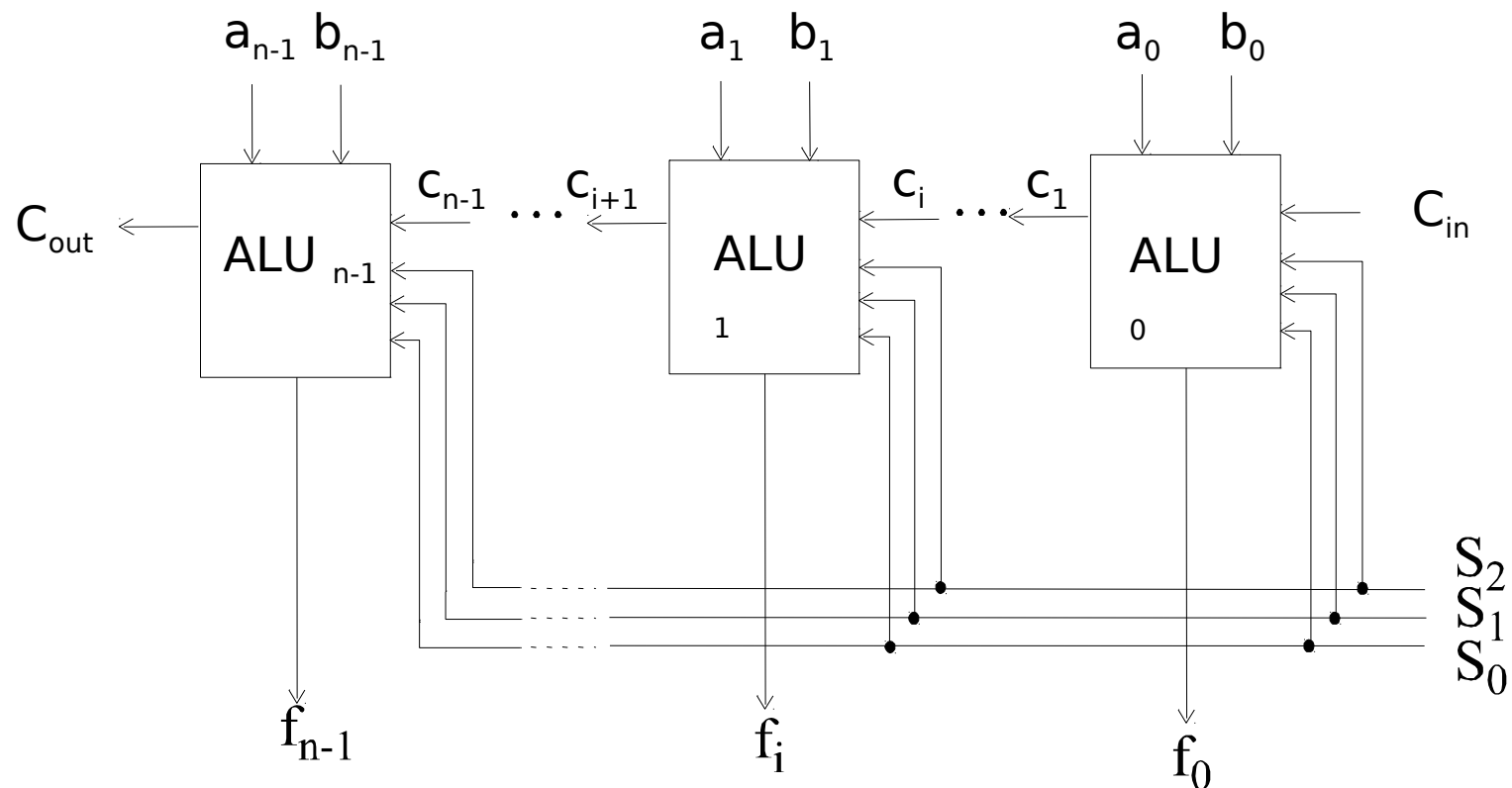
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Realización de una ALU


⇒ La ALU de  $n$  bits se implementa como cascada de  $n$  módulos de 1 bit (  $n$  etapas típicas):


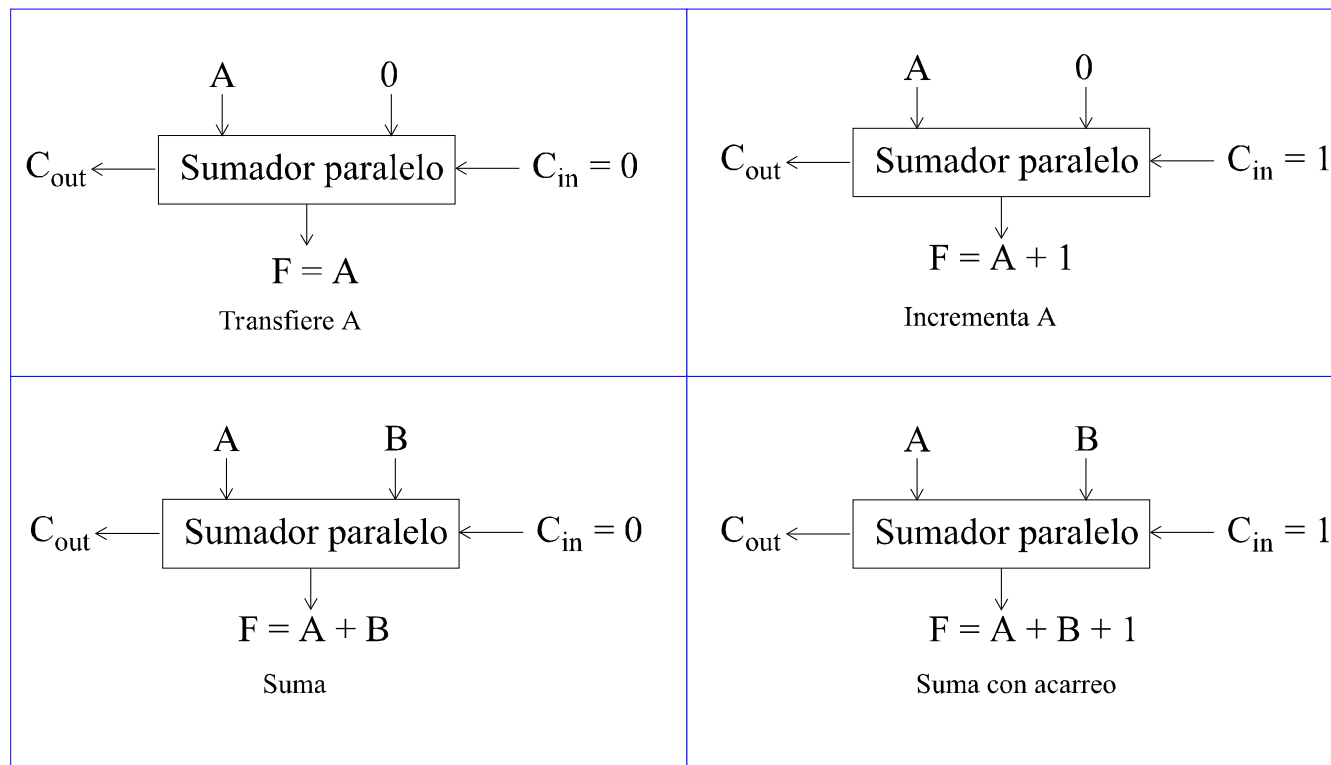
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la Unidad Aritmética


- ⇒ El bloque aritmético consta básicamente de un sum. paralelo
- ⇒ Para obtener las diferentes operaciones se ha de modificar los datos de entrada al sumador


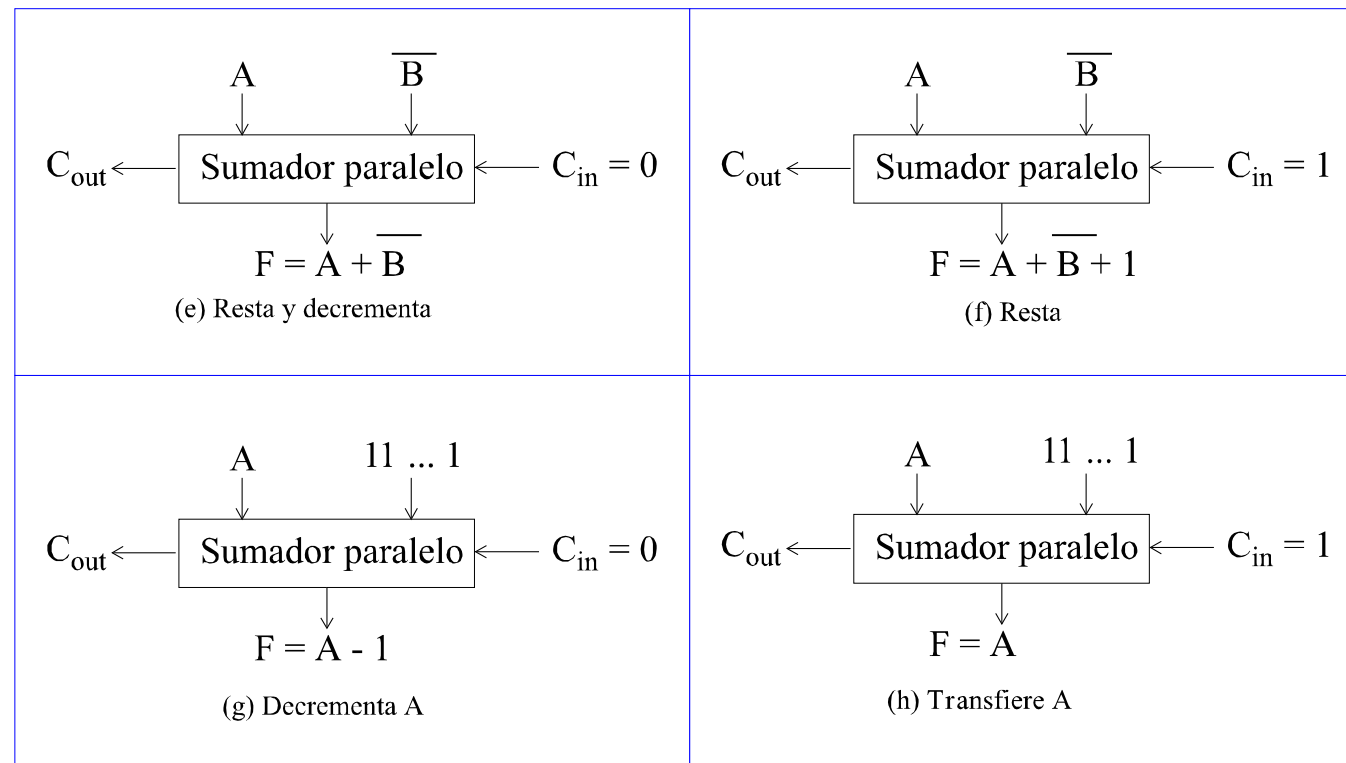
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la Unidad Aritmética

- ⇒ El bloque aritmético consta básicamente de un sum. paralelo
- ⇒ Para obtener las diferentes operaciones se ha de modificar los datos de entrada al sumador






# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la Unidad Aritmética
  - ⇒ El bloque aritmético consta básicamente de un sum. paralelo
  - ⇒ Para obtener las diferentes operaciones se ha de modificar los datos de entrada al sumador

$S_2 S_1 S_0$	Función ALU					
	$C_{in} = 0$			$C_{in} = 1$		
0 0 0	$F = A$	A	0	$F = A + 1$	A	0
0 0 1	$F = A + B$	A	B	$F = A + B + 1$	A	B
0 1 0	$F = A + \bar{B}$	A	NOT (B)	$F = A + \bar{B} + 1$	A	NOT (B)
0 1 1	$F = A - 1$	A	11...1	$F = A$	A	11...1
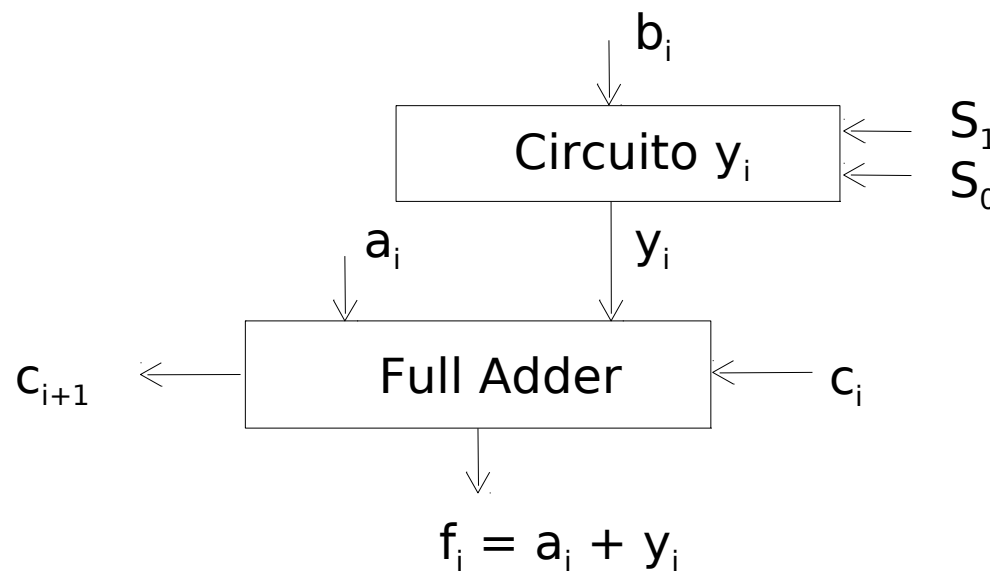
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la Unidad Aritmética
  - ⇒ El bloque aritmético consta básicamente de un sum. paralelo
  - ⇒ Para obtener las diferentes operaciones se ha de modificar los datos de entrada al sumador




# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño del “circuito yi” con puertas lógicas

$S_1 S_0$	$Y_i$
0 0	0
0 1	$b_i$
1 0	$\overline{b_i}$
1 1	1

$S_1 S_0 \backslash b_i$	0	1
0 0	0	0
0 1	0	1
1 1	1	1
1 0	1	0


$Y_i$

 

# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño del “circuito yi” con un multiplexor

$S_1 S_0$	$Y_i$
0 0	0
0 1	$b_i$
1 0	$\overline{b_i}$
1 1	1

 

# Unidad aritmético-lógica (ALU)


- El acarreo de salida nos puede dar una información muy importante

$S_1$ $S_0$ $C_{in}$		Operación	$C_{out} = 1$ si	Comentario
0 0 0	$F=A$	Transferir A	-----	$C_{out} = 0$ siempre
0 0 1	$F=A+1$	Incrementar A	$A=2^n-1$	Si $C_{out} = 1$ , $F=0$
0 1 0	$F=A+B$	Sumar A+B	$A+B \geq 2^n$	Overflow si $C_{out} = 1$
0 1 1	$F=A+B+1$	Incrementar A+B	$A+B \geq 2^n - 1$	Overflow si $C_{out} = 1$
1 0 0	$F=A+B'$	Restar A-B en Ca1	$A > B$	Si $C_{out} = 0 \rightarrow A \leq B$ y $F=Ca1(B-A)$
1 0 1	$F=A+B'+1$	Restar A-B en Ca2	$A \geq B$	Si $C_{out} = 0 \rightarrow A < B$ y $F=Ca1(B-A)$
1 1 0	$F=A-1$	Decrementar A	$A \neq 0$	Si $C_{out} = 0 \rightarrow A=0$
1 1 1	$F=A$	Transferir A	-----	$C_{out} = 1$ siempre
 
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la Unidad Lógica

⇒ Diseño de la etapa típica con un multiplexor y puertas lógicas



$S_2$	$S_1$	$S_0$	Función ALU
1	0	0	$F = A \text{ AND } B$
1	0	1	$F = A \text{ OR } B$
1	1	0	$F = \text{NOT } A$
1	1	1	$F = A \text{ XOR } B$