

Problema 4.- Diseñe un circuito decodificador que permita situar 20Kbytes de RAM a partir de la dirección \$5000 dentro de un mapa de memoria de 64K. Para ello se disponen de chips de 8K*8 y 4K*4.

Solución.-

Unimos 2 memorias de 4kx4 para construir una de 4kx8. Se usarán dos memorias de 8kx8 y una de 4x8 a partir de la dirección \$5000 (ver mapa)


Expresiones para los CS (suponemos activos en alto)

$$CS_{RAM1} = A15' A14 A13' A12$$

$$CS_{RAM2} = A15' A14 A13$$

$$CS_{RAM3} = A15 A14' A13'$$

Circuito de decodificación.

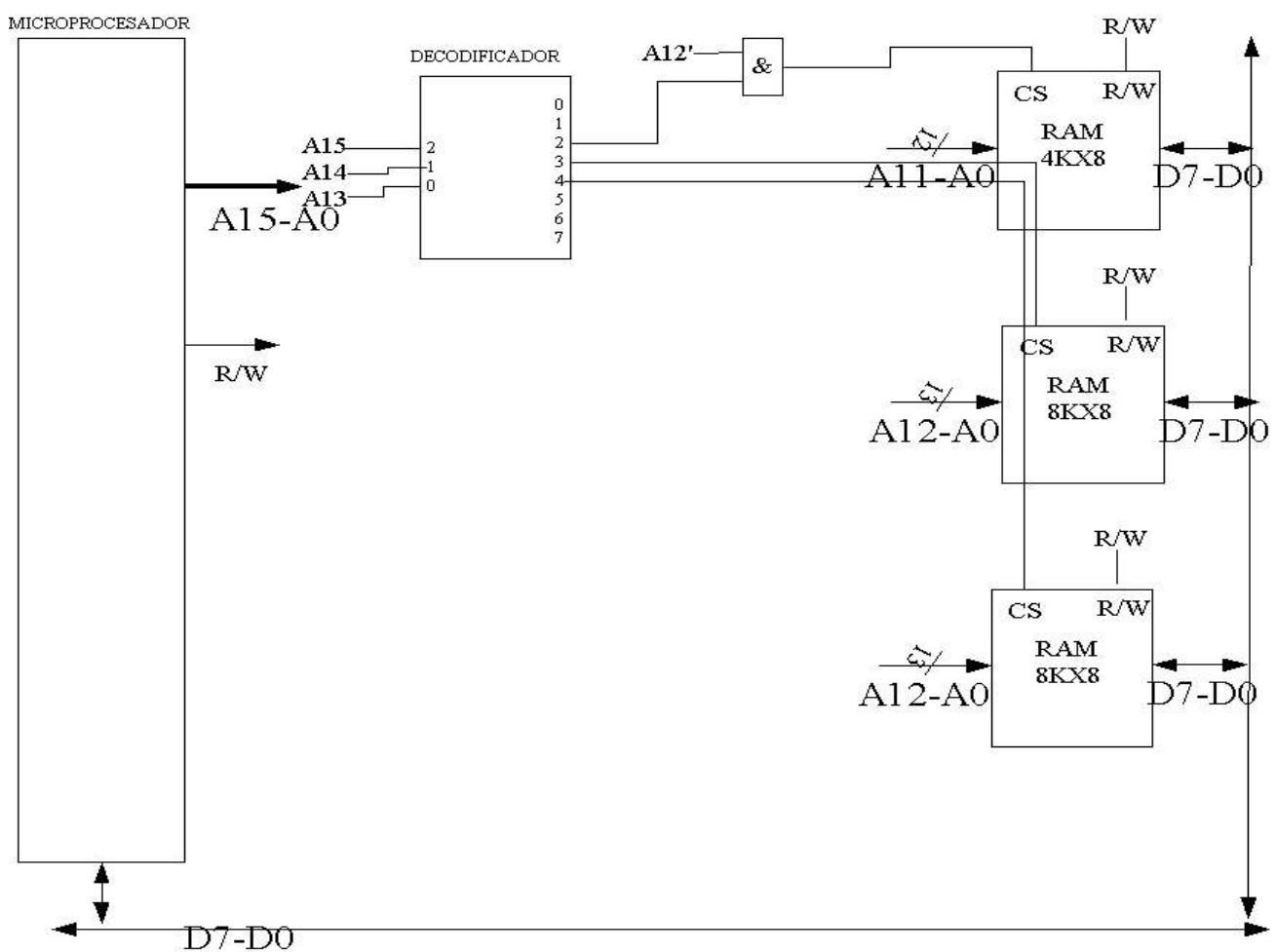

\$0000		A13 =0	A12 =0
	A14=0		A12 =1
A15=0		A13 =1	A12 =0
			A12 =1
	A14=1	A13 =0	\$5000 A12 =1
		RAM2 8K	RAM1 4K
		A13 =1	A12 =0
			A12 =1
	A14=0	RAM3 8K	A12 =0
		A13 =0	A12 =1
A15=1			A12 =0
		A13 =1	A12 =1
	A14=1	A13 =0	A12 =0
			A12 =1
		A13 =1	A12 =0
\$FFFF			A12 =1