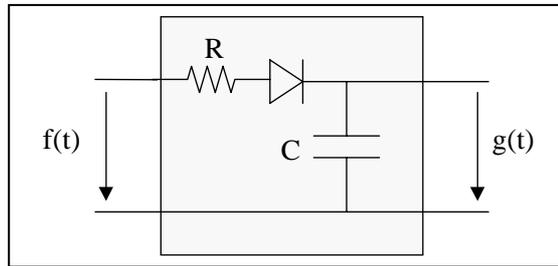


### Problema PTC0003-15

Calcular la función de transferencia del sistema de la figura:



### Solución PTC0003-15

El sistema consta de un diodo, que es un dispositivo no lineal. Luego el sistema es no lineal y por consiguiente no posee función de transferencia.