### Circuitos Electrónicos Digitales Práctica 2 "Familias lógicas"

Grado en Ingeniería Informática: Ingeniería del Software 2010/2011



Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla


### **Objetivos**

- · Montar un primer circuito lógico con puertas
- Comprobación lógica de su funcionamiento
- Caracterización de puertas a nivel temporal y eléctrico, aprendiendo a medir parámetros de conmutación


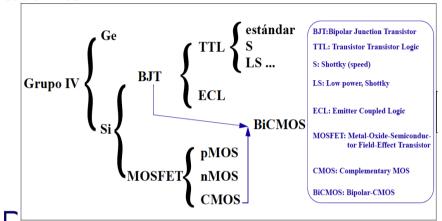
### Familias lógicas

▶ Familia lógica: Conjunto de puertas con una determinada tecnología, que hace que los parámetros eléctrico-temporales de todas las puertas sean similares. Dentro de una familia, hay subfamilias.



u i

Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla

### Familias lógicas

Comparación de familias.

Parámetro	TTL	ECL	CMOS
Inmunidad al ruido	Media-baja	Muy baja	Muy alta
Velocidad	Alta	Muy alta Media	
Densidad de integración	Media	Muy baja	Muy alta
Consumo de potencia	Medio	Muy alto	Muy bajo
Presencia actual	Bajando; aún es apreciable en SSI/MSI	Sólo en apli- caciones muy específicas	Muy alta en VLSI/ULSI




### Parámetros de conmutación

- Niveles lógicos "altos" y "bajos". Márgenes de ruido.
- Tiempos de propagación (retardo o retraso).
- Tiempos de transición (subida y bajada).
- Fan-in / Fan-out.
- Potencia consumida.




Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla
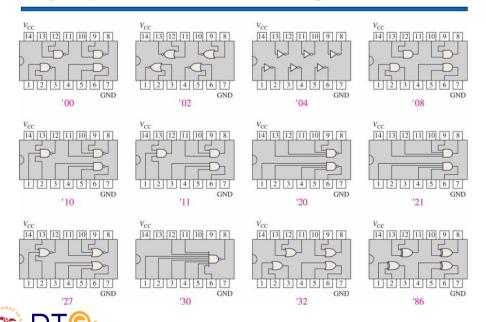
### Ejemplos de circuitos integrados (74XX)




# Tipos de encapsulados de CI

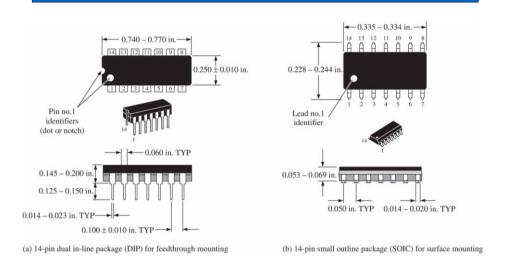




Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla

### Circuito integrado encapsulado

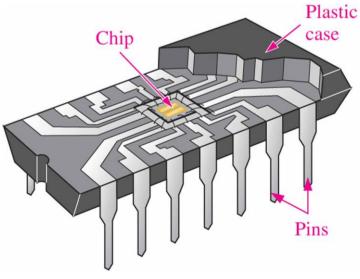




### Tipos de encapsulados de CI

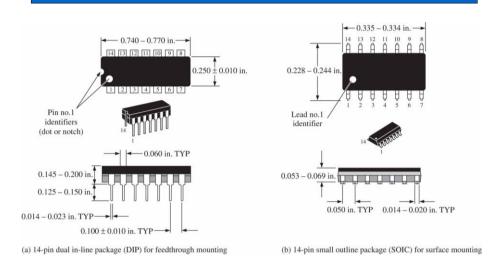



Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla

### Tipos de encapsulados de CI (i)

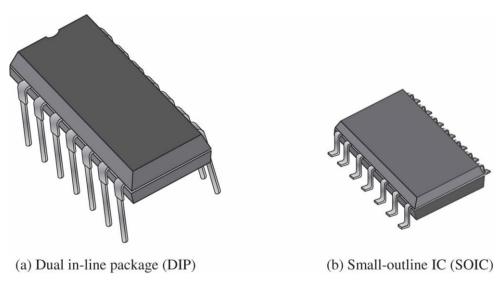





### Tipos de encapsulados de CI (ii)




### Enumeración de pines

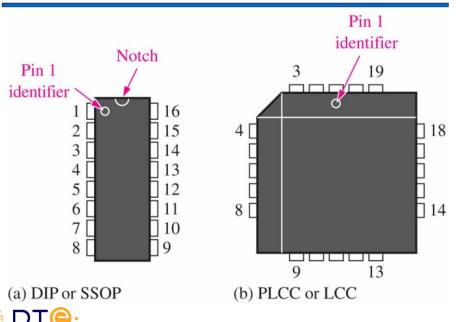

# Ejemplo: Niveles lógicos (Familia TTL)

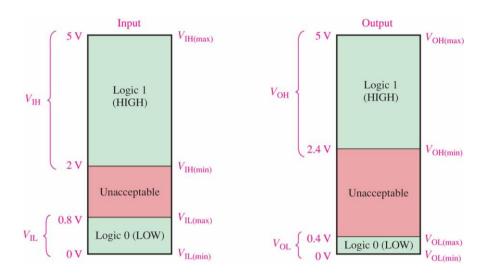



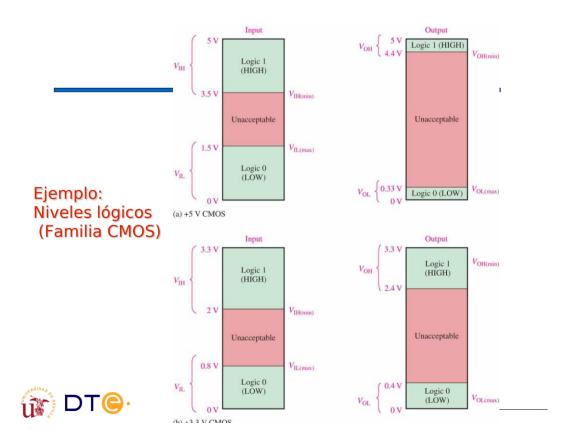


### Trabajo experimental: Caracterización lógica



**Apartado 1**. Utilizando un LED a la salida de las puertas, caracterice, a nivel lógico, los circuitos integrados 7408, 7432, 7404


7408

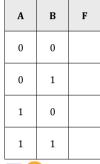

7432

A	В	F
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

7404

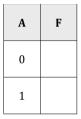




Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla

### Trabajo experimental: Caracterización lógica




### Apartado 1. (montaje experimental)

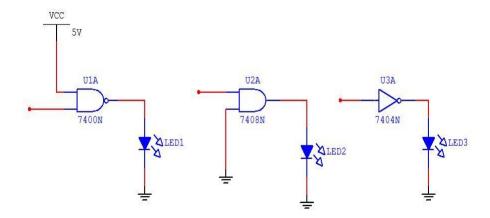





# Trabajo experimental: Formas de onda

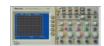

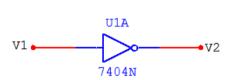**Apartado 2** Excite un inversor (7404) con una señal cuadrada entre 0v y 5v de 100KHz. Visualice en el osciloscopio V1 y V2



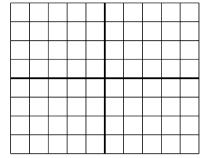


Escala de tiempo: \_\_\_\_\_ Escala de tensión: \_\_\_\_



Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla

### Parámetros de conmutación


Tiempos de transición y propagación

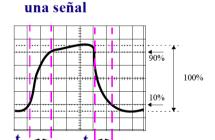

Transiciones en

 $t_r$  o  $t_{LH}$ : Tiempo de subida ( $\it rise$ ) o de L hacia H  $t_f$  o  $t_{HL}$ : Tiempo de bajada ( $\it fall$ ) o de H hacia L


### Propagación por una puerta

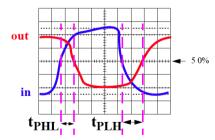

 $\mathbf{t_{PXX}}$ : Es el tiempo de Propagación o de retraso (delay:  $\mathbf{t_d}$ ,  $\delta$ ,  $\Delta$ , etc.)




### Tiempos de transición

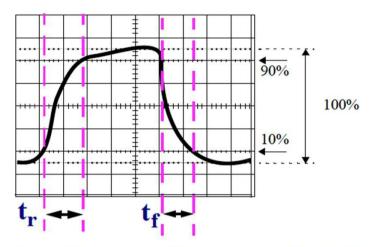

t<sub>r</sub> o t<sub>LH</sub>: Tiempo de subida (rise) o de L hacia H t<sub>f</sub> o t<sub>HL</sub>: Tiempo de bajada (fall) o de H hacia L

Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla


### Tiempos de propagación

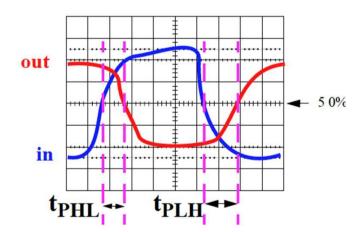


tpxx: Es el tiempo de Propagación o de retraso (delay:  $t_d$ ,  $\delta$ ,  $\Delta$ , etc.)



### Trabajo experimental: Caracterización temporal

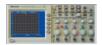


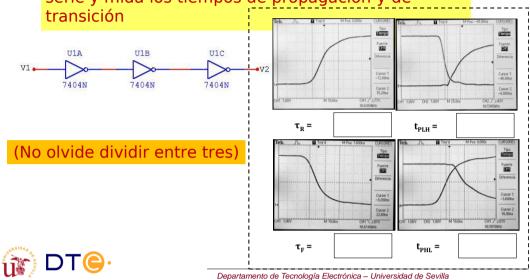
**Apartado 3.** Monte ahora varios inversores en serie y mida los tiempos de propagación y de transición


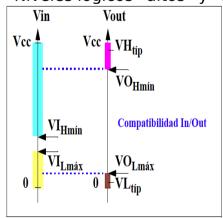
### Parámetros de conmutación


Niveles lógicos "altos" y "bajos". Márgenes de ruido.



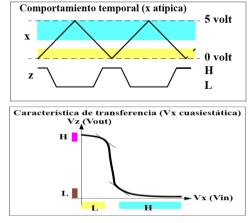



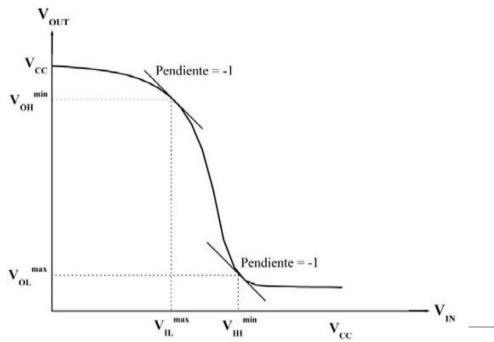
# Medida experimental de tensiones umbrales






### Márgenes de ruido

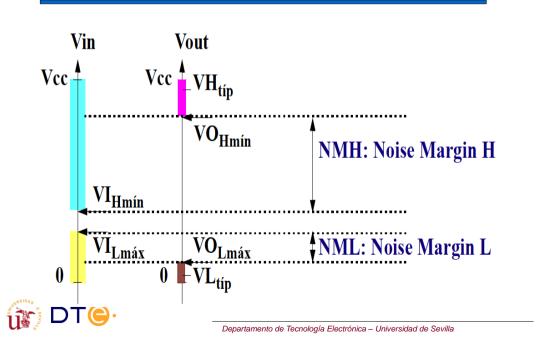

### Ejemplo: márgenes de ruido TTL

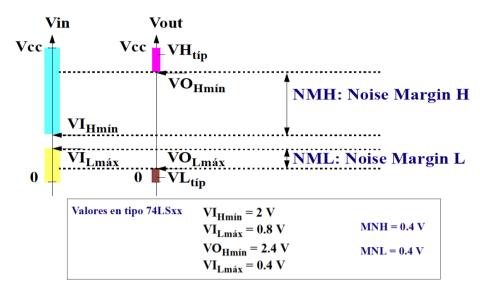




Departamento de Tecnología Electrónica – Universidad de Sevilla

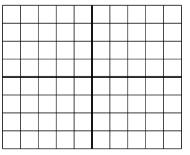
### Trabajo experimental: Caracterización eléctrica



**Apartado 4.** Excite un inversor con una señal sinusoidal entre 0V y 5V (f= 1kHz). Represente en el osciloscopio su función de transferencia y mida los parámetros que se indican:



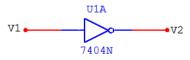Escala de tiempo: \_\_\_\_\_ Escala de tensión: \_\_\_\_\_



VOH: VOL: VIH: VIL: NMH: NML:



### Comparación con las hojas de características técnicas (datasheets)

### recommended operating conditions (see Note 3)

			SN5404			SN7404		
		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	UNIT
Co	Supply voltage	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
V <sub>IH</sub>	High-level input voltage	2			2			V
VIL	Low-level input voltage			0.8			0.8	V
OΠ	High-level output current			-0.4			-0.4	mA
loL	Low-level output current			16			16	mA
TA	Operating free-air temperature	-55		125	0		70	°C

NOTE 3: All unused inputs of the device must be held at V<sub>CC</sub> or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.

### electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS‡		SN5404			SN7404				
			MIN	TYP§	MAX	MIN	TYP§	MAX	UNIT	
	V <sub>CC</sub> = MIN,	$I_{\parallel} = -12 \text{ mA}$				-1.5			15	V
Voн	V <sub>CC</sub> = MIN,	V <sub>IL</sub> = 0.8 V,	$I_{OH} = -0.4 \text{ mA}$	2.4	3.4		2.4	3.4		V
VOL	V <sub>CC</sub> = MIN,	V <sub>IH</sub> = 2 V,	I <sub>OL</sub> = 16 mA		0.2	0.4		0.2	0.4	V
	V <sub>CC</sub> = MAX,	V <sub>I</sub> = 5.5 V				1			1	mA
Чн	V <sub>CC</sub> = MAX,	V <sub>I</sub> = 2.4 V				40			40	μΑ
Iμ	V <sub>CC</sub> = MAX,	V <sub>I</sub> = 0.4 ∨				-1.6			-1.6	mA
los¶	V <sub>CC</sub> = MAX			-20		-55	-18		-55	mA
Iссн	V <sub>CC</sub> = MAX,	∨ <sub>I</sub> = 0 ∨			6	12		6	12	mA
ICCL	V <sub>CC</sub> = MAX,	V <sub>I</sub> = 4.5 V		1	18	33		18	33	mA



For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

\$ All typical values are at  $V_{CC}$  = 5 V,  $T_A$  = 25°C. \$ Not more than one output should be shorted at a time.