

Grupo y día:

1. Tabla de verdad del biestable T.
2. Diagrama de estados del contador módulo 10.


3. Tabla de estados/salida.

4. Tabla de codificación de estados.

5. Tabla de transición de estados/salida.

- 3

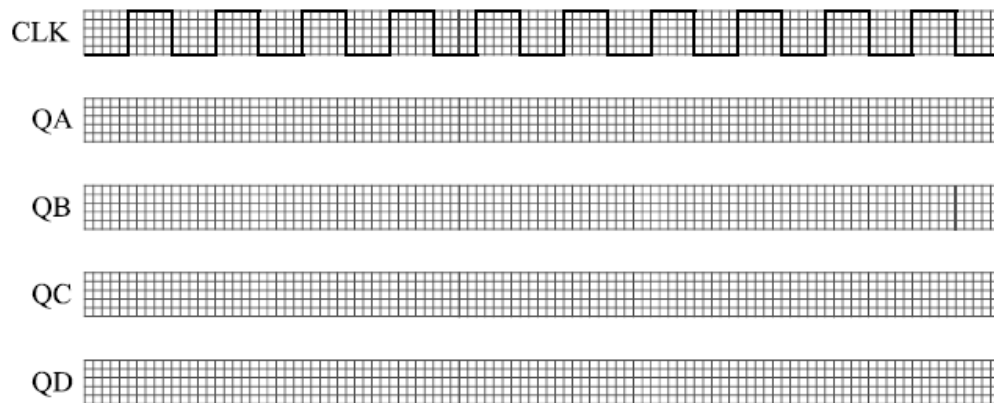9. Cronograma para las salidas del contador módulo 10. Suponga reset = '0'.



10. Esquema de conexiones para visualizar en un display 7 segmentos la salida de un contador módulo 10.

