
Unidad 8. Circuitos secuenciales síncronos

Circuitos Electrónicos Digitales
E.T.S.I. Informática
Universidad de Sevilla

Jorge Juan <jjchico@dte.us.es> 2010-2019

Esta obra esta sujeta a la Licencia Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> o envíe una carta Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Contenidos


- Introducción
- Biestables (latches)
- Circuitos Secuenciales Síncronos (CSS) y Máquinas de Estados Finitos (MEF)
- Diseño de MEF
- Análisis de CSS

Lecturas y ejercicios recomendados

- Contenidos teóricos:
 - LaMeres: 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7
- Modelado en Verilog
 - LaMeres: 9.1, 9.2, 9.3
 - curso-verilog.v: unidad 6
- Ejercicios recomendados del boletín general (boletín 7):
 - Ej. 15. Detector de paridad por grupos. Debe diseñarse como máquina de Mealy. ¿Por qué?
 - Ej. 17. Complementador a 2 secuencial.
 - Análisis funcional: 5.
 - Análisis temporal sin retrasos: 7, 8.

Introducción. Ejemplo 1

 - Diseñe un sistema de control de una puerta de un garaje con dos pulsadores separados por una distancia.
 - x: abrir la puerta.
 - y: cerrar la puerta.



Introducción

- La mayoría de los problemas prácticos no pueden resolverse usando sólo circuitos combinacionales.
- En muchos casos, la acción a realizar depende de las entradas y del “estado” del sistema: la puerta está abierta, la luz está encendida, etc.
- Para “almacenar” el estado del sistema se necesitan nuevos elementos de circuito: elementos de memoria.
- En esta unidad:
 - Elementos de memoria.
 - Concepto de “estado” y “circuito secuencial síncrono”.
 - Técnicas de diseño y análisis de circuitos secuenciales síncronos.

Contenidos

- Introducción
- **Biestables (latches)**
 - Biestables
 - Biestable SR asíncrono
 - Biestables síncronos
 - Entradas asíncronas
 - Temporización
- Máquinas de estados finitos y circuitos secuenciales síncronos (CSS)
- Diseño de CSS
- Análisis de CSS


Biestables (*latches*)

- Los circuitos biestables son circuitos que pueden ser permanecer en uno de dos posibles estados estables.
- El estado del biestable se puede conocer por el valor de señales de salida del circuito.
- El estado puede cambiarse actuando sobre entradas de control.
- Los biestables son elementos básicos de memoria: almacenan 1 bit.
- Con n biestables pueden “memorizarse” 2^n estados posibles.

1	0	0	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---


Biestable SR asíncrono

 - La capacidad de almacenar información en los biestables se obtiene a menudo usando “realimentación” de las salidas a las entradas del circuito: el valor de salida refuerza el valor de entrada y viceversa.
- Posibles estados estables:
 - $q1=0, q2=1$
 - $q1=1, q2=0$
- Notación:
 - $q = q2$
 - $\bar{q} = q1$



Biestable SR asíncrono


 
- Además de tener dos estados estables necesitamos una forma simple de forzar cada estado.



Biestable SR asíncrono



Simulación

- $R=S=0$ se conserva el estado

  

- $S=1, R=0$ cambio a 1 (set)

- $S=0, R=1$ cambio a 0 (reset)

  

Biestable SR. Descripciones formales

Símbolo

 


Tabla de estados

SR	00	01	11	10
q				
0	0	0	-	1
1	1	0	-	1

Q

Diagrama de estados

 
 


Tabla de excitación

q → Q	SR
0 → 0	0x
0 → 1	10
1 → 0	01
1 → 1	x0


Verilog

```

module sra(
    input wire s,
    input wire r,
    output reg q);

    always @(s, r)
        case ({s, r})
            2'b01: q <= 1'b0;
            2'b10: q <= 1'b1;
            2'b11: q <= 1'bx;
        endcase
endmodule
    
```

Ejemplo 1: solución

 


Biestables síncronos

- Los circuitos reales pueden contener miles de millones de biestables. Es muy útil poder controlar cuándo cambian de estado y hacer que lo hagan al mismo tiempo.
- Para ello, los cambios de estado se “sincronizan” con una “señal de reloj” (CK, CLK, MCLK, etc.)
- La señal de reloj suele ser periódica con cambios a una frecuencia prefijada: “frecuencia de reloj”.
- Biestables disparados por nivel (*gated latches*)
 - El cambio de estado sólo es posible cuando la señal de reloj es 1 (nivel alto) o 0 (nivel bajo).
- Biestables disparados por flanco (*flip-flops*)
 - El cambio de estado sólo es posible cuando la señal de reloj cambia de 0 a 1 (flanco de subida) o de 1 a 0 (flanco de bajada).
 - El cambio de estado se determina con precisión.
 - Hace más simple y robusto el diseño de circuitos digitales.


Biestables síncronos

Biestable disparado por nivel

 





Cambio de estado cuando $ck=1$

Biestable disparado por flanco

 

Cambio de estado cuando ck cambia de 1 a 0

Biestables síncronos

    

Otros biestables disparados por flanco (flip-flops)

- SR
 - Diseño simple
 - Resultado indeterminado para $S=R=1$
- JK
 - Similar al SR: $J \sim S$, $K \sim R$
 - Operación de complementar para $J=K=1$
- D
 - Única entrada, valor del próximo estado.
 - Fácil de usar e implementar.
- T
 - Única entrada, complementa el estado cuando es 1.
 - Muy útil en algunas aplicaciones especiales: ej. contadores.

Biestable JK

Símbolo

 
 



Tabla de estados

JK \ q	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1
	Q			

Tabla de excitación

q → Q	JK
0 → 0	0x
0 → 1	1x
1 → 0	x1
1 → 1	x0

Diagrama de estados

 

Verilog

```

module jkff(
    input ck,
    input j,
    input k,
    output reg q);

    always @(negedge ck)
        case ({j, k})
            2'b01: q <= 1'b0;
            2'b10: q <= 1'b1;
            2'b11: q <= ~q;
        endcase
endmodule
    
```

Biestable D

Símbolo

 
 



Tabla de estados

	D	
	0	1
q		
0	0	1
1	0	1
	Q	

Tabla de excitación

q → Q	D
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	0
1 → 1	1

Diagrama de estados

 

Verilog

```

module dff(
  input ck,
  input d,
  output reg q);

  always @(negedge ck)
    q <= d;

endmodule
    
```

Biestable T

Símbolo

 
 



Tabla de estados

	T	
	0	1
q		
0	0	1
1	1	0
	Q	

Tabla de excitación

q → Q	T
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	1
1 → 1	0

Diagrama de estados

 

Verilog

```




module tff(
  input ck,
  input t,
  output reg q);

  always @(negedge ck)
    if (t == 1)
      q <= ~q;

endmodule
    
```



Entradas asíncronas

- Forma fácil y directa de forzar un estado
 - CL (clear): puesta a 0
 - PR (preset): puesta a 1
- Efecto inmediato tras su activación:
 - Activa en nivel bajo (0)
 - Activa en nivel alto (1)
- Mayor prioridad que las entradas síncronas
 - J, K, D, T, ...
- Resuelven el problema de la inicialización en sistemas digitales complejos
 - Millones de biestables.
 - Necesidad de comenzar a operar desde un estado conocido.



 
 
 


Entradas asíncronas

Circuito de inicialización

  

Entradas asíncronas

     


S=J, R=K, T=D

Entradas asíncronas

 Ejemplo Verilog

- Biestable JK
 - Disparado por flanco de subida
 - Clear (CL) activo en nivel bajo
- ¿Por qué “negedge cl”?





```
module jkff(  
    input ck,  
    input j,  
    input k,  
    output reg q);  
  
    always @(posedge ck, negedge cl)  
        if (cl == 1'b0)  
            q <= 1'b0;  
        else  
            case ({j, k})  
                2'b01: q <= 1'b0;  
                2'b10: q <= 1'b1;  
                2'b11: q <= ~q;  
            endcase  
        endmodule
```

Restricciones temporales

- Igual que las puertas lógicas, los biestables síncronos presentan un retraso de propagación desde el flanco de reloj a la salida: t_{cQ}
- Las entradas síncronas no deben cambiar en las proximidades del flanco activo del reloj para evitar un cambio de estado no deseado.
 - **Tiempo de Set-up (t_s)**
 - Tiempo antes del flanco durante el que las entradas deben permanecer estables.
 - **Tiempo de Hold time (t_h)**
 - Tiempo después del flanco durante el que las entradas deben permanecer estables.
- Un cambio de las entradas en la zona prohibida hará que la salida:
 - Cambie a un valor no determinado a priori.
 - Tarde un tiempo indeterminado en cambiar: estado **metaestable**.
 - Son situaciones que, en general, se prefiere evitar.

Restricciones temporales. Ejemplo

  

Contenidos


- Introducción
- Biestables (latches)
- **Circuitos Secuenciales Síncronos (CSS) y Máquinas de Estados Finitos (MEF)**
 - Circuitos secuenciales síncronos
 - Máquinas de estados finitos
 - Aplicaciones
 - Representaciones formales
- Diseño de CSS
- Análisis de CSS

Circuitos secuenciales síncronos (CSS)

- Combinando bloques combinacionales y biestables se construyen circuitos secuenciales que operan en función de las entradas y de un estado almacenado.
- En los circuitos secuenciales síncronos, todos los biestables cambian su estado simultáneamente, controlados por una señal de reloj periódica (en el flanco de subida o bajada del reloj).
- Esta restricción (sincronismo con el reloj) permite:
 - Simplificar el proceso de diseño de circuitos digitales secuenciales.
 - Poder establecer procedimientos de diseño sistemáticos: pueden ser programados y ejecutados automáticamente por herramientas software.
 - Hacer que los circuitos sean más robustos frente a variaciones en los componentes y las señales.
- La frecuencia de la señal de reloj se convierte en un factor esencial del rendimiento del circuito:
 - La frecuencia de reloj determina el número de operaciones por segundo que puede hacer el circuito.
 - La frecuencia máxima de reloj viene determinada por el retraso de los componentes y líneas de interconexión en el circuito.

Máquinas de Estados Finitos (MEF)


- Las MEF son una herramienta útil para describir muchos tipos de problemas, incluyendo los CSS.
- Una MEF está formada por:
 - Un conjunto finito de estados (S)
 - Un conjunto de símbolos de entrada (Σ)
 - Un conjunto de símbolos de salida (Γ)
 - Una función de próximo estado (δ)
 - $Q = \delta(q, x)$
 - Una función de salida (ω)
 - Máquina de Mealy: $z = \omega(q, x)$
 - Máquina de Moore: $z = \omega(q)$

 

Máquinas de Estados Finitos (MEF)

Operación

 - Llega un nuevo símbolo a la entrada (x)
- Se calcula un nuevo símbolo de salida
 - $z = \omega(q, x)$
- Se calcula el valor del próximo estado de la máquina
 - $Q = \delta(q, x)$
- Se almacena el nuevo estado
- Se repite la operación




Máquinas de Estados Finitos (MEF)

Propiedades

- Comenzando en el mismo estado, las MSF deterministas siempre generan la misma secuencia de salida para la misma secuencia de entrada.
- Dos MSF son equivalentes si generan la misma secuencia de salida para la misma secuencia de entrada.
- Para toda máquina Mealy existe una máquina Moore equivalente, y viceversa.
- Las MSF pueden optimizarse: MSF equivalente con un menor número de estados.
- El estado de la MSF en cada momento depende del estado inicial y de la secuencia de entrada hasta ese momento: el estado actual representa la secuencia de símbolos de entrada pasados (historia de la máquina).
- Una MSF puede no estar completamente especificada: el próximo estado puede no estar definido para un estado actual y entrada dados.

Implementación MEF como CSS

 - Equivalencia MEF-CSS
 - Las MEF se pueden implementar como CSS de una forma sistemática.
 - Estado \rightarrow conjunto de biestables
 - Funciones de salida y próximo estado \rightarrow circuito combinacional




Aplicaciones de los CSS diseñados a partir de MEF

- Detectores de secuencia
 - La salida del circuito se activa o cambia de valor sólo cuando las entradas reciben una determinada secuencia de símbolos.
- Generadores de secuencias
 - La salida genera una secuencia de símbolos fija o variable en función de las entradas.

Muchos problemas prácticos pueden describirse como detectores o generadores de secuencias

Aplicaciones de los CSS diseñados a partir de MEF

- Unidades de control
 - Las entradas reciben información sobre un sistema externo (estado del sistema, sensores mecánicos, de humedad, temperatura, etc.) y las salidas activan actuadores de forma adecuada (operaciones externas, actuadores, calefactores, etc.)
 - La máquina implementa efectivamente el algoritmo de control necesario.
 - La señal de reloj determina con qué frecuencia se evalúa el estado del sistema externo y se ejecuta la acción de control

 

Aplicaciones de los CSS diseñados a partir de MEF

- Procesado (cálculo) secuencial
 - La salida es el resultado de aplicar algún tipo de operación a los datos de entrada:
 - Cálculo de la paridad
 - Operación aritmética secuencial
 - Codificación/decodificación secuencial, etc.

Contenidos

- Introducción
- Biestables (latches)
- Máquinas de estados finitos y circuitos secuenciales síncronos (CSS)
- **Diseño de MEF**
 - Objetivos del diseño
 - Procedimiento de diseño manual
 - Procedimiento de diseño con herramientas de diseño
- Análisis de CSS

Diseño de CSS a partir de MEF Objetivo

- Objetivo
 - Definir una MEF que resuelva el problema planteado
 - Implementar la máquina de estados usando un CSS
- Criterios de coste
 - Minimizar el número de elementos de memoria (número de estados)
 - Minimizar número de dispositivos (parte combinacional)
 - Frecuencia de operación (garantizar una frecuencia mínima)
 - Consumo de energía (no superar un consumo máximo)
 - Etc.
- Se debe alcanzar un compromiso entre diferentes factores


Diseño de MEF

Procedimiento

- Procedimiento manual
 - Puede realizarse con papel y lápiz.
 - Comienza con una formalización del problema mediante un diagrama o tabla de estados.
 - La tabla de estados se transforma en diferentes pasos hasta obtener una representación en forma de circuito digital.
- Procedimiento automático mediante herramientas de diseño (CAD)
 - El problema se formaliza mediante una descripción con un lenguaje de descripción de hardware.
 - Se realiza un banco de pruebas y se simula la descripción para asegurar que es correcta.
 - Se usan herramientas de síntesis automática para generar el circuito.


Diseño de CSS

Procedimiento manual

 


Mealy vs. Moore

- Mealy
 - Salidas diferentes en el mismo estado: posible ahorro de estados.
 - La salida se genera tan pronto está disponible la entrada: menor latencia.
 - Si las entradas no están sincronizadas, la salida tampoco.
- Moore
 - Salidas sincronizadas: menos fallos temporales.
 - Salida sólo depende del estado: funciones de salida más simples. Ej: codificación directa de la salida en el estado.

 

 
Ejemplo 2: MEF tipo Mealy

- Diseñar un circuito con una entrada x y una salida z que detecte la llegada de la secuencia “1001” en x. Cuando se detecta la secuencia, z permanece a 1 durante un ciclo de reloj. Las secuencias pueden comenzar en cualquier momento y pueden solaparse (el último 1 de una secuencia puede ser el primero de la siguiente).




```
x: 00100111000110111001001001010011...  
z: 000001000000000000001001001000010...
```

Traducción

 


- Parte más importante del proceso de diseño
- No sistemática
- Pistas/consejos:
 - Definir claramente entradas y salidas
 - Seleccionar Mealy o Moore según el problema: sincronización de salidas, etc.
 - Definir secuencias de ejemplo para comprender mejor el problema y detectar posibles casos especiales.
 - Representar el problema mediante un diagrama o tabla de estados.
 - Definir estados de la forma más general posible: estados similares pueden ser el mismo estado.
 - Comprobar el diagrama/table mediante secuencias de ejemplo.

Diagrama de estados. Mealy

 

- Nodos
 - Representan estados.
 - Nombres intuitivos ¿?
 - {A, B, C, ...}
 - {S0, S1, S2, ...}
 - {wait, start, receiving, ...}
- Arcos
 - Representan posibles transiciones desde un estado dado (S).
 - Etiqueta x/z:
 - x: valor de entrada que da lugar a la transición desde el estado S.
 - z: valor de salida de la máquina cuando está en el estado S y la entrada es x.

Diagrama de estados. Mealy


 


- A: esperando 1^{er} bit de la secuencia ('1')
 - Mientras la entrada sea '0' seguimos en A y mantenemos la salida a '0'.
- B: 1^{er} bit correcto, esperando '0'
 - Si la entrada es '0' pasamos al siguiente estado, si es '1', el segundo bit es incorrecto, pero '1' es el primer bit correcto.
- C: 2^o bit correcto, esperando '0'
 - Si la entrada es '0' pasamos al siguiente estado, si es '1' pasamos a B porque hemos recibido el primer bit correcto.
- D: 3^{er} bit correcto, esperando '1'
 - Si la entrada es '0', la secuencia es incorrecta y volvemos al principio (A). Si la entrada es 1 activamos la salida (z=1) y pasamos a B ya que las secuencias pueden solaparse.

Tabla de estados. Mealy

- Representación en forma de tabla de doble entrada con información equivalente al diagrama de estados.
 - Filas: posibles estados.
 - Columnas: posibles valores de entrada.
 - Celdas: próximo estado y valor de salida correspondiente.
- Cada nodo del diagrama de estados y los arcos que salen de él corresponden a una fila en la tabla de estados.
- Pasar desde el diagrama de estados a la tabla de estados y vice-versa es trivial.


Traducción

  

x S	0	1
A	A,0	B,0
B	C,0	B,0
C	D,0	B,0
D	A,0	B,1

Q,z

Reducción de estados

 

- Objetivo:
 - Eliminar estados redundantes.
 - Reducir el coste en número de biestables y lógica combinacional.

Estados equivalentes:

Dos estados p y q son equivalentes si cualquier secuencia de entrada aplicada a la máquina comenzando en el estado p produce exactamente la misma secuencia de salida comenzando en q .

Dos estados p y q son equivalentes si y sólo si:

- Todos los próximos de p y q son idénticos o equivalentes para cada valor de entrada.
- Los valores de salida de p y q son iguales para cada valor de entrada.

En una tabla de estados mínima no hay estados equivalentes.


Reducción de estados

Procedimiento

- Comenzando con la tabla de estados, se comparan todas las parejas de estados para identificar posibles estados compatibles.
- La **tabla de estados compatibles** ayuda a identificar estados compatibles y las condiciones de compatibilidad.
- Una vez detectados todos los estados compatibles, se agrupan en clases de equivalencia.
- Se construye una nueva tabla de estados usando las clases de equivalencia obtenidas.

Reducción de estados

		x	
		0	1
S	A	A,0	B,0
	B	C,0	A,0
	C	D,0	B,0
	D	A,0	B,1
		Q,z	

 


¡Ya es una tabla mínima!

Reducción de estados (otro ejemplo)

S \ x	0	1
A	B,0	C,0
B	D,0	E,0
C	G,0	E,0
D	H,0	F,0
E	G,0	A,0
F	G,1	A,0
G	D,0	C,0
H	H,0	A,0


NS, z

 

S \ x	0	1
a	b,0	a,0
b	d,0	a,0
d	h,0	f,0
f	b,0	a,0
h	h,0	a,0

NS, z

Asignación de estados

 

- Objetivo:
 - Asignar valores binarios a los estados (codificación de estados).
 - Permite almacenar el estado en biestables.
- Selección de la codificación
 - Afecta al resultado final: número de dispositivos, tamaño del circuito, retraso/velocidad de operación, consumo de energía, etc.
- Opciones típicas
 - Algoritmos de asignación complejos: optimizan el resultado final.
 - Asignación arbitraria o aleatoria: circuitos simples o cuando el coste no es importante.
 - Un biestable por estado (codificación one-hot): cuando no es importante minimizar el uso de biestables. Uso típico en FPGA.
 - Código Gray: secuencia de estados consecutivos, reduce transiciones y consumo.

Asignación de estados (gray)

Tabla de estados

x \ S	0	1
A	A,0	B,0
B	C,0	B,0
C	D,0	B,0
D	A,0	B,1

NS,z


Asignación de estados

S	q_1q_0
A	00
B	01
C	11
D	10


Tabla de transición de estados

x \ q_1q_2	0	1
00	00,0	01,0
01	11,0	01,0
11	10,0	01,0
10	00,0	01,1

Q_1Q_2,z

 

Selección de biestables

 

- Objetivo
 - Seleccionar el tipo de biestables que almacenarán el estado codificado.
- Opciones:
 - JK: reduce el coste de la parte combinacional pero necesita dos entradas de control.
 - SR: más simple que el JK internamente, pero menos flexible.
 - D: Simplifica el diseño y reduce el número de conexiones (una entrada de control).
 - T: útil en aplicaciones con cambios de estado frecuentes.
- Restricciones
 - Sujeto a disponibilidad de biestables.
 - Componentes discretos: JK, por flexibilidad y simplificación de la parte combinacional.
 - Diseño integrado (ej. FPGA): D, elemento básico disponible.

Selección de biestables

Ejemplo: JK

Tabla de transición de estados

q_1q_2		x	
		0	1
00	00,0	01,0	
01	11,0	01,0	
11	10,0	01,0	
10	00,0	01,1	

Q_1Q_2, z

Tabla excitación JK

$q \rightarrow Q$	JK
$0 \rightarrow 0$	0x
$0 \rightarrow 1$	1x
$1 \rightarrow 0$	x1
$1 \rightarrow 1$	x0

 


Tabla de excitación


q_1q_2		x	
		0	1
00	0x,0x,0	0x,1x,0	
01	1x,x0,0	0x,x0,0	
11	x0,x1,0	x1,x0,0	
10	x1,0x,0	x1,1x,1	

J_1K_1, J_2K_2, z

Selección de biestables

 Ejemplo: D


- Biestable D:
 - El próximo estado es igual a D
 - La excitación para alcanzar un próximo estado Q es: $D = Q$



q_1q_2	x	
	0	1
00	00,0	01,0
01	11,0	01,0
11	10,0	01,0
10	00,0	01,1

Q_1Q_2,z
 D_1D_2,z

Diseño de la parte combinacional

 

- La tabla de excitación especifica completamente la parte combinacional.
- La implementación de la parte combinacional puede usar cualquiera de las técnicas disponibles:
 - Diseño en dos niveles con puertas lógicas (K-mapa, etc.)
 - Diseño con subsistemas: multiplexores, decodificadores, etc.
 - Otras.

Diseño de la parte combinacional

Ejemplo: diseño con puertas lógicas

		x	
		0	1
q ₁ q ₂	00	0x,0x,0	0x,1x,0
	01	1x,x0,0	0x,x0,0
11	x0,x1,0	x1,x0,0	
10	x1,0x,0	x1,1x,1	

J₁K₁,J₂K₂,z

		x	
		0	1
q ₁ q ₂	00	0	0
	01	1	0
11	x	x	
10	x	x	

J₁

		x	
		0	1
q ₁ q ₂	00	x	x
	01	x	x
11	0	1	
10	1	1	

K₁

		x	
		0	1
q ₁ q ₂	00	0	0
	01	0	0
11	0	0	
10	0	1	

z

		x	
		0	1
q ₁ q ₂	00	0	1
	01	x	x
11	x	x	
10	0	1	

J₂

		x	
		0	1
q ₁ q ₂	00	x	x
	01	0	0
11	1	0	
10	x	x	

K₂

$$J_1 = \bar{x}q_2$$

$$K_1 = x + \bar{q}_2$$

$$J_2 = x$$



$$K_2 = \bar{x}q_1$$

$$z = xq_1q_2$$

Implementación del circuito

  
Ejemplo: diseño con puertas lógicas

$$J_1 = \bar{x}q_2$$
$$K_1 = x + \bar{q}_2$$
$$J_2 = x$$
$$K_2 = \bar{x}q_1$$
$$z = xq_1q_2$$



Diseño de CSS

Resumen del ejemplo

 


x	0	1
S		
A	A,0	B,0
B	C,0	B,0
C	D,0	B,0
D	A,0	B,1
	Q,z	

x	0	1
q ₁ q ₂		
00	00,0	01,0
01	11,0	01,0
11	10,0	01,0
10	00,0	01,1
	Q,z	

x	0	1
q ₁ q ₂		
00	0x,0x,0	0x,1x,0
01	1x,x0,0	0x,0x,0
11	x0,x1,0	x1,x0,0
10	x1,0x,0	x1,1x,1
	J ₁ K ₁ ,J ₂ K ₂ ,z	
 
$$\begin{aligned}
 J_1 &= \bar{x}q_2 \\
 K_1 &= x + \bar{q}_2 \\
 J_2 &= x \\
 K_2 &= \bar{x}q_1 \\
 z &= xq_1\bar{q}_2
 \end{aligned}$$




Ejercicios

- Ejercicio 1: Implementa la parte combinacional con multiplexores.
- Ejercicio 2: Implementa el circuito empleando biestables D y...
 - puerta lógicas
 - multiplexores

 
Ejemplo 3: MEF tipo Moore

- Diseñar un circuito con una entrada x y una salida z que detecte la llegada de la secuencia “1001” en x. Cuando se detecta la secuencia, z permanece a 1 durante un ciclo de reloj. Las secuencias pueden comenzar en cualquier momento y pueden solaparse (el último 1 de una secuencia puede ser el primero de la siguiente).



```
x: 001001110001101110010010010100110...
z: 00000010000000000000001001001000010...
```

Diagrama de estados. Moore

 


- Nodos

- Representan estados.
- Nombres intuitivos ¿?
 - {A, B, C, ...}
 - {S0, S1, S2, ...}
 - {wait, start, receiving, ...}
- Cada nodo incluye el valor de salida correspondiente a ese estado (Moore)

- Arcos

- Representan posibles transiciones desde un estado dado (S).
- Etiqueta: valor de entrada que da lugar a la transición desde el estado S.

Diagrama de estados. Moore

 


- A: esperando 1^{er} bit de la secuencia ('1')
- B: 1^{er} bit correcto, esperando '0'
- C: 2^o bit correcto, esperando '0'
- D: 3^{er} bit correcto, esperando '1'
 - Si la entrada es '0', la secuencia es incorrecta y volvemos al principio (A)
 - Si la entrada es '1' tenemos que activar la salida, pero no podemos pasar directamente a B (salida '0'), tenemos que introducir un nuevo estado E para activar la salida.

¿Hay algún error?

Tabla de estados. Moore

- Representación en forma de tabla de doble entrada con información equivalente al diagrama de estados.
 - Filas: posibles estados.
 - Columnas: posibles valores de entrada.
 - Celdas: próximo estado y valor de salida correspondiente.
 - Opcionalmente: valor de salida en columna aparte, ya que la salida sólo depende del estado, no del valor de entrada.
- Cada nodo del diagrama de estados y los arcos que salen de él corresponden a una fila en la tabla de estados.
- Pasar desde el diagrama de estados a la tabla de estados y vice-versa es trivial.

Tabla de estados. Moore

 

x	0	1	z
S			
A	A	B	0
B	C	B	0
C	D	B	0
D	A	E	0
E	C	B	1


NS

Ejercicios


- Ejercicio 3: completa el diseño de la MEF del ejemplo 3 con biestables JK y puerta lógicas.
- Ejercicio 4: Completa el diseño de la MEF del ejemplo 3 con biestables D y multiplexores.
- ¿Cuántos biestables necesitamos?
- ¿Qué ocurre con los estados de los biestables no asignados?
- ¿Podría la máquina quedarse bloqueada en un estado no asignado?
- ¿Se puede resolver el posible bloqueo?

Mealy vs Moore



Entradas sincronizadas

 

Mealy

 


Moore

  


Mealy vs Moore


Entradas no sincronizadas

 

Mealy

 


Moore

 


Z_{mealy} se activa durante un tiempo inferior a un ciclo de reloj

Mealy vs Moore


Entradas no sincronizadas

 

Mealy

 

Moore

 


¡Z_{mealy} se activa a pesar de no detectar la secuencia correcta!


Sincronización de las señales de entrada

- Las señales exteriores pueden cambiar en cualquier momento: no sincronizadas con la señal de reloj.
- Las entradas no sincronizadas pueden provocar comportamientos “extraños” en las salidas de las máquinas de Mealy.
 - Mejor usar máquinas de Mealy sólo con entradas sincronizadas
- Los cambios en las señales de entrada no sincronizadas pueden violar los tiempos de *setup* y *hold* de los biestables produciendo:
 - Retraso excesivo en el cambio del estado
 - Cambios a un nuevo estado erróneo
 - Cambios inesperados a estados de bloqueo
- Las entrada no sincronizadas pueden sincronizarse empleando biestables D.
 - Ventaja: reducir problemas por entradas no sincronizadas.
 - Inconveniente: el valor de la entrada se lee con un ciclo de retraso.

Sincronización de las señales de entrada

 

 Procedimiento de diseño empleando herramientas CAD




Descripción de MSF en Verilog

- Codificación de estados
 - Se emplean parámetros para asociar un nombre a cada estado codificado.
 - La herramienta de síntesis puede optimizar el código asignado.
- Variable de estado
 - Almacena el valor del estado actual.
- Señal de próximo estado
 - Se le asigna el valor del nuevo estado a almacenar.

```
// Codificación de estados  
  
parameter [1:0]  
    A = 2'b00,  
    B = 2'b01,  
    C = 2'b11,  
    D = 2'b10;  
  
// Estado (q): dos biestables  
reg [1:0] state;  
  
// Próximo estado (Q): dos bits  
reg [1:0] next_state;
```

Descripción de MSF en Verilog

 

- Tres procesos
 - Cambio de estado. Representa el bloque de biestables.
 - Cálculo del próximo estado. Representa las funciones de próximo estado (δ)
 - Cálculo de la salida. Representa las funciones de salida (ω).
- Sólo el proceso de cambio de estado es secuencial (incluye elementos de memoria)

```
// Proceso de cambio de estado
```

```
always @(posedge ck, posedge reset)  
  if (reset)  
    state <= A;  
  else  
    state <= next_state;
```

```
// Proceso de cálculo de próximo estado
```


```
always @* begin  
  case (state)  
    A:  
      next_state = ...;  
    B:  
      next_state = ...;  
    ...  
  endcase  
end
```

```
// Proceso de cálculo de la salida
```



```
always @* begin  
  z = ...;  
end
```

Descripción de MSF en Verilog

Ejemplo

 

  Ver ejemplos detectores de secuencia en curso-verilog.v




Contenidos

- Introducción
- Biestables (latches)
- Circuitos Secuenciales Síncronos (CSS) y Máquinas de Estados Finitos (MEF)
- Diseño de MEF
- **Análisis de CSS**
 - Análisis funcional de MEF
 - Análisis temporal de CSS

Análisis funcional de MEF

- Proceso opuesto al de síntesis
- Objetivo:
 - A partir del circuito construido, describir la operación general del circuito y su utilidad.
- Procedimiento
 - Obtención de comportamiento síncrono mediante la representación con diagrama o tabla de estados. Este proceso es sistemático y consiste en realizar los pasos de la síntesis en orden inverso.
 - Descripción del comportamiento asíncrono: inicialización, etc.
 - Descripción de la operación: determinar la utilidad y comportamiento del circuito. No sistemático. Depende de la experiencia del diseñador y de posible información adicional:
 - ¿En qué tipo de sistema se encuentra el circuito?
 - ¿Se conoce el tipo de aplicación? Alarma, control, etc.

Análisis funcional de MEF

 

Análisis funcional


Ejemplo 5

Se sabe que el circuito de la figura activa la salida z cuando se recibe una secuencia de 3 bits determinada por la entrada x.

Analice el circuito y determine:

- 1)Cuál es la secuencia de activación de la salida.
- 2) El valor activo de la salida.
- 3) Si puede haber solapamiento entre secuencias de activación consecutivas.
- 4) La secuencia de estados y de valores de la salida para la secuencia de entrada:

x: 0001100101011100100

 


Análisis temporal

- Objetivo: dado un CSS y un conjunto de señales de entrada, obtener las señales de salida correspondientes y su evolución en el tiempo.
- Consideraciones
 - Es posible analizar circuitos con biestables que no son CSS.
 - Si el circuito es un CSS, la secuencia de estados/salida extraída del análisis temporal debe corresponder con la secuencia de estados/salida de la MSF que implementa.
- Similar al análisis temporal de circuitos combinacionales, añadiendo biestables.
 - Parte combinacional: idéntica.
 - Biestables
 - Comportamiento síncrono: aplicar el próximo estado en cada flanco activo del reloj, usando la tabla de estados del biestable.
 - Comportamiento asíncrono: aplicar próximo estado según señales asíncronas.
 - Retrasos: los biestables tienen retrasos desde el reloj a la salida (síncrono) y desde las entradas asíncronas a la salida (asíncrono): t_{ck-q} , t_{CL-q} , etc.

Análisis temporal

 
Ejemplo 6

- Obtenga la secuencia de salida correspondiente a la secuencia de entrada en la diapositiva siguiente. Distinga dos casos:
 - a) Sin considerar retrasos
 - b) Considerando retrasos, todos iguales ($t_p = t_{ck-q} = t_{CL-q} = \Delta$)
- Verifique si la salida se activa tras la secuencia esperada, según análisis funcional anterior.



Análisis temporal

Ejemplo 6

 



posible azar

Análisis temporal


Ejemplo 6

- Notas:
 - La entrada x está sincronizada con el reloj.
 - El valor inicial de las señales es desconocido.
- Procedimiento
 - Dibujamos $x_n = \bar{x}$ a partir de x .
 - Aplicamos “reset” y dibujamos q_1 y q_2 hasta el tercer flanco activo.
 - Hacemos repetidamente:
 - Dibujamos J_1 hasta donde conocemos el valor de q_2 ($J_1 = x_n q_2$)
 - Dibujamos q_1 hasta donde conocemos el valor de J_1
 - Dibujamos q_2 hasta donde conocemos el valor de q_1 ($K_2 = q_1$)
 - Dibujamos z a partir de x y q_1 .

Análisis temporal con Verilog

  

Ejercicio 5: barrera con sensor de obstáculos

 

Ejemplo 6. Sumador secuencial

- Diseña un circuito secuencial con dos entradas (a, b) por la que llegan bit a bit y sincronizadas con una señal de reloj las cifras de dos números enteros A y B, comenzando por los bits menos significativos, y que genera en su salida z, bit a bit, las cifras de la suma A+B.
- Entradas:
 - clk: señal de reloj activa en flanco de subida.
 - reset: puesta a cero asíncrona.
 - a, b: entradas de datos.
- Salida:
 - z: resultado de la suma.

Ejercicio 7. Multiplicador secuencial

- Diseña un circuito secuencial con una entradas x por la que llegan bit a bit y sincronizadas con una señal de reloj las cifras de un número enteros X , comenzando por los bits menos significativos, y que genera en su salida z , bit a bit, las cifras del producto $3 \cdot X$.
- Entradas:
 - clk : señal de reloj activa en flanco de subida.
 - $reset$: puesta a cero asíncrona.
 - x : entradas de datos.
- Salida:
 - z : resultado del producto.