
Unidad 9. Subsistemas secuenciales

Circuitos Electrónicos Digitales
E.T.S.I. Informática
Universidad de Sevilla

Jorge Juan <jjchico@us.es> 2010-2019

Esta obra esta sujeta a la Licencia Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> o envíe una carta Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Contenido

- Introducción
- Registros
- Contadores
- Diseño con subsistemas secuenciales


Lecturas y ejercicios recomendados

- Contenidos teóricos
 - LaMeres: 7.5 (contadores desde el punto de vista del diseño con máquinas de estados).
 - Floyd: 8.1 – 8.7 (contadores), 9.1 – 9.8 (registros de desplazamiento).
- Modelado en Verilog
 - curso_verilog.v: unidad 7.
 - LaMeres: 9.4, 9.5.
- Ejercicios recomendados del boletín general (boletín 8)
 - Diseño de registros: 4.
 - Diseño de contadores: 2, 3a.
 - Generador de secuencia: 5a, 5b.
 - Diseño de contadores a partir de otro básico: 6.
 - Reloj digital: 8.

Leyenda de ejercicios



Ejercicio básico/fácil

 

Ejercicio para pensar un poco




Ejercicio para pensar mucho

Introducción

- Subsistemas secuenciales
 - Son circuitos secuenciales con n biestables que operan en conjunto para hacer alguna tarea o tareas determinadas.
 - La operación se refiere a los n bits usados en conjunto y no a la operación de cada bit por separado.
 - La funcionalidad del circuito es lo bastante general para ser de utilidad en múltiples aplicaciones.
- Tipos básicos de subsistemas secuenciales
 - Registros: almacenan un dato de n bits para su recuperación posterior, con posibilidad, a veces, de hacer transformaciones sobre el dato.
 - Contadores: realizan operaciones de cuenta (incremento, decremento, etc.) sobre el dato almacenado.


Introducción

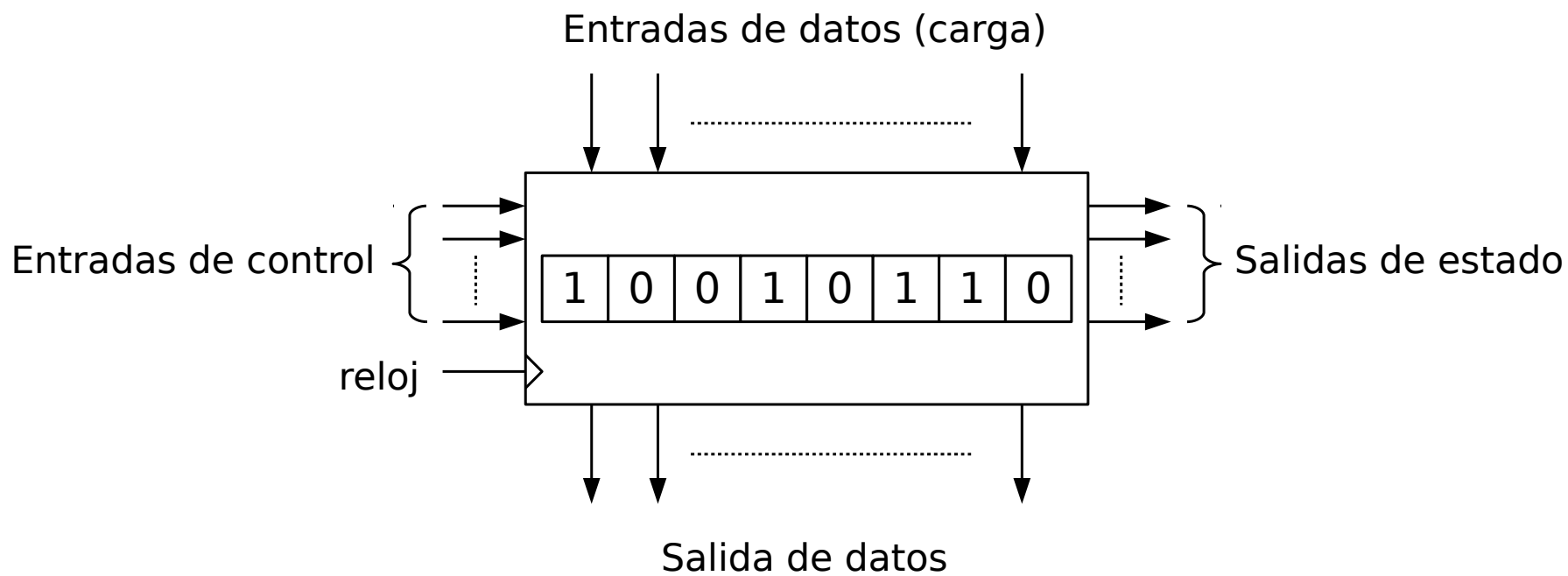

Introducción

- Entradas de control
 - Seleccionan la operación a realizar.
 - Operaciones síncronas: ocurren con el flanco activo del reloj. Emplean las entradas síncronas de los biestables.
 - Operaciones asíncronas: ocurren inmediatamente al activarse la señal de control. Emplean las entradas asíncronas de los biestables.
 - Señales de control típicas:
 - CL: puesta a cero (clear)
 - EN: habilitación (enable)
 - LD: carga de dato (load)
- Entradas de datos: proporcionan el dato a cargar
- Salidas de datos: dan acceso al dato almacenado
- Salidas de estado: informan sobre el dato almacenado o estado del sistema
 - Ej: contenido cero, fin de cuenta, etc.

Diseño modular

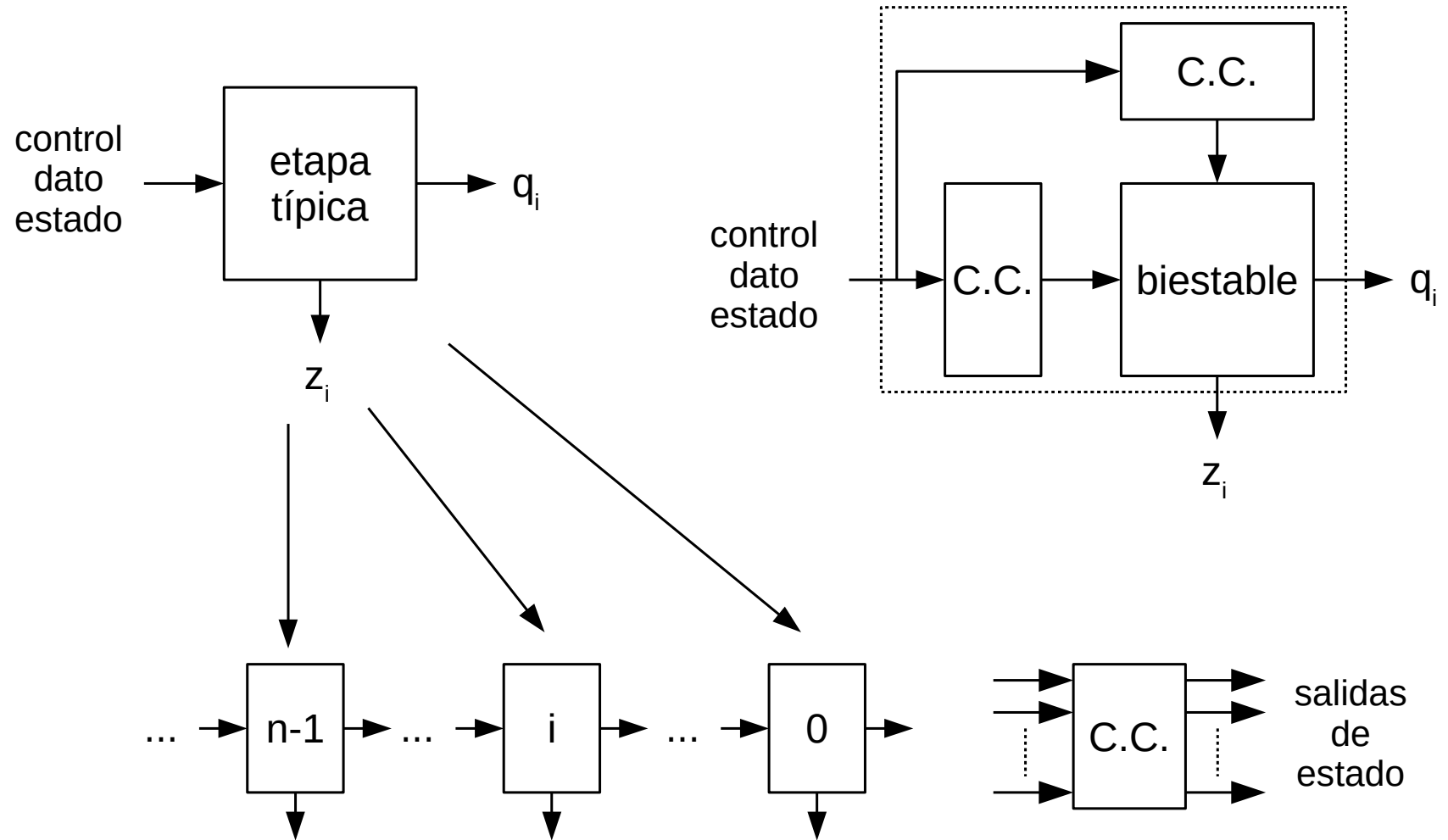

Diseño modular

- Estructura modular
 - Todos los bits del subsistema operan de forma similar
 - La función no depende del número de bits, salvo por el rango de valores del dato que pueden manejar.
- Diseño de subsistemas secuenciales
 - Un subsistema secuencial puede describirse como una máquina de estados finitos, pero no suele ser apropiado: pueden tener gran número de estados, pero todos ellos similares.
 - Diseño más práctico y eficiente con un enfoque modular:
 - Se diseña una etapa genérica asociada a un sólo bit.
 - Se replica la etapa para n bits
 - Se consideran los casos especiales en los bits extremos y las señales globales.
 - La complejidad del diseño no depende del número de bits.

Notación RT (Register Transfer)

- Notación empleada para representar asignación de datos de múltiples bits (contenido de registros).
- Operadores de asignación:
 - $A \leftarrow \langle \text{expresión} \rangle$ (asignación secuencial): el valor de la expresión se almacena en el registro A al producirse un flanco activo del reloj.
 - El nombre de un registro en la expresión corresponde al valor “actual” del registro.
 - El nombre de un registro en el lado izquierdo de la asignación corresponde al registro que será “escrito”.
 - El valor de la expresión corresponde al próximo valor a ser almacenado en el registro.
 - $A = \langle \text{expresión} \rangle$ (asignación combinacional): el valor de A se obtiene del valor de la expresión a través de una operación combinacional.

Notación RT (Register Transfer)

Tipo	Operadores	Función	Ejemplos
Aritméticos	$+, -, *, /, \dots$	Operaciones aritméticas	$A \leftarrow B+C$ $CNT \leftarrow CNT+1$
Lógicos	$\&, , \wedge, \bar{}, \dots$	Operaciones lógicas bit a bit	$A = B\&\bar{C}$
Desplazamiento	$SHL(A,b),$ $SHR(A,b)$	Se desplaza un bit el dato en A. Se completa con el bit b.	$Q \leftarrow SHL(Q,1)$ $Q \leftarrow SHR(X, Y_R)$
Selección de 1 bit	$A[i], A_i$	Se selecciona el bit i-ésimo de A	$z = B_3$
Selección de bits	$A[i..j], A_{i..j}$	Se selecciona un rango de bits de A	$B = Q_{7..4}$
Combinación	$\{A,B\}$	Se combinan datos para formar un dato mayor	$A \leftarrow \{B,C\}$ $D = \{A_{3..0}, B_{7..4}\}$

Contenidos

- Introducción
- Registros
 - Clasificación
 - Registro paralelo/paralelo
 - Registro de desplazamiento
 - Registro universal
- Contadores
- Diseño con subsistemas secuenciales

Registros

1	0	0	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- Almacén de datos de n bits (n biestables)
 - Habitualmente nos referimos al contenido por el dato que representa y no por los bits individuales.
 - En general, emplean biestables tipo D: facilita el diseño.
 - Los biestables comparten señal de reloj y entradas asíncronas: funcionan a la vez.
- Operaciones básicas:
 - Escritura (carga): modificación del dato almacenado.
 - Lectura: acceso al contenido del registro.


Registros

Clasificación


- Entrada en paralelo
 - Todos los bits pueden cargarse a la vez (en el mismo ciclo de reloj).
 - Una línea de entrada para cada bit.
- Entrada serie
 - Se carga un bit en cada ciclo de reloj.
 - Una única línea de entrada para todos los bits (necesita operación de desplazamiento de bits).
- Salida en paralelo
 - Todos los bits pueden ser leídos a la vez.
 - Una línea de salida para cada bit.
- Salida serie
 - Sólo puede leerse un bit en cada ciclo de reloj.
 - Una única línea de salida para cada bit (necesita operación de desplazamiento de bits).

Registros Clasificación


paralelo/paralelo

 


paralelo/serie

 

serie/paralelo

 

serie/serie

 

Registro entrada paralelo/salida paralelo

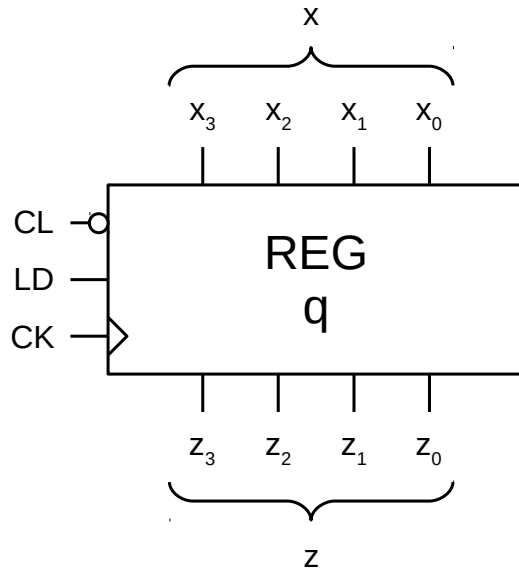


Tabla de operación

CL, LD	Operación	Tipo
0x	$q \leftarrow 0$	asínc.
11	$q \leftarrow x$	sínc.
10	$q \leftarrow q$	sínc.

Código Verilog

```
module reg(  
    input  wire ck,  
    input  wire cl,  
    input  wire ld,  
    input  wire [3:0] x,  
    output wire [3:0] z  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck, negedge cl)  
        if (cl == 0)  
            q <= 0;  
        else if (ld == 1)  
            q <= x;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```


Registro entrada paralelo/salida paralelo


 


Tabla de operación asíncrona



CL	Operación	Etapas típicas	Excitación
0	$q \leftarrow 0$	$q_i \leftarrow 0$	$CL_i = 0$
1	$q \leftarrow q$	$q_i \leftarrow q_i$	$CL_i = 1$

Tabla de operación síncrona


LD	Operación	Etapas típicas	Excitación
1	$q \leftarrow x$	$q_i \leftarrow x_i$	$D_i = x_i$
0	$q \leftarrow q$	$q_i \leftarrow q_i$	$D_i = q_i$

 

Registro entrada paralelo/salida paralelo

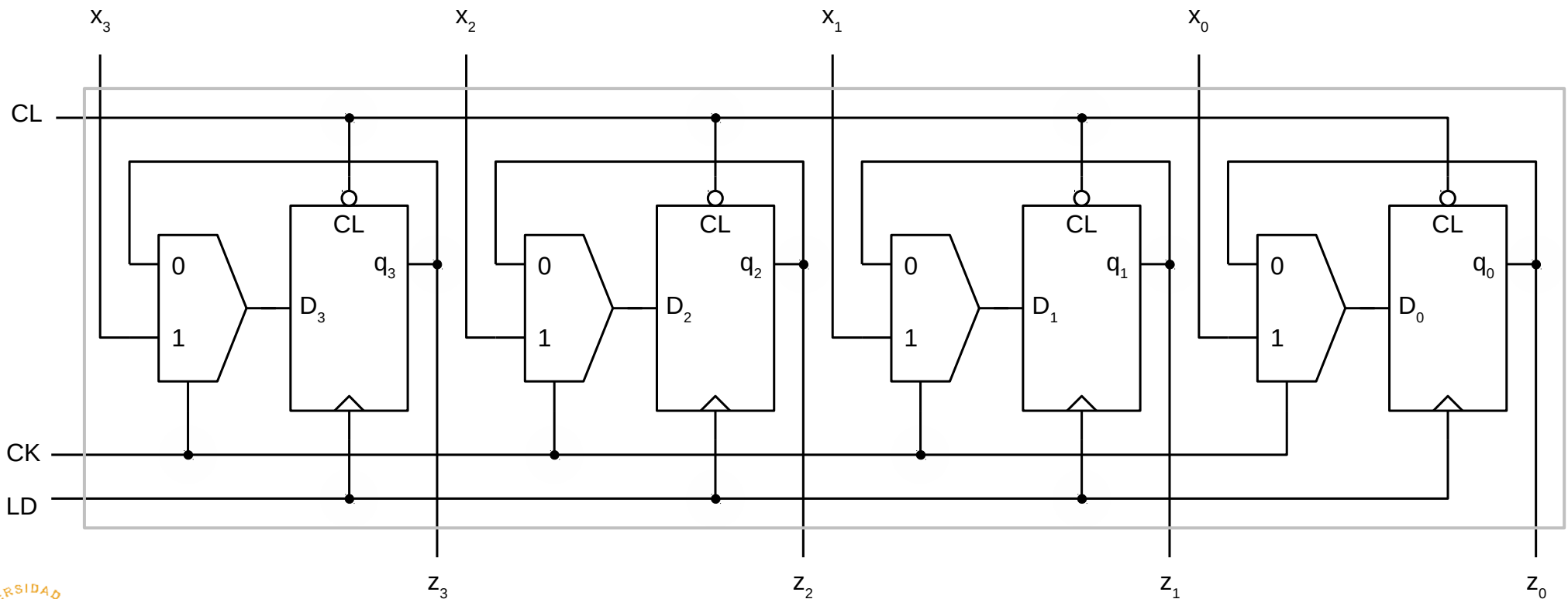 

Ejercicio 1. Alternativas de diseño

 

- El método más directo para diseñar registros es con:
 - Biestables D: la entrada D es el próximo estado deseado.
 - Multiplexores: implementación directa de la tabla de operaciones.
- Un registro puede diseñarse con cualquier tipo de biestable y con cualquier tipo de técnica para la parte combinacional.
- Ejercicio:
 - a) Diseñar un registro paralelo/paralelo usando biestables D y puertas lógicas.
 - b) Diseñar un registro paralelo/paralelo usando biestables JK y multiplexores.
 - b) Diseñar un registro paralelo/paralelo usando biestables JK y puertas lógicas.

Registro de desplazamiento

 


Tabla de operación

CL, EN	Operación	Tipo
0x	$q \leftarrow 0$	asínc.
11	$q \leftarrow \text{SHL}(q, x_L)$	sínc.
10	$q \leftarrow q$	sínc.

Código Verilog

```
module reg_shl(  
    input wire ck,  
    input wire cl,  
    input wire en,  
    input wire xl,  
    output wire zl  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck, negedge cl)  
        if (cl == 0)  
            q <= 0;  
        else if (en == 1)  
            q <= {q[2:0], xl};  
  
    assign zl = q[3];  
  
endmodule
```

Registro de desplazamiento



 
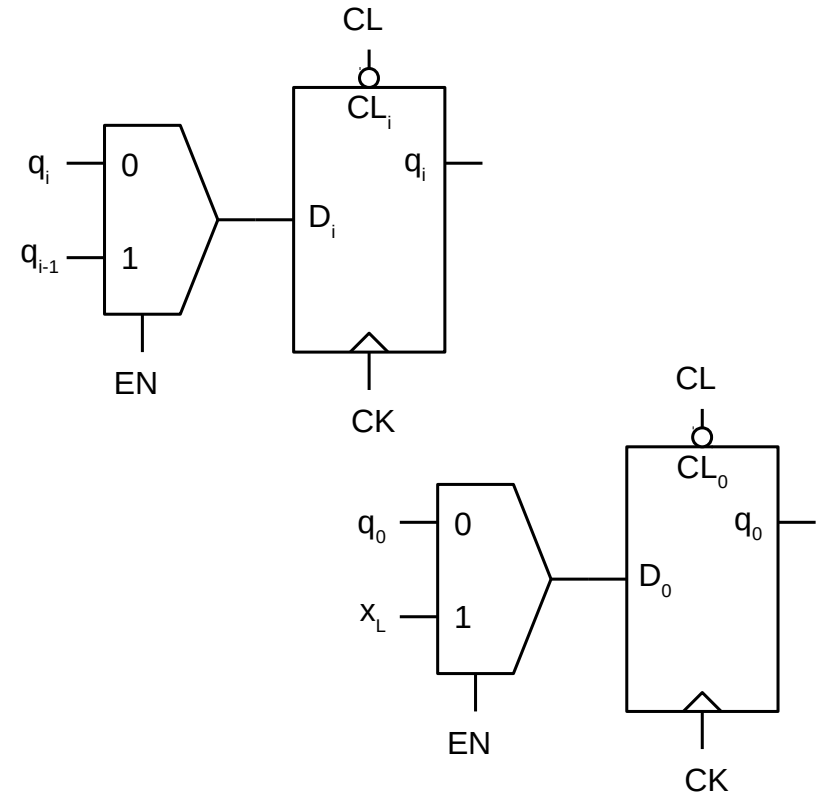
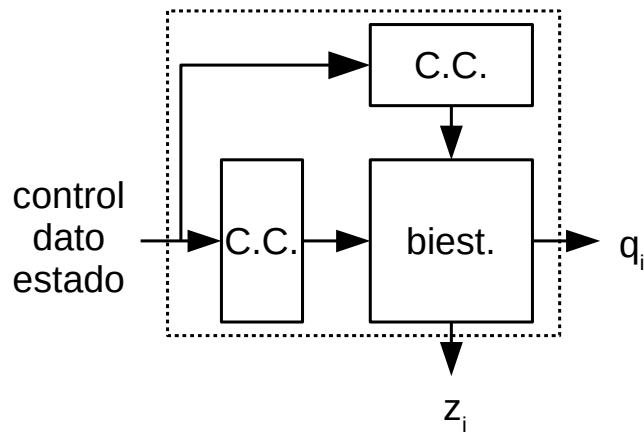


Tabla de operación síncrona

EN	Operación	Et. típica	Et. 0	Exc. típ.	Exc. et.0
1	$q \leftarrow \text{SHL}(q, x_L)$	$q_i \leftarrow q_{i-1}$	$q_0 \leftarrow x_L$	$D_i = q_{i-1}$	$D_0 = x_L$
0	$q \leftarrow q$	$q_i \leftarrow q_i$	$q_0 \leftarrow q_0$	$D_i = q_i$	$D_0 = q_0$

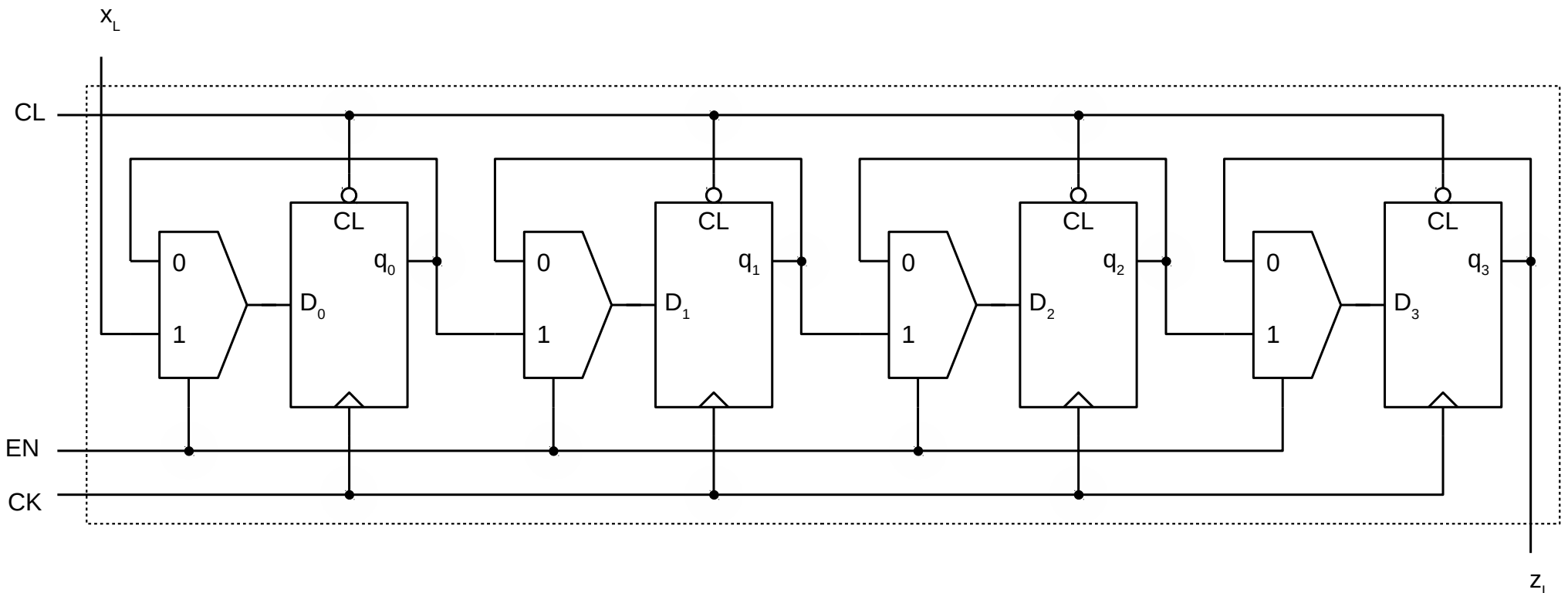


Registro de desplazamiento

 

Registro de desplazamiento

¿Cómo se haría un registro de desplazamiento a la derecha?

Registro universal

 

Código Verilog

```

module ureg(
    input  wire ck,
    input  wire cl,
    input  wire ld,
    input  wire shr,
    input  wire shl,
    input  wire [3:0] x,
    output wire [3:0] z
);

    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck, negedge cl)
        if (cl == 0)
            q <= 0;
        else if (ld == 1)
            q <= x;
        else if (shr == 1)
            q <= {x[3], q[3:1]};
        else if (shl == 1)
            q <= {q[2:0], x[0]};


    assign z = q;

endmodule
    
```

Tabla de operación


CL,LD,SHR,SHL	Operación	Tipo
0xxx	$q \leftarrow 0$	asínc.
11xx	$q \leftarrow x$	sínc.
101x	$q \leftarrow \text{SHR}(q, x_R)$	sínc.
1001	$q \leftarrow \text{SHL}(q, x_L)$	sínc.
1000	$q \leftarrow q$	sínc.

Registro universal

 


LD,SHR,SHL	Operación	Et. típica	Et. n-1	Et. 0	Exc. típ.	Exc. n-1	Exc. 0
1xx	$q \leftarrow x$	$q_i \leftarrow x_i$	$q_{n-1} \leftarrow x_{n-1}$	$q_0 \leftarrow x_0$	$D_i = x_i$	$D_{n-1} = x_{n-1}$	$D_0 = x_0$
01x	$q \leftarrow \text{SHR}(q, x_R)$	$q_i \leftarrow q_{i+1}$	$q_{n-1} \leftarrow x_R$	$q_0 \leftarrow q_1$	$D_i = q_{i+1}$	$D_{n-1} = x_R$	$D_0 = q_1$
001	$q \leftarrow \text{SHL}(q, x_L)$	$q_i \leftarrow q_{i-1}$	$q_{n-1} \leftarrow q_{n-2}$	$q_0 \leftarrow x_L$	$D_i = q_{i-1}$	$D_{n-1} = q_{n-2}$	$D_0 = x_L$
000	$q \leftarrow q$	$q_i \leftarrow q_i$	$q_{n-1} \leftarrow q_{n-1}$	$q_0 \leftarrow q_0$	$D_i = q_i$	$D_{n-1} = q_{n-1}$	$D_0 = q_0$

Registro universal

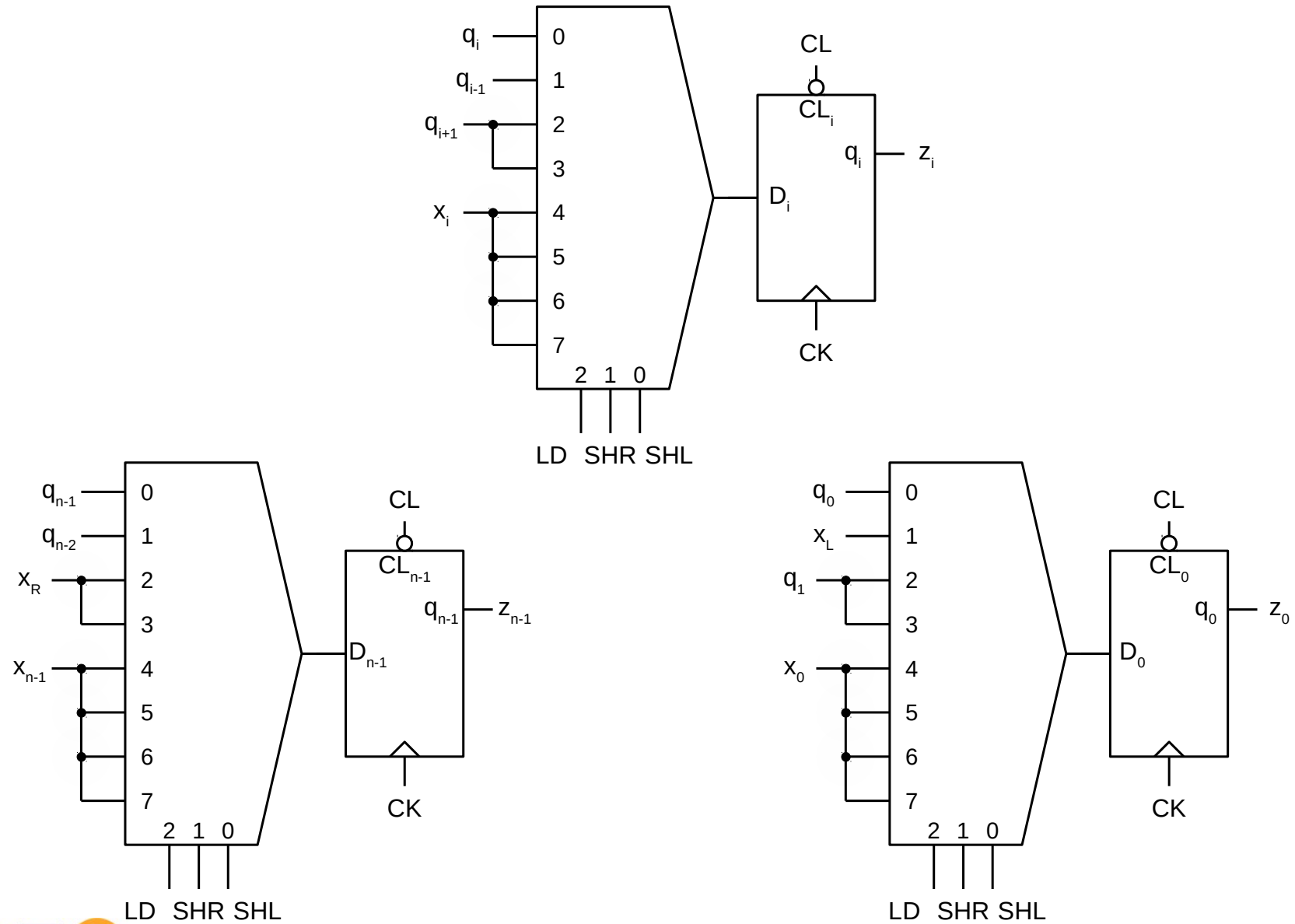

Registro universal

Implementación alternativa

 


Ecuaciones de excitación (“recetas”) para hacer registros con biestables D

Descripción	Operación	Etapa	Exc. etapa
Inhibición	$q \leftarrow q$	$q_i \leftarrow q_i$	$D_i = q_i$
Carga en paralelo	$q \leftarrow x$	$q_i \leftarrow x_i$	$D_i = x_i$
Desplazamiento izquierda	$q \leftarrow \text{SHL}(x, x_L)$	$q_i \leftarrow q_{i-1}$ $q_0 \leftarrow x_L$	$D_i = q_{i-1}$ $D_0 = x_L$
Desplazamiento derecha	$q \leftarrow \text{SHR}(x, x_R)$	$q_i \leftarrow q_{i+1}$ $q_{n-1} \leftarrow x_R$	$D_i = q_{i+1}$ $D_{n-1} = x_R$
Puesta a cero síncrona	$q \leftarrow 0$	$q_i \leftarrow 0$	$D_i = 0$
Puesta a cero asíncrona	$q \leftarrow 0$	$q_i \leftarrow 0$	$CL_i = 1$



 Ejercicio 2

- Diseña el siguiente registro con biestables D.
- ¡Cuidado! El clear (CL) es síncrono.



CL,LD,SHR	Operación
1xx	$q \leftarrow 0$
01x	$q \leftarrow x$
001	$q \leftarrow \text{SHR}(q, x_R)$
000	$q \leftarrow q$

Contenidos

- Introducción
- Registros
- Contadores
 - Contador binario ascendente módulo 2^n
 - Límite de estados de cuenta
 - Contador descendente
 - Contador reversible
 - Contadores no binarios
- Diseño con subsistemas secuenciales

Contadores

- Similar al registro: añade operación de cuenta.
- Diseño
 - Se aplican los mismos principios del diseño modular
 - La implementación es más sencilla con biestables JK o T (simplifican la operación de cuenta)
- Operaciones típicas
 - Cuenta ascendente
 - Cuenta descendente
 - Puesta a cero (clear)
 - Carga de estado de cuenta
- Salidas típicas
 - Estado de cuenta: valor actual de la cuenta
 - Fin de cuenta: indica cuenta en valor máximo

Contador binario ascendente módulo 2^n

- Módulo
 - Número de estados de cuenta del contador
- Binario
 - Los estados de cuenta representan números en base 2 consecutivos.
- Módulo 2^n
 - Cuenta de 0 a 2^n-1 (n bits)
- Cuenta cíclica
 - Normalmente, después del último estado de cuenta se pasa al primero (desbordamiento)

Contador binario ascendente módulo 2^n

 



Tabla de operación

CL	Operación	Tipo
1	$q \leftarrow 0$	asínc.
0	$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	sínc.

Código Verilog

```
module count_mod16(  
    input wire ck,  
    input wire cl,  
    output wire [3:0] z  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck, posedge cl)  
        if (cl == 1)  
            q <= 0;  
        else  
            q <= q + 1;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

 Contador binario ascendente módulo 2^n . Operación



JK	00	01	11	10
q				
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$q \leftarrow$

$$q_i = \begin{cases} \bar{q}_i, & \text{si } q_j = 1 \forall j < i \\ q_i, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$q_i = \begin{cases} \bar{q}_i, & \text{si } q_{i-1} q_{i-2} \dots q_0 = 1 \\ q_i, & \text{si } q_{i-1} q_{i-2} \dots q_0 = 0 \end{cases}$$

$$q_i = \begin{cases} \bar{q}_i, & \text{si } J_i = K_i = 1 \\ q_i, & \text{si } J_i = K_i = 0 \end{cases}$$

$$q_j = 1 \forall j < i \Leftrightarrow q_{i-1} q_{i-2} \dots q_0 = 1$$

$$J_i = K_i = q_{i-1} \dots q_0$$

Operación	Etapa típica	Etapa 1	Etapa 0
$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	$q_i \leftarrow \bar{q}_i$ si $q_{i-1} \dots q_0 = 1$, q_i si $q_{i-1} \dots q_0 = 0$	$q_1 \leftarrow \bar{q}_1$ si $q_0 = 1$, q_1 si $q_0 = 0$	$q_0 \leftarrow \bar{q}_0$

Operación	Exc. etapa típica	Exc. etapa 0	Exc. etapa 0
$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	$J_i = K_i = q_{i-1} \dots q_0$	$J_1 = K_1 = q_0$	$J_0 = K_0 = 1$

Contador binario ascendente módulo 2^n



 
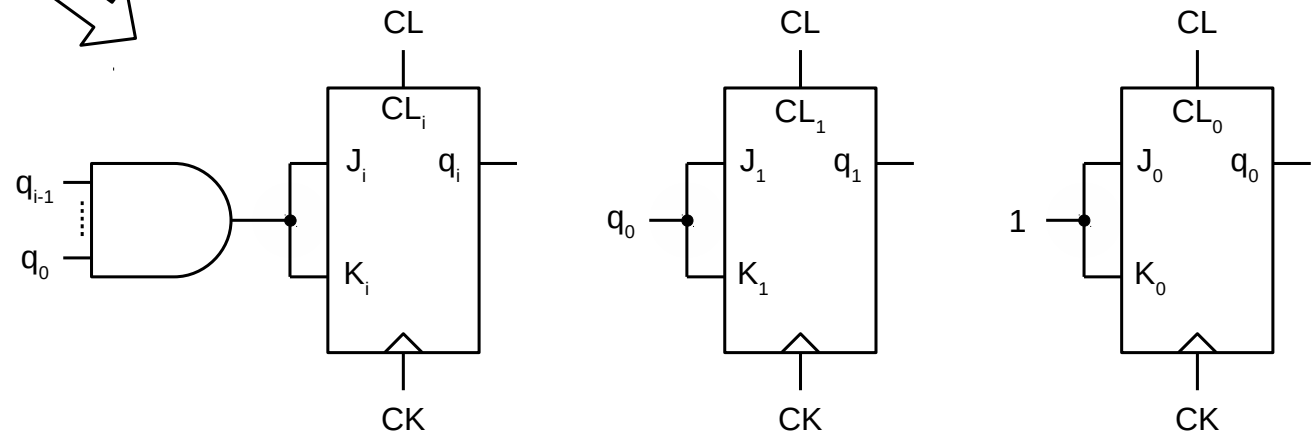


Tabla de operación síncrona

Operación	Exc. et. típica	Exc. et. 0	Exc. et. 0
$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	$J_i=K_i=q_{i-1} \dots q_0$	$J_1=K_1=q_0$	$J_0=K_0=1$

 

Alternativas de diseño. Ejercicio 3

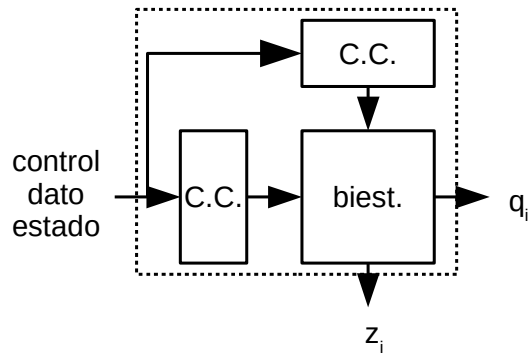

- El biestable JK suele ser el más adecuado para diseñar contadores porque:
 - Es fácil implementar la operación de cuenta: $J_i = K_i = q_0 \dots q_{i-1}$
 - Facilita implementar otras operaciones
- Como con los registros, un contador puede diseñarse con cualquier tipo de biestable.
- Ejercicio:
 - a) Diseñar un contador ascendente módulo 2^n con biestables T.
 - b) Diseñar un contador ascendente módulo 2^n con biestables D.

Contador binario ascendente módulo 2^n con “clear” y “enable”

 



Tabla de operación

CL, EN	Operación	Tipo
1x	$q \leftarrow 0$	sínc.
01	$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	sínc.
00	$q \leftarrow q$	sínc.

Código Verilog

```
module count_mod16(  
    input  wire ck,  
    input  wire cl,  
    input  wire en,  
    output wire [3:0] z  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (cl == 1)  
            q <= 0;  
        else if (en == 1)  
            q <= q + 1;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

 Contador binario ascendente módulo 2^n con “clear” y “enable”



	JK	00	01	11	10
q	0	0	0	1	1
	1	1	0	0	1
		$q \leftarrow$			

Descripción	Operación	Etapas	Exc. etapas
Inhibición	$q \leftarrow q$	$q_i \leftarrow q_i$	$J_i=K_i=0$
Puesta a cero síncrona	$q \leftarrow 0$	$q_i \leftarrow 0$	$J_i=0, K_i=1$

Contador binario ascendente módulo 2^n con “clear” y “enable”


 


Tabla de operación síncrona


CL,EN	Operación	Etapa típica	Etapa 1	Etapa 0
1x	$q \leftarrow 0$	$J_i=0, K_i=1$	$J_1=0, K_1=1$	$J_0=0, K_0=1$
01	$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	$J_i=K_i=q_{i-1} \dots q_0$	$J_1=K_1=q_0$	$J_0=K_0=1$
00	$q \leftarrow q$	$J_i=K_i=0$	$J_1=K_1=0$	$J_0=K_0=0$

Implementación con MUX 4:1

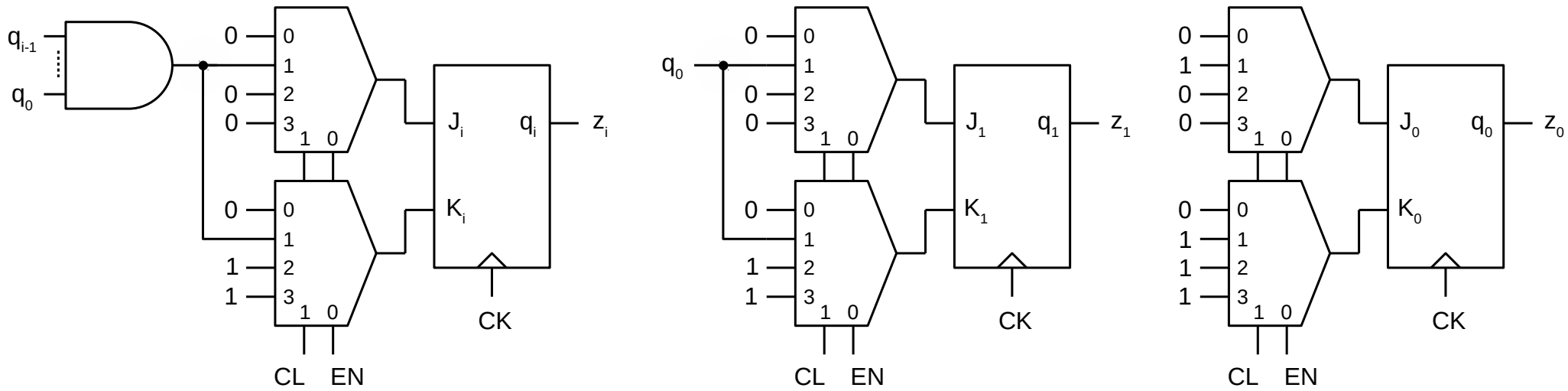

Contador binario ascendente módulo 2^n con “clear” y “enable”


Implementaciones alternativas

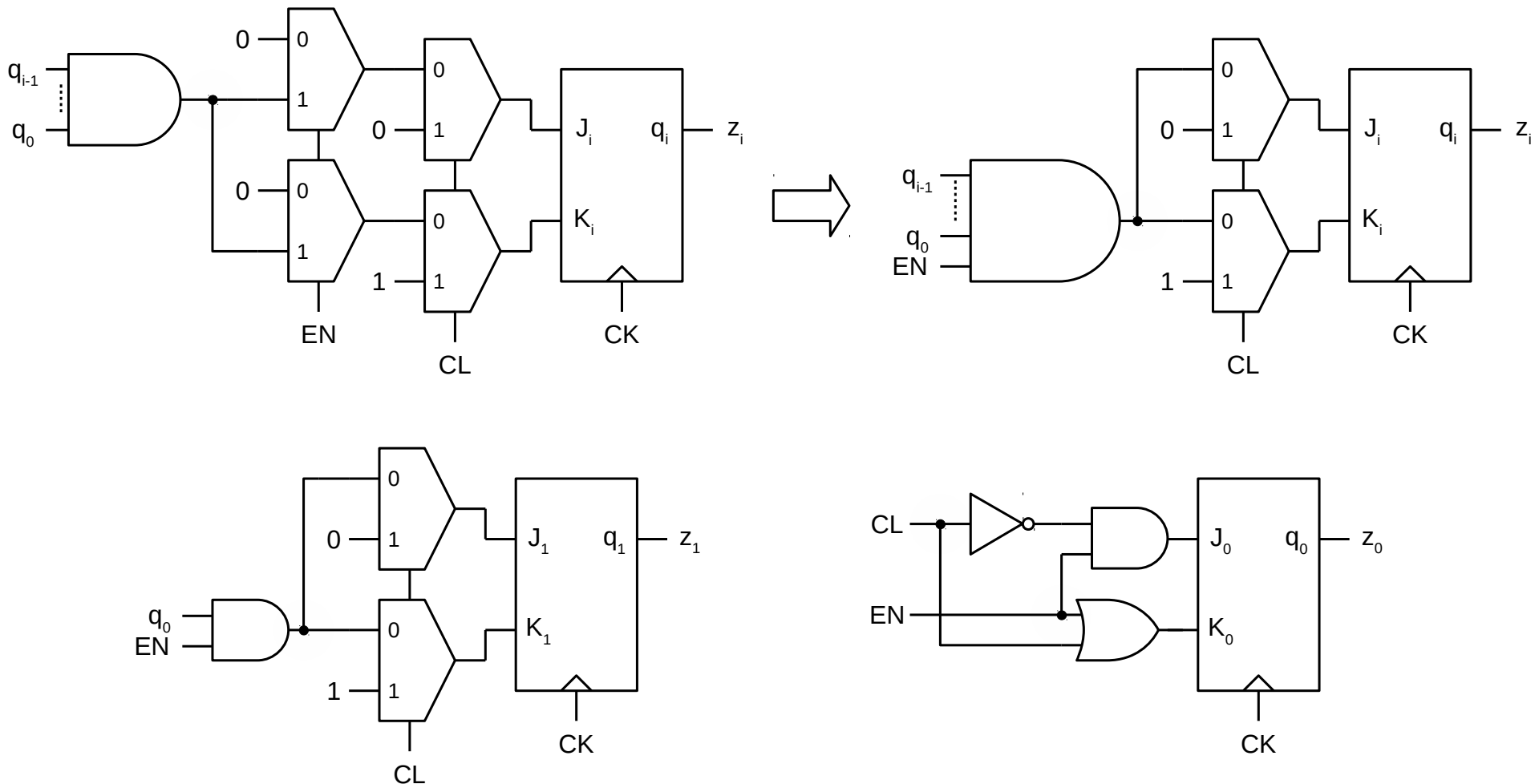


Salida de fin de cuenta

- Cuenta ascendente (acarreo – carry)
 - $C = 1$ si y sólo si $q = 2^n - 1$

$$C = q_{n-1} q_{n-2} \dots q_0$$

 

Salida de fin de cuenta

 

Código Verilog

```
module count_mod16(
    input  wire ck,
    input  wire cl,
    input  wire en,
    output wire [3:0] z,
    output wire c
);

    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck)
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else if (en == 1)
            q <= q + 1;

    assign z = q;
    assign c = &q;

endmodule
```

Combinación de contadores

- Objetivo: combinar contadores para obtener un contador de módulo mayor.
 - Módulo k + módulo l \rightarrow módulo $k \cdot l$
- Diseño:
 - Incrementar el contador más significativo cuando el menos significativo alcanza el valor máximo.
 - Diseño más simple con entradas/salidas apropiadas
 - Fin de cuenta: último estado
 - Enable: habilitación



Ejercicio 4.1

Combinación de contadores

- Queremos:
 - Contador módulo 256 (8 bits) con CL (clear)
- Tenemos:
 - Contador módulo 16 (4 bits) con CL (clear), EN (enable) y C (acarreo)
- Análisis del problema:
 - Necesitamos dos contadores MOD16: q_0 y q_1
 - $z[7:4] = q_1[3:0]$, $z[3:0] = q_0[3:0]$
 - Los dos contadores cambian de estado a la vez:
 - $CK_0 = CK_1 = CK$
 - Los dos contadores se ponen a cero a la vez:
 - $CL_0 = CL_1 = CL$
 - q_1 se incrementa sólo cuando $q_0 = 15$:
 - $EN_1 = C_0$


Ejercicio 4.2

Combinación de contadores



- Queremos:
 - Contador módulo 256 (8 bits) con CL (clear), EN (enable) y C (acarreo)
- Tenemos:
 - Contador módulo 16 (4 bits) con CL (clear), EN (enable) y C (acarreo)
- Análisis del problema:
 - Necesitamos dos contadores MOD16: q0 y q1
 - $z[7:4] = q1[3:0]$, $z[3:0] = q0[3:0]$
 - Los dos contadores cambian de estado a la vez:
 - $CK0 = CK1 = CK$
 - Los dos contadores se ponen a cero a la vez:
 - $CL0 = CL1 = CL$
 - q1 se incrementa sólo cuando $EN=1$ y $q0 = 15$:
 - $EN1 = EN \cdot C0$
 - C se activa cuando $q=255$, esto es, $q0=15$ y $q1=15$:
 - $C = C0 \cdot C1$

 Contador binario módulo 2^n con “load” y “enable”




Código Verilog

```
module count_mod16(  
    input  wire ck,  
    input  wire ld,  
    input  wire en,  
    input  wire [3:0] x,  
    output wire [3:0] z  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (ld == 1)  
            q <= x;  
        else if (en == 1)  
            q <= q + 1;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

Tabla de operación

LD, EN	Operación	Tipo
1x	$q \leftarrow x$	sínc.
01	$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	sínc.
00	$q \leftarrow q$	sínc.

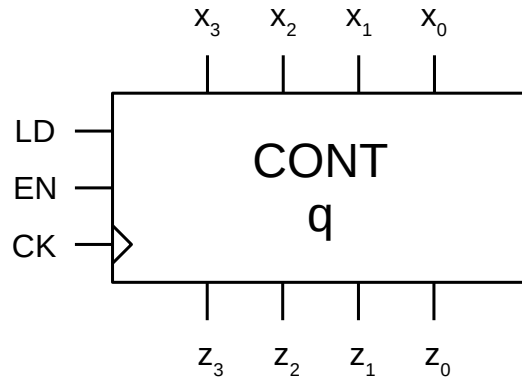Contador binario módulo 2^n con "load" y "enable"




JK \ q	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1


$q \leftarrow$

Descripción	Operación	Etapa	Exc. etapa	Exc. etapa
Carga en paralelo	$q \leftarrow x$	$q_i \leftarrow x_i$	$J_i=1, K_i=0$ si $x=1$ $J_i=0, K_i=1$ si $x=0$	$J_i = x_i$ $K_i = \overline{x_i}$

 Contador binario módulo 2^n con "load" y "enable"



LD,EN	Operación	Etapa típica	Etapa 1	Etapa 0
1x	$q \leftarrow x$	$J_i = x_i, K_i = \bar{x}_i$	$J_1 = x_1, K_1 = \bar{x}_1$	$J_0 = x_0, K_0 = \bar{x}_0$
01	$q \leftarrow (q+1) \bmod 16$	$J_i = K_i = q_{i-1} \dots q_0$	$J_1 = K_1 = q_0$	$J_0 = K_0 = 1$
00	$q \leftarrow q$	$J_i = K_i = 0$	$J_1 = K_1 = 0$	$J_0 = K_0 = 0$

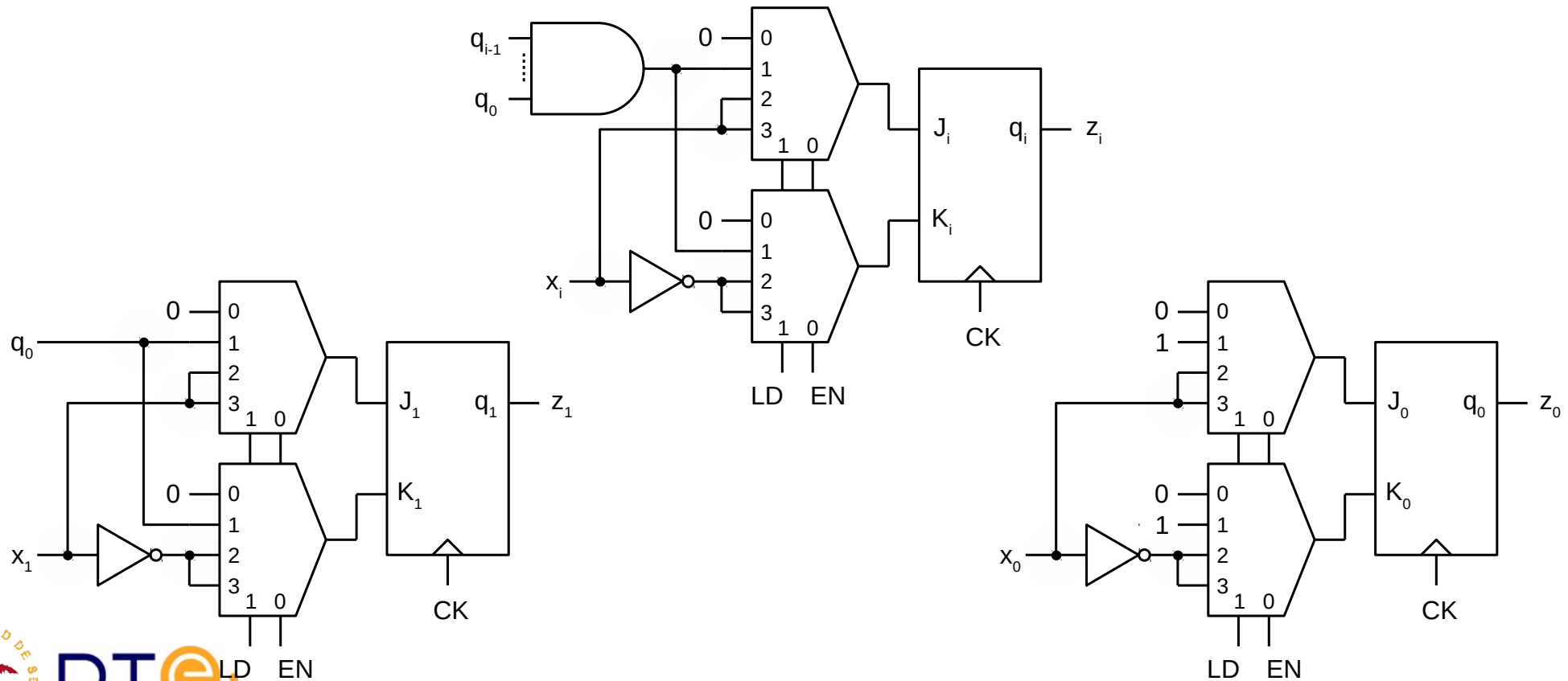

Límite de la cuenta

- Sirve para diseñar contadores de módulo $< 2^n$ a partir de contadores módulo 2^n .
- Casos:
 - Límite superior: $0 \dots l, l < 2^n$
 - Límite inferior: $k \dots 2^n, k > 0$
 - Límites superior e inferior: $k \dots l, k > 0, l < 2^n$
- Estrategia:
 - Emplear contadores con entradas útiles específicas:
 - LD: carga de estado de cuenta
 - CL: puesta a cero
 - Detectar el estado de cuenta y activar la operación adecuada para volver a cero (CL) o a un valor inicial k (LD)
 - Mejor si las señales de control son síncronas: evita salidas transitorias.

Límite del la cuenta Contador BCD

 



Tabla de operación

CL, EN	Operación	Tipo
1x	$q \leftarrow 0$	sínc.
01	$q \leftarrow (q+1) \bmod 10$	sínc.
00	$q \leftarrow q$	sínc.

Código Verilog




```
module count_mod10(  
    input  wire ck,  
    input  wire cl,  
    input  wire en,  
    output wire [3:0] z,  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (en == 1)  
            if (q == 9)  
                q <= 0;  
            else  
                q <= q + 1;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

Límite del la cuenta Contador BCD

 

	$z_3 z_2$			
$z_1 z_0$	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	0	0	-	1
11	0	0	-	-
10	0	0	-	-

CL = $z_3 z_0$

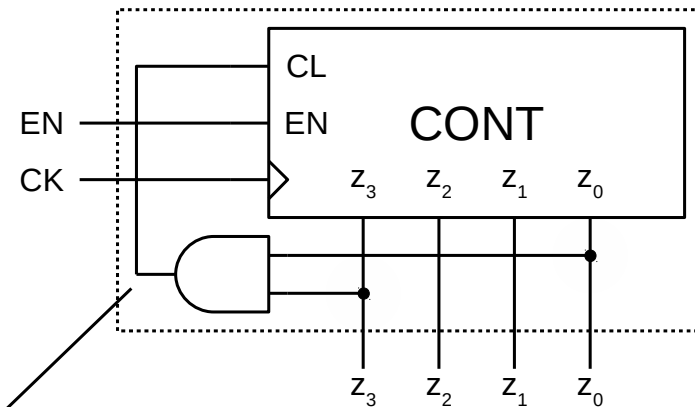  


Puede usarse como
señal fin de cuenta

 Ejercicio 5. Contador de 3 a 12



- Diseñar un contador cíclico de 3 a 12 con las funciones:
 - Puesta a cero (CL)
 - Habilitación (EN)
 - Salida de fin de cuenta (C)
- Basándose en un contador binario con las funciones:
 - Puesta a cero (CL)
 - Habilitación (EN)
 - Carga de dato (LD).
- Propón otra solución empleando un contador BCD y circuitos aritméticos.

Contador binario descendente módulo 2^n . Operación




	00	01	11	10
q	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$q \leftarrow$


 
$$q_i = \begin{cases} \bar{q}_i, & \text{si } q_j = 0 \forall j < i \\ q_i, & \text{en otro caso} \end{cases}$$



$$q_i = \begin{cases} \bar{q}_i, & \text{si } \bar{q}_{i-1} \bar{q}_{i-2} \dots \bar{q}_0 = 1 \\ q_i, & \text{si } \bar{q}_{i-1} \bar{q}_{i-2} \dots \bar{q}_0 = 0 \end{cases}$$

$$q_i = \begin{cases} \bar{q}_i, & \text{si } J_i = K_i = 1 \\ q_i, & \text{si } J_i = K_i = 0 \end{cases}$$

$$q_j = 1 \forall j < i \Leftrightarrow \bar{q}_{i-1} \bar{q}_{i-2} \dots \bar{q}_0 = 1$$

$$J_i = K_i = \bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0$$

Operación	Etapas típicas	Etapas 1	Etapas 0
$q \leftarrow (q-1) \bmod 2^n$	$q_i \leftarrow \bar{q}_i$ si $\bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0 = 1$, q_i si $\bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0 = 0$	$q_1 \leftarrow \bar{q}_1$ si $\bar{q}_0 = 1$, q_1 si $\bar{q}_0 = 0$	$q_0 \leftarrow \bar{q}_0$


Operación	Exc. etapas típicas	Exc. etapas 0	Exc. etapas 0
$q \leftarrow (q-1) \bmod 2^n$	$J_i = K_i = \bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0$	$J_1 = K_1 = \bar{q}_0$	$J_0 = K_0 = 1$

Salida de fin de cuenta (borrow)

- Cuenta descendente (borrow)
 - $B = 1$ si y sólo si $q = 0$

$$B = \overline{q_{n-1} + q_{n-2} + \dots + q_0}$$
 
$$B = \overline{q_{n-1}} \overline{q_{n-2}} \dots \overline{q_0}$$



Contador descendente módulo 2^n con “clear”, “enable” y “borrow”

 


Tabla de operación

CL, EN	Operación	Tipo
1x	$q \leftarrow 0$	sínc.
01	$q \leftarrow (q-1) \bmod 16$	sínc.
00	$q \leftarrow q$	sínc.

Código Verilog

```
module count_mod16(
    input wire ck,
    input wire cl,
    input wire en,
    output wire [3:0] z,
    output wire b
);

    reg [3:0] q;


    always @(posedge ck)
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else if (en == 1)
            q <= q - 1;

    assign z = q;
    assign b = &~q;

endmodule
```



Contador descendente módulo 2^n con “clear”, “enable” y “borrow”

Tabla de operación síncrona

 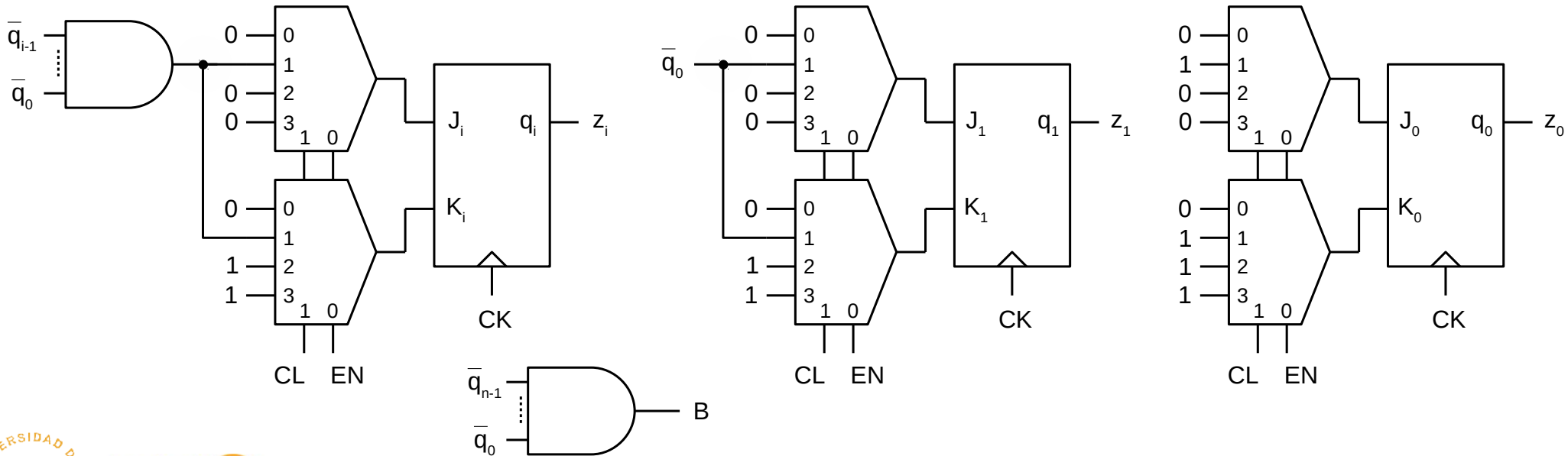


CL,EN	Operación	Etapa típica	Etapa 1	Etapa 0
1x	$q \leftarrow 0$	$J_i=0, K_i=1$	$J_1=0, K_1=0$	$J_0=0, K_0=1$
01	$q \leftarrow (q+1) \bmod 16$	$J_i=K_i=\bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0$	$J_1=K_1=\bar{q}_0$	$J_0=K_0=1$
00	$q \leftarrow q$	$J_i=K_i=0$	$J_1=K_1=0$	$J_0=K_0=0$

Implementación con MUX 4:1



Contador descendente módulo 2^n con “clear”, “enable” y “borrow”


Implementación alternativa

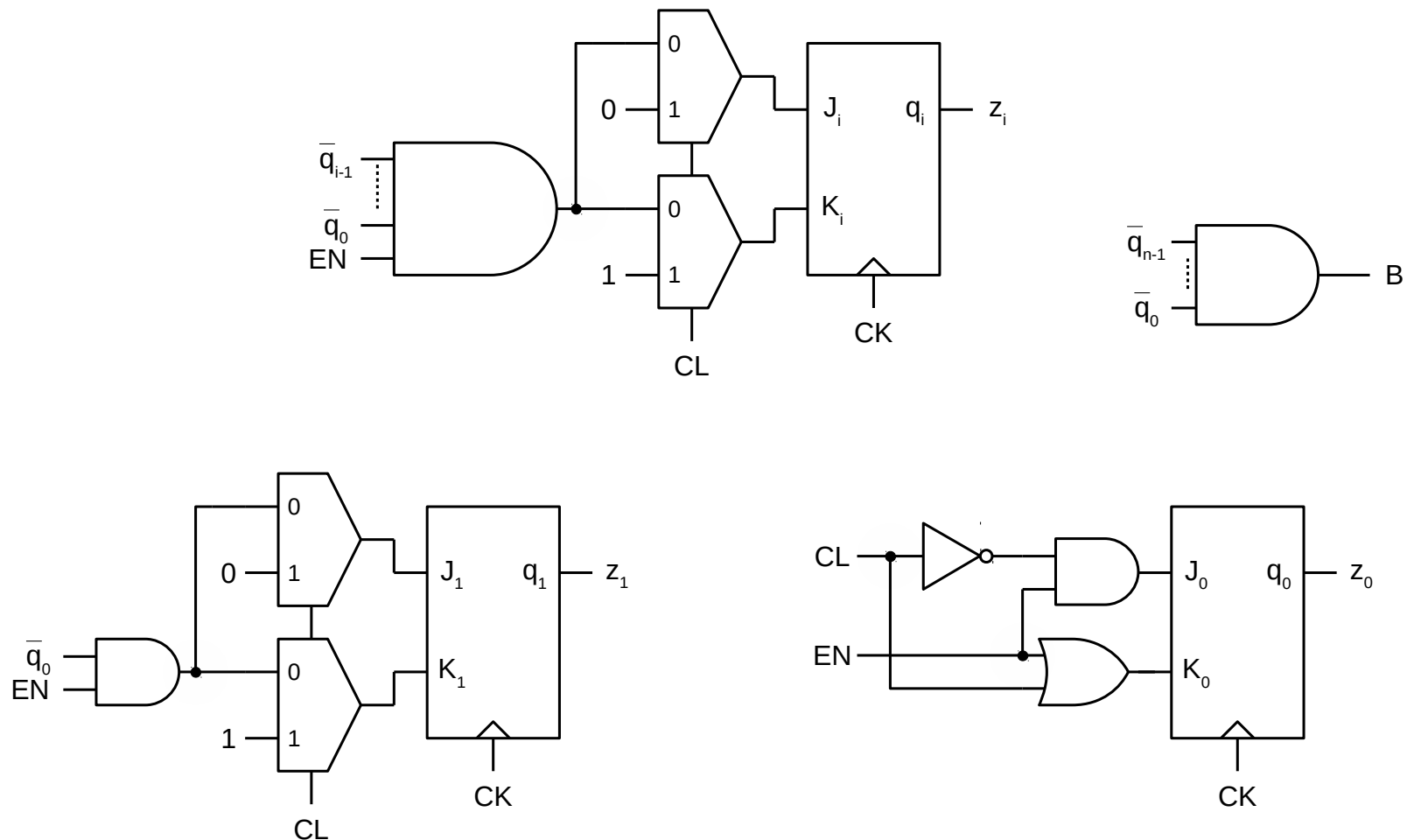

Ecuaciones de excitación (“recetas”) para hacer contadores con biestables JK

Descripción	Operación	Etapas	Exc. etapa
Inhibición	$q \leftarrow q$	$q_i \leftarrow q_i$	$J_i = K_i = 0$
Carga en paralelo	$q \leftarrow x$	$q_i \leftarrow x_i$	$J_i = x_i; K_i = \bar{x}_i$
Cuenta ascendente	$q \leftarrow (q+1) \bmod 2^n$	$q_i \leftarrow \bar{q}_i$ sii $q_{i-1} \dots q_0 = 1$ $q_1 \leftarrow \bar{q}_1$ sii $q_0 = 1$ $q_0 = \bar{q}_0$	$J_i = K_i = q_{i-1} \dots q_0$ $J_1 = K_1 = q_0$ $J_0 = K_0 = 1$
Cuenta descendente	$q \leftarrow (q-1) \bmod 2^n$	$q_i \leftarrow \bar{q}_i$ sii $\bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0 = 1$ $q_1 \leftarrow \bar{q}_1$ sii $\bar{q}_0 = 1$ $q_0 = \bar{q}_0$	$J_i = K_i = \bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0$ $J_1 = K_1 = \bar{q}_0$ $J_0 = K_0 = 1$
Puesta a cero síncrona	$q \leftarrow 0$	$q_i \leftarrow 0$	$J_i = 0; K_i = 1$
Puesta a cero asíncrona	$q \leftarrow 0$	$q_i \leftarrow 0$	$CL_i = 1$

Contador reversible

 

CL, EN, UD	Operación	Tipo
1xx	$q \leftarrow 0$	asínc.
00x	$q \leftarrow q$	sínc.
010	$q \leftarrow (q+1) \bmod 16$	sínc.
011	$q \leftarrow (q-1) \bmod 16$	sínc.

Contador reversible en Verilog

```
module rev_counter1(
    input wire ck,
    input wire cl,
    input wire en,
    input wire ud,
    output wire [3:0] z,
    output reg c
);
    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck, posedge cl)
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else if (en == 1)
            if (ud == 0)
                q <= q + 1;
            else
                q <= q - 1;

    assign z = q;

    always @*
        if (ud == 1)
            c = ~(|q);
        else
            c = &q;
endmodule
```

```
module rev_counter2(
    input wire ck,
    input wire cl,
    input en,
    input ud,
    output [3:0] z,
    output wire c
);
    reg [3:0] q;




    always @(posedge ck, posedge cl)
        if (cl)
            q <= 0;
        else if (en)
            if (!ud)
                q <= q + 1;
            else
                q <= q - 1;

    assign z = q;
    assign c = ud ? ~(|q) : &q;
endmodule
```

Contador reversible

Tabla de operación síncrona


EN, UD	Operación	Etapas típicas	Etapas 0
0x	$q \leftarrow q$	$J_i=K_i=0$	$J_0=K_0=0$
10	$q \leftarrow (q+1) \bmod 16$	$J_i=K_i=q_{i-1} \dots q_0$	$J_0=K_0=1$
11	$q \leftarrow (q-1) \bmod 16$	$J_i=K_i=\bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0$	$J_0=K_0=1$

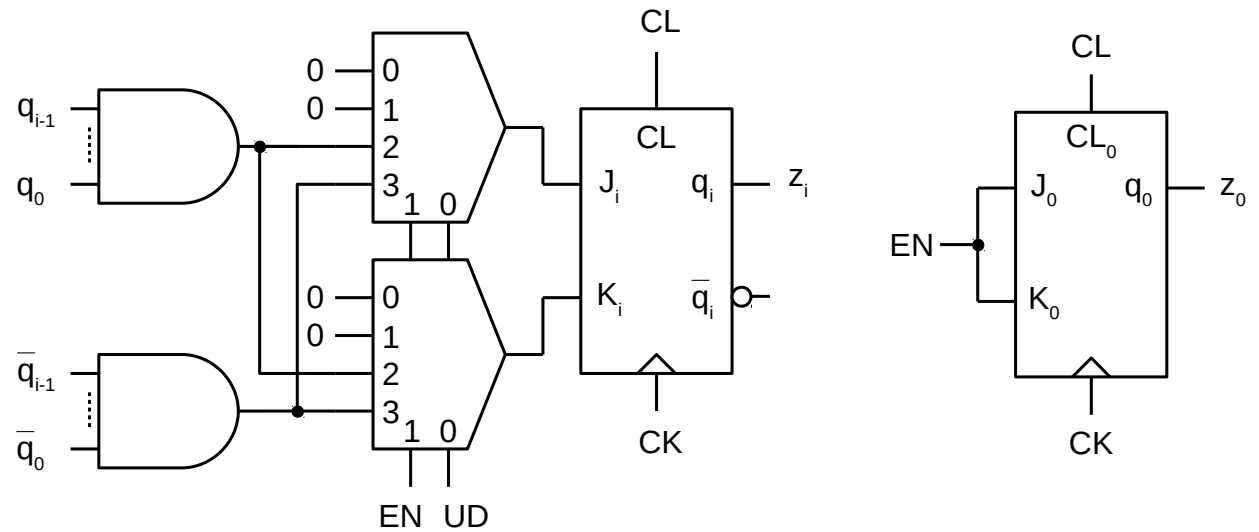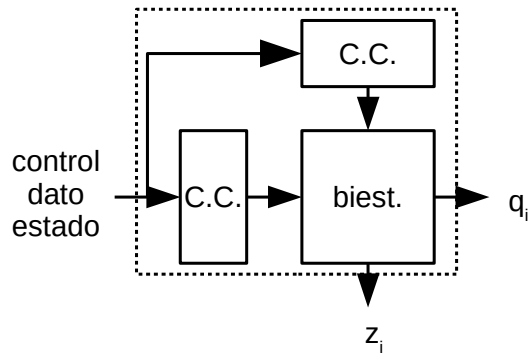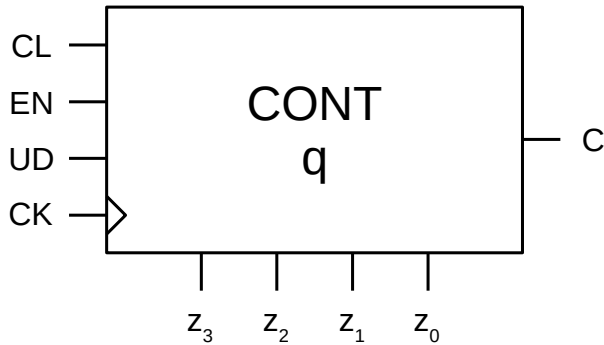



 Ejercicio 6. Contador reversible

- Diseñar un contador reversible con las siguientes funciones




CL, UP, DW	Operación	Tipo
1xx	$q \leftarrow 0$	sínc.
01x	$q \leftarrow (q+1) \bmod 16$	sínc.
001	$q \leftarrow (q-1) \bmod 16$	sínc.
000	$q \leftarrow q$	sínc.

Contadores no binarios

- Secuencia no binaria (ej. Gray)
 - Nativos
 - A partir de contador binario y convertidor de código
- Contadores de desplazamiento
 - Contador en anillo

Contador Gray con convertidor de código

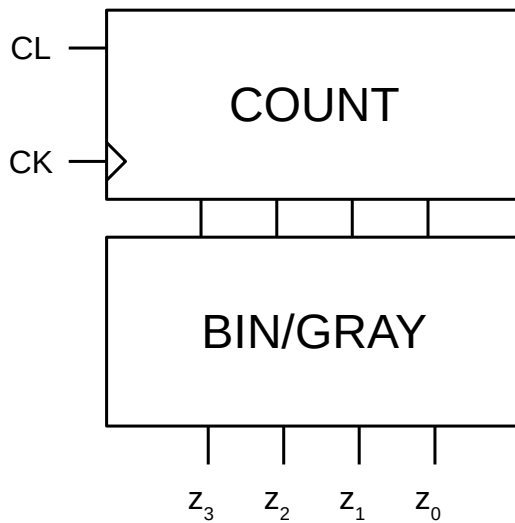

z_3	z_2	z_1	z_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0

Código Verilog

```
module graycounter_mod16(
    input wire ck,
    input wire cl,
    output [3:0] z
);


    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck)
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else
            q <= q + 1;


    assign z = q ^ (q >> 1);

endmodule
```

Contador en anillo

 

z_3	z_2	z_1	z_0
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1
1	0	0	0
...			

 

Ejercicio 7



- Diseña un contador en anillo de 8 bits con desplazamiento a la izquierda con las siguientes entradas activas en nivel alto:
 - START: regresa al valor inicial 00000001
 - EN: habilitación
- Emplea un registro universal como el visto en el tema.



START,EN	Operación	Tipo
1x	$q \leftarrow 0x01$	sínc.
01	$q \leftarrow \text{SHL}(q, q_7)$	sínc.
00	$q \leftarrow q$	sínc.

Contenido

- Introducción
- Registros
- Contadores
- Diseño con subsistemas secuenciales
 - Generadores y detectores de secuencia
 - Generador de pulsos
 - Ejemplos


Generador de secuencia

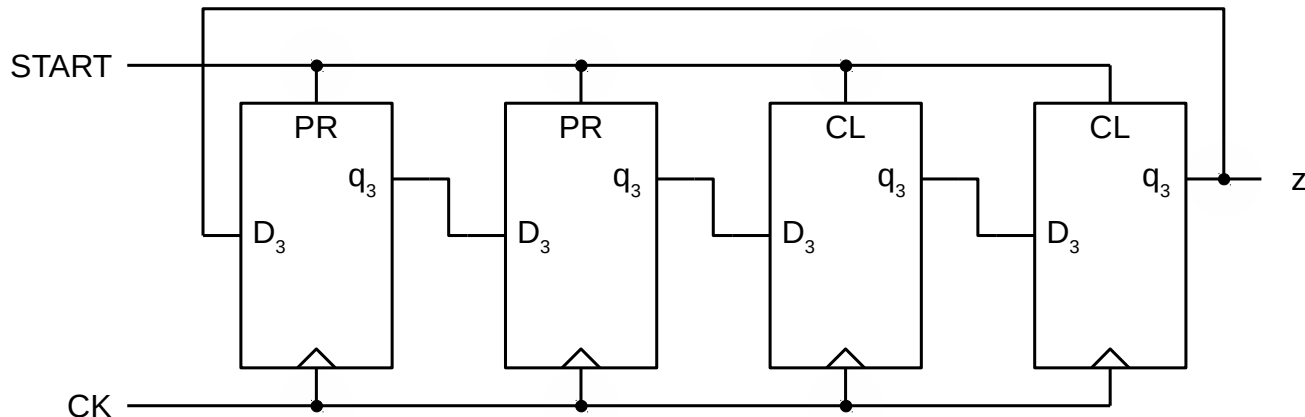 - Generador de secuencia "0011" con registro de desplazamiento.



Generador de secuencia

- Con contador y C.C. (ej. MUX)

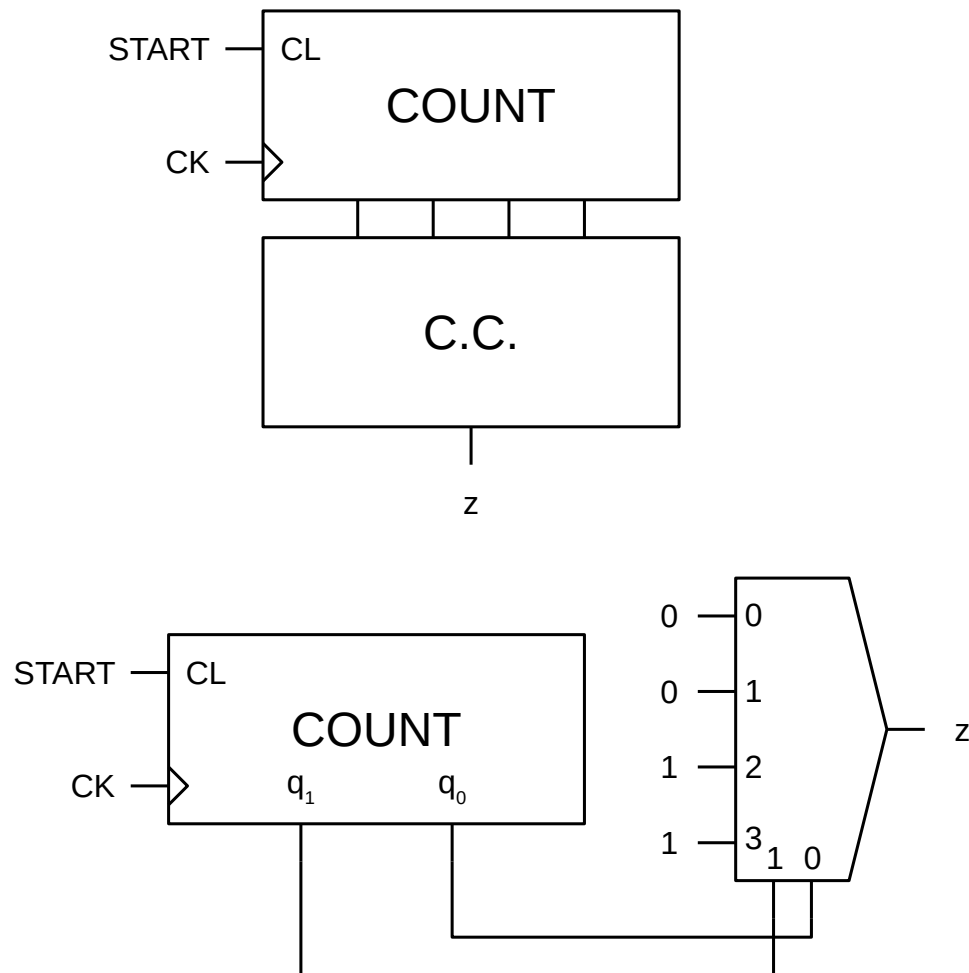

Código Verilog

```
module seq_gen(  
    input wire ck,  
    input wire start,  
    output wire z  
);  
  
    reg [1:0] q; reg z;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (start == 1)  
            q <= 0;  
        else  
            q <= q + 1;  
  
    case (q)  
        2'h0: z = 1'b0;  
        2'h1: z = 1'b0;  
        2'h2: z = 1'b1;  
        2'h3: z = 1'b1;  
    endcase  
  
endmodule
```




Ejercicio 8

- Diseña un generador de la secuencia “101001” con una entrada:
 - START: regresa al valor inicial.
- Emplea un registro universal de 8 bits como el visto en el tema.



Detector de secuencia

   - Detector de secuencia "1110" (3 o más unos consecutivos) con registro de desplazamiento y C.C.



```
module seq_det(  
    input ck, reset, x,  
    output z  
);  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (reset == 1)  
            q <= 0;  
        else  
            q <= {x, q[3:1]};  
  
    assign z =  
        ~q[3]&q[2]&q[1]&q[0];  
endmodule
```


Ejercicio 9



- Diseña un detector de la secuencia 101001 con entrada de puesta a cero síncrona (reset).
- Tenemos un registro de desplazamiento con señales:
 - CL: puesta a cero síncrona
 - SHL: desplazamiento a la izquierda
 - x_L : entrada serie
 - z: salida en paralelo
- a) Empleando el registro y puertas lógicas
- b) Empleando el registro y un comparador

Ejercicio 10. Generador de pulsos



- En muchas ocasiones es necesario activar un sistema o realizar una acción cada cierto tiempo con una frecuencia menor que la frecuencia de reloj.
- Para ello se puede usar un contador del módulo adecuado para que genere una señal de fin de cuenta a intervalos regulares.
- La señal de fin de cuenta se usará como señal de “habilitación” de la acción deseada.
- El generador de pulsos es una forma de “divisor de frecuencia” o “*prescaler*”.
- Ejercicio:
 - Un sistema posee un reloj del sistema de 1MHz de frecuencia. Se desea generar una señal de habilitación que se active durante un periodo de reloj cada 20ms.
 - Diseñe un circuito que genere dicha señal basándose en un contador.

Ejercicio 11. Cronómetro de 1 minuto



- Diseña un cronómetro de un minuto con resolución de milisegundos, con salidas BCD.
- Especificaciones:
 - Reloj del sistema: 1MHz
 - Entradas:
 - start: continúa la cuenta.
 - stop: detiene la cuenta.
 - clear: pone la cuenta a cero y detiene la cuenta.
 - Salidas BCD:
 - m0: unidades de milisegundo
 - m1: decenas de milisegundos
 - s0: unidades de segundo
 - s1: decenas de segundo
- Realice el diseño empleando contadores módulo 16 con entradas de habilitación (EN) y puesta a cero (CL) síncronas.
- ¿Cómo harías para mostrar el valor de cuenta del cronómetro?



Ejercicio 12

Control de semáforo



- Diseña un circuito de control de un semáforo.
- Especificaciones:
 - Reloj del sistema (clk): 50MHz
 - Entradas: ninguna
 - Salidas:
 - v: luz verde
 - a: luz amarilla
 - r: luz roja
 - Operación: el semáforo activa las luces cíclicamente en la secuencia siguiente y por los tiempos indicados:
 - rojo: 5s
 - verde: 10s
 - amarillo: 1s
- Diseña el circuito empleando contadores y elementos combinacionales.
- Mejora: añade un botón para peatones que haga cambiar el semáforo a rojo.
- (Pista: ¿qué tal un contador en anillo?)

Filtro de rebotes y detector de flancos

  

Filtro de rebotes

- Filtro de rebotes
 - Entrada: x , Salida: z
 - Operación: $z=x$ sólo si x tiene el mismo valor durante un tiempo “largo”.
- Estrategia 1
 - Usar un contador para contar ciclos de reloj.
 - Cambiar la salida sólo si la salida es diferente a la entrada durante cierto número de ciclos de reloj.
 - Ciclos=tiempo (relacionado por la frecuencia de reloj).
 - Tiempo: 1 – 10ms.
- Estrategia 2 (más simple)
 - Usar un contador para comprobar la entrada sólo cada cierto tiempo (1 – 10ms).
 - Actualizar la salida con el valor detectado.

Ejercicio 13

- Diseñar un filtro de rebotes usando la estrategia 2
- Especificaciones
 - El reloj del sistema es de 8MHz
 - La entrada debe comprobarse cada 20ms aproximadamente.



Detector de flancos


- Detector de flancos
 - La salida se activa sólo durante un ciclo de reloj cuando la entrada cambia de valor.
 - Puede activarse sólo en un tipo de flanco (subida o bajada) o en los dos.
 - Simplifica el diseño de sistemas controlados por botones: detectar si un botón se ha pulsado consiste en detectar un pulso de un solo ciclo de duración.
- Estrategia 1
 - Diseñar usando una máquina de estados.
- Estrategia 2
 - Comparar la entrada en los dos últimos ciclos: salida igual a “1” si valor diferente.

 Ejercicio 14


- Diseña un detector de flancos de subida usando la estrategia 2.



Controlador visor 7 segmentos de 4 cifras




 AN debe ser '0' para activar el dispositivo




$D_3 D_2 D_1 D_0$	D	seg[1:7] ABCDEFG
0000	0	0000001
0001	1	1001111
0011	2	0010010
0010	3	0000110
0110	4	1001100
0111	5	0100100
0101	6	0100000
0100	7	0001111
1100	8	0000000
1101	9	0001100

 Controlador visor 7 segmentos de 4 cifras



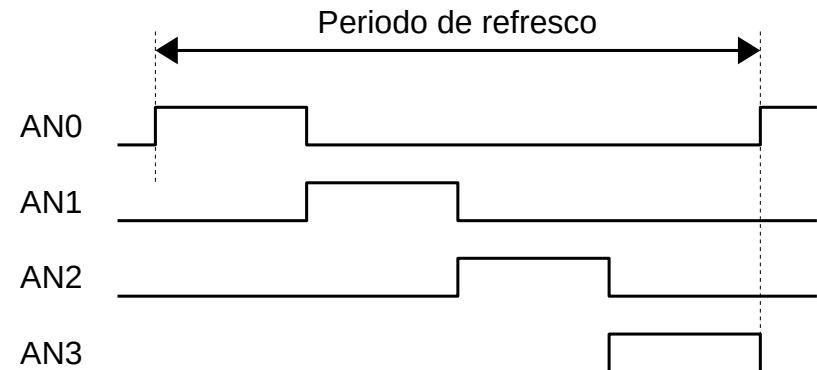CK: 50MHz
Frecuencia de refresco: 50Hz – 100Hz



Controlador visor 7 segmentos de 4 cifras

- Estrategia
 - Tomar como base un convertidor BCD/7-segmentos o BIN/7-segmentos (representación hexadecimal)
 - Seleccionar secuencialmente las entradas X0, X1, X2 y X3 y pasarlas al convertidor.
 - Con cada selección, activar el visor 7-segmentos correspondiente.
 - Calcular la frecuencia de la selección para que se hagan de 50 a 100 barridos completos por segundo, para no notar el parpadeo. Usar un contador para ajustar la frecuencia de la selección.

Ejercicio 15

- Diseña un controlador de visor de 7 segmentos de 4 cifras
- Especificaciones
 - El reloj del sistema es de 50MHz
 - El valor mostrado debe refrescarse con una frecuencia entre 50 y 100Hz
- Emplea únicamente subsistemas combinacionales y secuenciales.

