

Se quiere hacer la macrooperación  $D \leftarrow A + B$  en el circuito de la figura. Diga qué microoperaciones habrá que realizar.

